

บทที่ 7

การออกแบบวงจรดิจิทัลด้วย VHDL

7.1 บทนำ

การออกแบบวงจรดิจิทัลด้วย VHDL นี้ ได้มีการยกตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายในหัวข้อต่างๆที่ผ่านมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สำหรับในบทนี้ได้แสดงให้เห็นการใช้ความสามารถของ VHDL มาออกแบบวงจรดิจิทัลทั้งวงจรคอมไบเนชันนอล และวงจรซีเควนเชียล โดยจะใช้รูปแบบตั้งแต่ระดับอธิบายเป็นพฤติกรรมการทำงานของวงจร จนถึงระดับการเขียนด้วยสมการบูลีน การอธิบายนี้จะใช้วิธียกตัวอย่างวงจรด้วยมาตรฐานต่างๆเช่น วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรรีจิสเตอร์ วงจรนับ วงจรสเตปแมชชีน และวงจรหน่วยความจำ บางวงจรได้แสดงการออกแบบด้วยเทคนิคหลายๆแบบเพื่อให้เห็นถึงความสามารถของ VHDL และความแตกต่างของวงจรเมื่อสังเคราะห์ได้

7.2 การออกแบบวงจรคอมไบเนชันนอลลอจิกด้วย VHDL

วงจรคอมไบเนชันนอลลอจิกเป็นวงจรลอจิกที่สัญญาณเอาต์พุตขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตเพียงอย่างเดียว การออกแบบวงจรคอมไบเนชันนอลลอจิกประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่ 1 กำหนดหน้าที่การทำงาน
- ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตัวแปร และค่าของตัวแปร
- ขั้นตอนที่ 3 เขียนตารางการทำงาน
- ขั้นตอนที่ 4 ลดทอนฟังก์ชันและเขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน
- ขั้นตอนที่ 5 เขียนลอจิกไดอะแกรม (Logic diagram)
- ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการทำงาน


จากขั้นตอนการออกแบบที่กล่าวนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนที่ระบุหน้าที่การทำงานของวงจร ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการอธิบายเป็นคำพูด หรือเป็นไดอะแกรมเวลาก็ได้ ส่วนขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนที่จะนำไปสร้างเป็นวงจรนั้น ต้องผ่านขบวนการวิเคราะห์โดยผู้ออกแบบ แล้วนำมาเขียนเป็นตารางการทำงาน และจึงทำเป็นฟังก์ชันตามขั้นตอนที่ 4 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถ้าการทำงานของวงจรมีความซับซ้อนมาก ก็ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนจากขั้นตอนที่ 1 ไปเป็นขั้นตอนที่ 4 มาก และโอกาสผิดพลาดก็มากตามไปด้วย แต่ VHDL สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 หรือจะใช้ในขั้นตอนที่ 3 หรือเป็นขั้นตอนที่ 4 ก็ได้ ทำให้ลดข้อผิดพลาดและลดเวลาในการออกแบบได้อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่างๆต่อไปนี้

7.2.1 วงจรเข้ารหัส (Encoder)

วงจรเข้ารหัสที่จะกล่าวถึงนี้เป็นวงจรเข้ารหัสแบบไบนารี (Binary Encoder) วงจรจะทำหน้าที่เข้ารหัสสัญญาณอินพุต ให้เป็นสัญญาณไบนารี โดยสัญญาณอินพุตจะเป็นสัญญาณอะไรก็ได้ แต่สัญญาณเอาต์พุตจะออกมาเป็นสัญญาณไบนารี จำนวนบิตของอินพุต จะมีค่าเท่ากับ 2^n และจำนวนบิตของเอาต์พุตจะมากกว่าหรือเท่ากับ n

ตัวอย่างที่ 7.1 วงจรเข้ารหัสแบบไพโรอริตีขนาด 4 อินพุต

 เป็นวงจรเข้ารหัสไบนารี ที่มีการจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณอินพุตให้ไม่เท่ากัน ตามไต่อะแกรมในรูปที่ 7-1 สัญญาณอินพุต X(3) เป็นสัญญาณที่มีลำดับความสำคัญสูงสุด ส่วนสัญญาณอินพุต X(0) จะมีลำดับความสำคัญต่ำสุด ดังนั้นถ้ามีสัญญาณอินพุตต้องการเข้ารหัสพร้อมกันมากกว่า 1 สัญญาณ สัญญาณที่มีความสำคัญสูงกว่า จะได้รับการเข้ารหัส



รูปที่ 7-1 ไต่อะแกรมวงจรเข้ารหัสแบบไพร์ออริตี้ขนาด 4 อินพุต

สัญญาณ X(3) X(2) X(1) และ X(0) เป็นสัญญาณอินพุต

G เป็นสัญญาณควบคุมทางอินพุต

EO เป็นสัญญาณสถานะของเอาต์พุต ใช้แสดงสถานะว่ามีการเข้ารหัส

B(1) และ B(0) เป็นสัญญาณเอาต์พุต

การทำงาน ถ้าสัญญาณอินพุต G เป็น 1 สัญญาณเอาต์พุต B(1) B(0) จะให้ค่าเลขไบนารี ตามสถานะอินพุต X โดยถ้ามีอินพุต X เป็น 0 พร้อมกันมากกว่า 1 บิต จะให้ค่าไบนารีของอินพุต X ที่มีค่ามากกว่า เช่น ถ้า X(2) เป็น 0 พร้อม X(1) สัญญาณเอาต์พุต B จะได้เป็นเลข 2 คือ B(1) = 1 และ B(0) = 0 พร้อมกันนี้สัญญาณเอาต์พุต EO จะเป็น 1 เพื่อแสดงว่ามีการเข้ารหัส แต่ถ้าสัญญาณ G เป็น 0 สัญญาณเอาต์พุต B(1) B(0) และ EO จะเป็น 0 ทั้งหมด

การทำงานที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จัด อยู่ในขั้นตอนที่ 1 ของขั้นตอนการออกแบบ เมื่อกำหนดค่าตัวแปรต่างๆสามารถแปลงคำอธิบายการทำงานให้เป็น ตารางการทำงาน ตามขั้นตอนที่ 3 ได้ดังนี้

ตารางที่ 7-1 ตารางการทำงานของวงจรเข้ารหัสแบบไพร์ออริตี้ขนาด 4 อินพุต

Input					Output		
G	X(3)	X(2)	X(1)	X(0)	EO	B(1)	B(0)
0	x	x	x	x	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	x	1	0	1
1	1	0	x	x	1	1	0
1	0	x	x	x	1	1	1

x = don't care

และสุดท้ายเมื่อนำค่าเอาต์พุตมาลดทอนฟังก์ชัน สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันบูลีนได้ ตามสมการ (7-1)

$$EO = G.(\overline{X(3).X(2).X(1).X(0)})$$

$$B(1) = G.(\overline{X3.X2})$$

$$B(0) = G.(\overline{X3} + X2.\overline{X1})$$
(7-1)

การออกแบบด้วย VHDL แบบที่ 1 ออกแบบในระดับพฤติกรรมการทำงานของวงจร

จากการทำงานของวงจรซึ่งมีลักษณะเป็นเงื่อนไข ของสัญญาณอินพุต โดยถ้าเป็นจริงจะให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแบบหนึ่ง แต่ถ้าไม่จริงก็ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นอีกแบบหนึ่ง การเขียนเป็น VHDL จึงใช้คำสั่ง IF.... ELSE..... แต่คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแบบลำดับ ต้องอยู่ใน PROCESS ดังนั้นสามารถเขียนเป็น VHDL ได้ดังนี้

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity encoder is
    port (x : in std_logic_vector(3 downto 0);
          G : in std_logic;
          B : out std_logic_vector(1 downto 0);
          EO: out std_logic);
end encoder;

architecture Behavioral of encoder is
begin
    process (x, G)
    begin
        if (G = '0') then
            EO <= '0';
            B <= "00";
        elsif (x(3) = '0') then
            EO <= '1';
            B <= "11";
        elsif (x(2) = '0') then
            EO <= '1';
            B <= "10";
        elsif (x(1) = '0') then
            EO <= '1';
            B <= "01";
        elsif (x(0) = '0') then
            EO <= '1';
            B <= "00";
        else
            EO <= '0';
            B <= "00";
        end if;
    end process;
end Behavioral;
```

การออกแบบด้วย VHDL แบบที่ 2 ออกแบบในระดับตารางการทำงานของวงจร

แบบนี้ก็จัดอยู่ในรูปแบบพฤติกรรมการทำงานเช่นเดียวกับแบบแรก แต่วิธีอธิบายการทำงานเริ่มเป็นรูปธรรม คือเป็น ตารางการทำงาน คำสั่งที่เหมาะสมกับการเขียนแทนตารางการทำงานมีหลายแบบ ถ้าเป็นคำสั่งในกลุ่มคำสั่งแบบขนานก็คือคำสั่ง WITH SELECT แต่ถ้าเป็นคำสั่งแบบลำดับก็เป็นคำสั่ง CASE IS สำหรับตัวอย่างนี้ใช้ คำสั่ง WITH SELECT ดังนี้

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity encoder is
  port (x : in std_logic_vector(3 downto 0);
        G : in std_logic;
        B : out std_logic_vector(1 downto 0);
        EO: out std_logic);
end encoder;

architecture Behavioral2 of encoder is
  signal sx: std_logic_vector(4 downto 0);
  signal sy: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  sx <= g&x;
  b <= sy(1 downto 0);
  EO <= sy(2);
  with sx select
    sy <= "111" when "10000",
          "111" when "10001",
          "111" when "10010",
          "111" when "10011",
          "111" when "10100",
          "111" when "10101",
          "111" when "10110",
          "111" when "10111",
          "110" when "11000",
          "110" when "11001",
          "110" when "11010",
          "110" when "11011",
          "101" when "11100",
          "101" when "11101",
          "100" when "11110",
          "000" when others;
end Behavioral2;

```

การออกแบบด้วย VHDL แบบที่ 3 ออกแบบจากฟังก์ชันบูลีน

สำหรับแบบที่ 3 นี้ แต่ผู้ออกแบบต้องออกแบบด้วยตนเองมาก่อน จนได้เป็นฟังก์ชัน ซึ่งทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้มาก แต่ VHDL ที่เขียนมักจะสั้น และเขียนด้วยคำสั่งแบบขนานได้ดังนี้

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity encoder is
  port (x : in std_logic_vector(3 downto 0);
        G : in std_logic;
        B : out std_logic_vector(1 downto 0);
        EO: out std_logic);
end encoder;

architecture dataflow of encoder is
begin
  B(0) <= G and(not x(3) or (x(2) and not(x(1))));
  B(1) <= G and (not(X(3) and X(2)));
  EO <= G and (not (x(3) and x(2) and x(1) and x(0)));
end dataflow;

```


7.2.2 วงจรถอดรหัส (Decoder)

วงจรถอดรหัสทำงานตรงข้ามกับวงจรเข้ารหัส สัญญาณอินพุตเป็นสัญญาณไบนารี ส่วนสัญญาณเอาต์พุตเป็นสัญญาณอะไรก็ได้ สัญญาณเอาต์พุตจะมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2^n โดย n เป็นจำนวนสัญญาณอินพุต

ตัวอย่าง 10.2 วงจรถอดรหัส 2 ออก 4

สัญญาณ S1 และ S0 เป็นสัญญาณอินพุต

Y3 Y2 Y1 และ Y0 เป็นสัญญาณเอาต์พุต

 

รูปที่ 7-2 ไดอะแกรมวงจรถอดรหัส 2 ออก 4

การทำงาน ในแต่ละค่าของสัญญาณอินพุต จะมีสัญญาณเอาต์พุตเป็นลอจิก 0 (หมายถึงสัญญาณเอาต์พุตที่แอคทีฟ) เพียง 1 สัญญาณเท่านั้น ดังตารางที่ 7-2

ตารางที่ 7-2 ตารางการทำงานของวงจรถอดรหัส 2 ออก 4

S1	S0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

โมเดล VHDL แบบที่ 1 ออกแบบในระดับตารางการทำงานของวงจร

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity decoder1 is
    Port ( s : in std_logic_vector(1 downto 0);
          y : out std_logic_vector(3 downto 0));
end decoder1;
architecture Behavioral of decoder1 is

begin
    process (s)
    begin
        case s is
            when "00" =>
                y <= "1110";
            when "01" =>
                y <= "1101";
            when "10" =>
                y <= "1011";
            when others =>
                y <= "0111";
            end case;
        end process;
    end Behavioral;

```

โมเดล VHDL แบบที่ 2 ออกแบบจากฟังก์ชันบูลีน

จากตารางที่ 7-2 สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันบูลีน และ โมเดล VHDL ดังนี้

$$\begin{aligned}Y0 &= S1 + S0 \\Y1 &= S1 + \overline{S0} \\Y2 &= \overline{S1} + S0 \\Y3 &= \overline{S1} + \overline{S0}\end{aligned}\quad (7-2)$$

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity decoder1 is
  Port ( s : in std_logic_vector(1 downto 0);
        y : out std_logic_vector(3 downto 0));
end decoder1;
architecture Behavioral of decoder1 is

begin
  Y(0) <= S(1) or S(0);
  Y(1) <= S(1) or not S(0);
  Y(2) <= not S(1) or S(0);
  Y(3) <= not S(1) or not S(0);
end Behavioral;
```

ตัวอย่างที่ 7.3 วงจรถอดรหัสบีซีดี (BCD) เพื่อไปขับแอลอีดี 7 ส่วน

สัญญาณ bin3 bin2 bin1 และ bin0 เป็นสัญญาณอินพุต

Segm7 ถึง segm0 เป็นสัญญาณเอาต์พุต

 

รูปที่ 7-3 ไดอะแกรมวงจรถอดรหัสบีซีดี (BCD) เพื่อไปขับแอลอีดี 7 ส่วน

การทำงาน เมื่อป้อนรหัสบีซีดีเข้าที่อินพุต จะได้รับสัญญาณเอาต์พุตที่ทำให้แอลอีดี 7 ส่วนติดเป็นตัวเลขตามรหัสบีซีดีนั้นๆ สำหรับในตัวอย่างนี้ จะใช้สำหรับแอลอีดีแบบแอโนดร่วม ดังนั้นแอลอีดีส่วนที่ติดต้องเป็นลอจิก 0 ตามตารางที่ 7-3

ตารางที่ 7-3 ตารางการทำงานของวงจรถอดรหัสบีซีดี (BCD) เพื่อไปขับแอลอีดี 7 ส่วน

bin3	bin2	bin1	bin0	segm7	segm6	segm5	segm4	segm3	segm2	segm1	segm0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dec2seg is
    port (bin : in std_logic_vector(3 downto 0);
          segm : out std_logic_vector(7 downto 0));
end dec2seg;

architecture Behavioral of dec2seg is
begin
    with bin select
        segm <= "00000011" when "0000",
                "10011111" when "0001",
                "00100101" when "0010",
                "00001101" when "0011",
                "10011001" when "0100",
                "01001001" when "0101",
                "01000001" when "0110",
                "00011111" when "0111",
                "00000001" when "1000",
                "00001001" when others;
end Behavioral;

```

7.2.3 วงจรคณิตศาสตร์ (Arithmetic)


วงจรคณิตศาสตร์ถ้าแบ่งตามหน้าที่ก็มีหลายแบบเช่น วงจรบวก วงจรคูณ วงจรยกกำลัง และถ้าแบ่งตามวิธีการออกแบบก็มีหลายแบบเช่นกัน สามารถออกแบบเป็นวงจรแบบคอมไบเนชันนอลอย่างเดียวก็ได้ หรือออกแบบให้มีวงจรซีควเอนเชียลผสมก็ได้ สำหรับในที่นี้จะยกตัวอย่างเพียงแบบแรกเท่านั้น

ตัวอย่างที่ 7.4 วงจรบวกเลข มีบิตตัวทศเข้าและบิตตัวทศออก

สำหรับตัวอย่างนี้ ต้องการแสดงให้เห็นวิธีการ ออกแบบวงจรบวกเลขที่เขียนจากพฤติกรรมการทำงานของวงจรโดยตรง ด้วยการใช่วิธีแปลงชนิดข้อมูลของสัญญาณอินพุตจากแบบ std_logic_vector เป็น integer แล้วใช้การบวกเลข (+) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ หลังจากนั้นจึงแปลงชนิดของผลลัพธ์จากแบบ integer

กลับเป็น `std_logic_vector` เพื่อส่งออกไปเป็นสัญญาณเอาต์พุต ฟังก์ชัน ทั้งสองนี้อยู่ในไลบรารี `std_logic_unsigned.vhdl` นอกจากนี้แล้ว VHDL ที่ออกแบบยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือจำนวนบิตของวงจรได้ โดยใช้คำสั่ง `generic` เพื่อกำหนดจำนวนบิตไว้ในตอนต้นของโมเดล ตามตัวอย่างได้กำหนดไว้เป็นแบบ 8 บิต

 สัญญาณ A B Cin เป็นสัญญาณอินพุต ตัวตั้ง ตัวบวก ตัวทดเข้า ตามลำดับ
S Cout เป็นสัญญาณเอาต์พุต ผลบวก และตัวทดออก



รูปที่ 7-4 ไดอะแกรมวงจรบวก

การทำงาน สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\text{Cout } S = A + B + \text{Cin}$$

การบวกเลข

โมเดล VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

entity adder is
    generic (width: integer := 8);
    Port (A : in std_logic_vector(width-1 downto 0);
          B : in std_logic_vector(width-1 downto 0);
          Cin : in std_logic;
          S : out std_logic_vector(width-1 downto 0);
          Cout : out std_logic);
end adder;

architecture Behavioral of adder is
    SIGNAL A_i, B_i : integer range 0 to 2**width;
    SIGNAL S_i : integer range 0 to 2**(width+1);
    SIGNAL S_s : std_logic_vector(width downto 0);

    begin
        -- convert from std_logic_vector to integer
        A_i <= (conv_integer(A));
        B_i <= (conv_integer(B));
        process(A_i,B_i,Cin)
        begin
            if(Cin='0') then
                S_i <= A_i + B_i;
            else
                S_i <= A_i + B_i + 1;
            end if;
        end process;
```

จำนวนบิต

ใช้การบวกเลขโดยตรง ถ้ามี
ตัวทดก็บวกเพิ่มอีก 1


```

-- convert from integer to a 8 bit std_logic_vector
S_s <= (conv_std_logic_vector(S_i,width+1));


S <= S_s(width-1 downto 0);
Cout <= S_s(width);
end Behavioral;

```

ตัวอย่างที่ 7.5 วงจรคูณเลขจำนวนเต็ม

ตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 7.4 ใช้วิธีการเขียนจากพฤติกรรมการทำงานของวงจรโดยตรง ขนาดหรือจำนวนบิตก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่จำนวนบิตของผลคูณจะเท่ากับผลรวมของจำนวนบิตตัวตั้งกับตัวคูณ ดังนั้นถ้าให้จำนวนบิตของตัวตั้งกับตัวคูณเท่ากัน จำนวนบิตของผลคูณก็เป็น 2 เท่าของจำนวนบิตตัวตั้งหรือตัวคูณ

 สัญญาณ A เป็นสัญญาณอินพุต ตัวตั้ง
 B เป็นสัญญาณอินพุต ตัวคูณ
 S เป็นสัญญาณเอาต์พุต ผลคูณ



รูปที่ 7-5 ไดอะแกรมวงจรคูณ

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.ALL;

entity multiplier is
    generic (width: integer :=8);
    Port (A : in std_logic_vector(width-1 downto 0);
          B : in std_logic_vector(width-1 downto 0);
          S : out std_logic_vector((2*width)-1 downto 0));
end multiplier;
architecture Behavioral of multiplier is
    SIGNAL A_i, B_i : integer range 0 to 2**width;
    SIGNAL S_i : integer range 0 to 2**(2*width);

begin
    -- convert from std_logic_vector to integer
    A_i <= (conv_integer(A));
    B_i <= (conv_integer(B));
    S_i <= A_i*B_i;
    -- convert from integer to a 8 bit std_logic_vector
    S <= (conv_std_logic_vector(S_i,2*width));
end Behavioral;

```

7.2.4 วงจรคอมไบเนชันนอลแบบอื่นๆ

นอกจากการออกแบบวงจรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีวงจรอีกหลายแบบที่เป็นวงจรคอมไบเนชันนอล ซึ่งมีวิธีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 วงจรคือวงจรตรวจสอบพาริตี และวงจรลอจิกแบบ 3 สถานะ

ตัวอย่างที่ 7.6 วงจรตรวจสอบค่าพาริตี (Parity) ของข้อมูลขนาด 4 บิต ถ้ามีพาริตีเป็นคี่ (ODD) จะให้ค่าเอาต์พุตเป็น 1


สัญญาณ D3 – D0 เป็นสัญญาณอินพุต

ODD เป็นสัญญาณเอาต์พุต

การทำงาน สามารถเขียนเป็นลอจิกฟังก์ชันดังนี้

$$ODD = D3 \oplus D2 \oplus D1 \oplus D0$$

 สำหรับตัวอย่างนี้ จะแสดงรูปแบบการเขียน 2 แบบ แบบแรก เหมือนกับการเขียน ลอจิกไดอะแกรมตรงๆ แบบนี้การนำไปใช้ใหม่ต้องแก้ไขคำสั่งในบรรทัด $ODD \leq D(0) \text{ xor } D(1) \text{ xor } D(2) \text{ xor } D(3);$ นี้ตลอด ถ้าข้อมูลมีจำนวนมากบิต ก็ต้องแก้ไขมาก ส่วนอีกวิธีจะปรับเปลี่ยนจำนวนบิตได้ ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในแบบที่ 2




รูปที่ 7-6 วงจรตรวจสอบค่าพาริตีแบบที่ 1

โมเดล VHDL

```
entity PARITY is
  port (D: in  bit_vector (3 downto 0);
        ODD : out bit);
end PARITY;
architecture RTL of PARITY is
begin
  ODD <= D(0) xor D(1) xor D(2) xor D(3);
end RTL;
```

 แบบที่ 2 ทำเหมือนกับลอจิกไดอะแกรมในรูปที่ 7-5 โดยใช้คำสั่ง GENERIC เพื่อกำหนดจำนวนบิต และใช้คำสั่ง FOR LOOP ทำให้การเปลี่ยนแปลงจำนวนบิตข้อมูลทำเพียงแก้ไขค่าของ width เท่านั้น



รูปที่ 7-7 วงจรตรวจสอบค่าพาริตีแบบที่ 2

โมเดล VHDL

```
entity PARITY is
  generic (width: integer := 4);
  port (D: in  bit_vector (width-1 downto 0);
        ODD : out bit);
```

จำนวนบิตข้อมูล

```

end PARITY;
architecture RTL of PARITY is
begin
  process (D)
    variable TMP : bit;
  begin
    TMP := '0';

    for I in D`low to D`high loop
      TMP := TMP xor D(I);
    end loop;
    ODD <= TMP;
  end process;
end RTL;

```

ตัวอย่างที่ 7.7 อุปกรณ์ลอจิกแบบแบบ 3 สถานะ

สัญญาณ a เป็นสัญญาณอินพุต

e เป็นสัญญาณควบคุม ถ้ามีค่าเป็น '0' เอาต์พุตจะเป็น 'Z' (High impedance)

y เป็นสัญญาณเอาต์พุต

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```

```

entity highz is
  Port ( a, e : in std_logic;
        y : out std_logic);
end highz;

```

architecture Behavioral of highz is

```

begin
  with e select
    y <= 'Z' when '0',
      a when others;
end Behavioral;

```

High impedance

ถ้ากรณีมีอินพุตและเอาต์พุตมากกว่า 1 แต่ใช้สัญญาณควบคุมอันเดียวกันสามารถเขียนได้ดังนี้

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity bufferz is
  Port ( a : in std_logic_vector(7 downto 0);
        e : in std_logic;
        y : out std_logic_vector(7 downto 0));
end bufferz;

```

```


architecture Behavioral of bufferz is
begin
    with e select
        y <= "ZZZZZZZZ" when '0',
            a when others;
end Behavioral;

```

 
7.3 การออกแบบวงจรซีคอนเซี่ยลด้วย VHDL

การทำงานของวงจรซีคอนเซี่ยลนั้น สัญญาณเอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุต และค่าสัญญาณเอาต์พุตเดิม วงจรซีคอนเซี่ยลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ หนึ่งวงจร ซิงโครนัส (Synchronous) หรือ Clock mode สองวงจรอะซิงโครนัส (Asynchronous) สำหรับการออกแบบด้วย VHDL สามารถทำได้ทั้งสองแบบ แต่แบบ ซิงโครนัสจะเหมาะสมกว่า ดังนั้นตัวอย่างที่จะนำมากล่าวทั้งหมดต่อไปนี้จะเป็นวงจรแบบซิงโครนัส

ลักษณะสำคัญของวงจรซีคอนเซี่ยลแบบซิงโครนัสคือต้องประกอบด้วยฟลิปฟล็อป จะมีจำนวนกี่ตัวก็แล้วแต่ แต่ทั้งหมดจะถูกกระตุ้นให้ทำงานพร้อมๆกัน นด้วยสัญญาณนาฬิกา ดังรูปที่ 7.8 และสัญญาณนาฬิกาที่กระตุ้นให้ฟลิปฟล็อปทำงานก็มีด้วยกัน 4 แบบ คือ ขอบบวก ขอบลบ โลจิก 1 และ โลจิก 0



 รูปที่ 7-8 ลักษณะการต่อสัญญาณนาฬิกาของวงจรซีคอนเซี่ยลแบบซิงโครนัส



รูปที่ 7-9 ลักษณะของสัญญาณนาฬิกา (ก) ขอบบวก (ข) ขอบลบ (ค) โลจิก 1 และ (ง) โลจิก 0

การสร้างสัญญาณใน VHDL ใช้คำสั่ง IF.....THEN ดังนี้

D ฟลิปฟล็อปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาขอบบวก

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity D_Flipflop is
    Port (D : in std_logic;
          CLK : in std_logic;
          Q : Buffer std_logic);
end D_Flipflop;

architecture Behavioral of D_Flipflop is
begin
    PROCESS (clk)

```

```

        BEGIN
            IF(CLK'EVENT and CLK ='1') THEN
                Q <= D;
            ELSE
                Q <= Q;
            END IF;
        END PROCESS;
    end Behavioral;

```

D ฟลิปฟล็อปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาขอบลบ

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity D_Flipflop is
    Port (D : in std_logic;
          CLK : in std_logic;
          Q : Buffer std_logic);
end D_Flipflop;

architecture Behavioral of D_Flipflop is
begin
    PROCESS (clk)
    BEGIN
        IF(CLK'EVENT and CLK = '0') THEN
            Q <= D;
        ELSE
            Q <= Q;
        END IF;
    END PROCESS;
end Behavioral;

```

D ฟลิปฟล็อปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาโลจิก 1 (แสดงเฉพาะส่วน Process)

```

PROCESS (clk, D)
BEGIN
    IF(CLK = '1') THEN
        Q <= D;
    ELSE
        Q <= Q;
    END IF;
END PROCESS;

```


D ฟลิปฟล็อปทำงานด้วยสัญญาณนาฬิกาโลจิก 0 (แสดงเฉพาะส่วน Process)

```

PROCESS (clk, D)
BEGIN
    IF(CLK = '0') THEN
        Q <= D;
    ELSE
        Q <= Q;
    END IF;
END PROCESS;

```

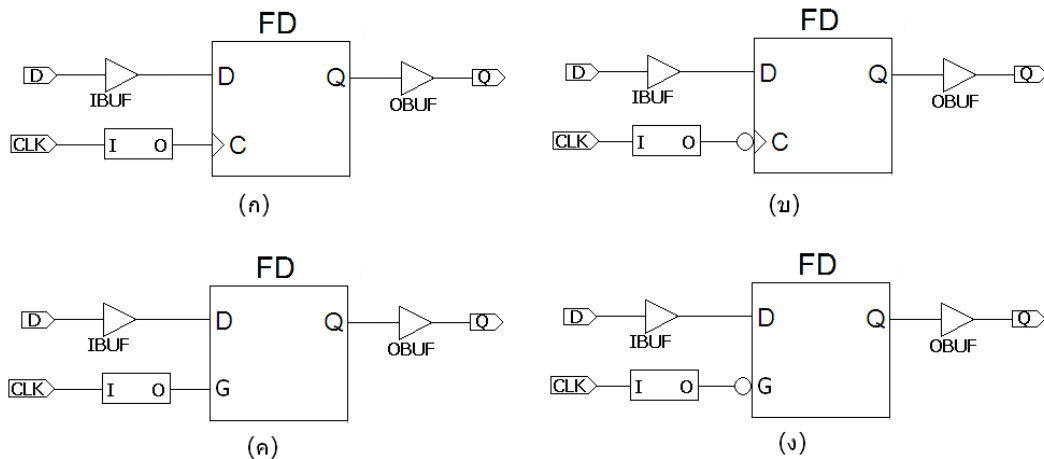วงจรที่สังเคราะห์ได้ด้วย FPGA แสดงอยู่ในรูปที่ 7-10



รูปที่ 7-10 ลักษณะวงจร D ฟลิปฟล็อป ที่สังเคราะห์ได้บน FPGA
 (ก) แบบสัญญาณนาฬิกาขอบบวก (ข)แบบสัญญาณนาฬิกาขอบลบ
 (ค) สัญญาณนาฬิกาแบบโลจิก 1 (ง) สัญญาณนาฬิกาแบบโลจิก 0

7.3.1 รีจิสเตอร์


รีจิสเตอร์เป็นหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราว ได้จากการรวมกลุ่มของส่วนความจำ ใช้เป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถจะเก็บรักษาข้อมูลได้ และใช้เป็นตัวเลื่อนข้อมูล(shifting)ไปทางซ้ายหรือทางขวาได้

ตัวอย่างที่ 7.8 บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์

สัญญาณ $X_3 - X_0$ เป็นสัญญาณอินพุต

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา

$Y_3 - Y_0$ เป็นสัญญาณเอาต์พุต

 

รูปที่ 7-11 วงจรบัฟเฟอร์รีจิสเตอร์

การทำงาน

$X_3 X_2 X_1 X_0$ เป็นอินพุตของวงจร เมื่อป้อนข้อมูลที่ต้องการเก็บเข้าที่อินพุตนี้ แล้วป้อนสัญญาณขอบบวกเข้าที่ CLK สัญญาณ $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0$ จะเท่ากับ $X_3 X_2 X_1 X_0$ และจะมีค่าคงเดิมตลอดไปตราบเท่าที่ยังไม่มีสัญญาณขอบบวกมาที่ขา CLK อีก

โมเดล VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity buf_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
```

```

    x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
    y : out STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end buf_reg;


```

architecture Behavioral of buf_reg is
begin

```

    process (clk)
    begin
        if CLK='1' and CLK'event then
            y <= x;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

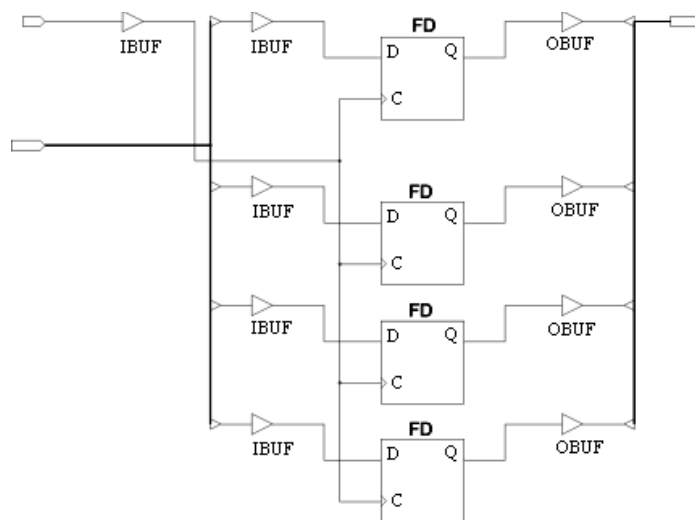

รูปที่ 7-12 โลจิกไดอะแกรมวงจร บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์

บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุม

เนื่องจากวงจรแบบแรกนั้น ใช้สัญญาณ CLK เป็นสัญญาณควบคุมการเก็บข้อมูล ดังนั้นเมื่อนำวงจรนี้ไปใช้ร่วมกับวงจรอื่นๆ อาจทำให้การทำงานของวงจรไม่สอดคล้องกัน วงจรเหล่านั้น วงจรแบบใหม่นี้ กำหนดให้ CLK ต่ออยู่กับสัญญาณนาฬิกาซึ่งวิ่งอยู่ตลอดเวลา และให้มีสัญญาณควบคุมการเก็บขึ้นต่างหาก อีกหนึ่งสัญญาณ ดังนั้นเมื่อนำวงจรนี้ไปใช้งานร่วมกับวงจรอื่นการทำงานก็จะสอดคล้องกับวงจรอื่นๆ เพราะใช้สัญญาณนาฬิกาควบคุมการทำงานร่วมกัน


ตัวอย่างที่ 7.9 บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุม

สัญญาณ X3 – X0 เป็นสัญญาณอินพุต

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา

Y3 – Y0 เป็นสัญญาณเอาต์พุต

 L เป็นสัญญาณควบคุมการเก็บ กำหนดให้ ถ้า L = 1 ให้ Y = X เป็นการโหลดข้อมูลเก็บ แต่ถ้า L = 0 ให้ Y คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง




รูปที่ 7-13 แผนผังบล็อกของบัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่มีสัญญาณควบคุม

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity cont_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        l : in STD_LOGIC;
        x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        y : inout STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end cont_reg;
architecture Behavioral of cont_reg is
begin
  process (clk)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      if l='1' then
        y <= x;
      else
        y <= y;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;


```

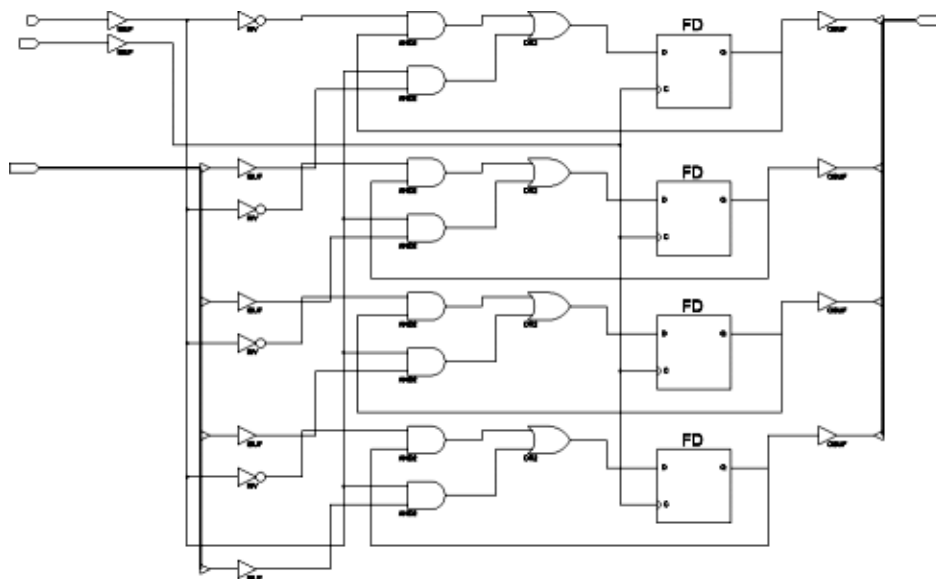

รูปที่ 7-14 โลจิกไดอะแกรมวงจร บัฟเฟอร์รีจิสเตอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์

ชิฟท์รีจิสเตอร์ (Shift Register)

 ชิฟท์รีจิสเตอร์ เป็นรีจิสเตอร์ที่ทำหน้าที่เลื่อนบิตข้อมูลไปทางซ้ายหรือมาทางขวา รูปที่ 7-10 เป็นแผนผังบล็อกของชิฟท์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุมการเลื่อนข้อมูลและโหลด ทุกครั้งที่สัญญาณนาฬิกา และสัญญาณ LD ข้อมูลเป็น '1' $Y_3 - Y_0$ จะเท่ากับ $X_3 - X_0$ แต่ถ้า LD เป็น '0' และ SH เป็น '1' $Y_3 - Y_2$ เท่ากับ $Y_2 - Y_0$ และ Y_0 เท่ากับ X_0



รูปที่ 7-15 แผนผังบล็อกของชิฟท์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุมการเลื่อนและการโหลดข้อมูล

ตัวอย่างที่ 7.10 ชิฟท์รีจิสเตอร์ที่มีการควบคุมการเลื่อนและการโหลดข้อมูล

โมเดล VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity shift_reg is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        ld : in STD_LOGIC;
        sh : in STD_LOGIC;
        x : in STD_LOGIC_vector(3 downto 0);
        y : inout STD_LOGIC_vector(3 downto 0));
end shift_reg;

architecture Behavioral of shift_reg is

begin
  process (clk)
  begin
    if CLK='1' and CLK'event then
      if ld='1' then
        y <= x;
      else
        if sh='1' then
          y(3 downto 1) <= y(2 downto 0);
          y(0) <= x(0);
        else
          y <= y;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

7.3.2 วงจรนับ

การออกแบบวงจรนับด้วย VHDL โดยตรง ดังตัวอย่างวงจรนับขึ้นต่อไปนี้


วิธีที่สะดวกที่สุดคือการเขียนจากพฤติกรรมการทำงานของวงจร

ตัวอย่างที่ 7.11 วงจรรนับเลขไบนารี (Binary counter) ขนาด 8 บิต

สัญญาณ Y7 ถึง Y0 เป็นเอาต์พุต

CE สัญญาณควบคุมการนับ

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา

 

รูปที่ 7-16 บล็อกไดอะแกรมวงจรรนับเลขไบนารี

การทำงาน ทุกครั้งที่สัญญาณนาฬิกาเปลี่ยนจาก '0' เป็น '1' และสัญญาณ CE เท่ากับ 1 จะนับขึ้น แต่ถ้า CE เท่ากับ 0 จะหยุดนับ เอาต์พุต Y ค้างค่าเดิม

โมเดล VHDL แบบที่ 1 วงจรรนับขึ้นที่มีสัญญาณควบคุมการนับ

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity coup is
    port(CLK: in STD_LOGIC;
          CE: in STD_LOGIC;
          y: inout INTEGER range 255 downto 0);
end coup;

architecture Behavioral of coup is
begin

    process (CLK)
    begin
        if CLK='1' and CLK'event then
            if CE = '1' then
                y <= y + 1;
            else
                y <= y;
            end if;
        end if;
    end process;

end Behavioral;
```

แบบที่ 2 ตัวอย่างวงจรรนับ coup ตามแบบที่ 1 นั้น บางครั้งไม่สามารถแปลงเป็นวงจรจริงๆได้ ใช้ได้เพียงการจำลองการทำงานเท่านั้น ดังนั้นถ้าต้องการให้สามารถแปลงเป็นวงจรจริงได้ จะต้องใช้ ฟังก์ชันในการแปลงเหมือนตัวอย่างที่ 7.4 แต่สำหรับตัวอย่างนี้ได้แสดงการสร้างโมดูล VHDLสำหรับการแปลงประเภทของสัญญาณจาก Integer เป็น Standard_logic_vector ชื่อ int2bit8 ส่วนโมดูลหลัก coup2 จะเรียกใช้

คอมโปเนนต์ coup เพื่อทำหน้าที่เป็นวงจรรนับ และคอมโปเนนต์ int2bit8 เป็นส่วนแปลงสัญญาณเพื่อส่งออกไปยังสัญญาณเอาต์พุต

โมดูล int2bit8

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;

entity int2bit8 is
    port (x : in integer range 255 downto 0;
          z : out std_logic_vector(7 downto 0));
end int2bit8;
architecture beh of int2bit8 is
begin
    process(x)
        variable i : integer range 0 to 7;
    begin
        for i in 0 to 7 loop
            if ((x/(2**i)) mod 2 = 1) then
                z(i) <= '1';
            else
                z(i) <= '0';
            end if;
        end loop;
    end process;
end beh;
```

โมดูลหลัก

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity coup2 is
    port (pclk, pce : in std_logic;
          py : out std_logic_vector (7 downto 0));
end coup2;

architecture coup2_arch of coup2 is

    component int2bit8
        port (x : in integer range 255 downto 0;
              z : out std_logic_vector(7 downto 0));
    end component;

    component coup
        port(CLK, CE: in STD_LOGIC;
              y: inout integer range 255 downto 0);
    end component;

    signal bus1 : INTEGER range 255 downto 0;
begin
    c1: coup port map(pclk, pce, bus1);
    c2: int2bit8 port map(bus1, py);
end coup2_arch;
```

ข้อมูลเป็น std_logic_vector

ข้อมูลเป็น integer

ส่วนนับ

ส่วนแปลงประเภทสัญญาณ

แบบที่ 3 สำหรับตัวอย่างนี้ใช้การแปลงประเภทสัญญาณเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่ฟังก์ชันการแปลงได้สร้างอยู่ใน Package

Package ที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในมีเพียง 1 ฟังก์ชัน

```
-- i2bv : Integer to Bit_vector.  
-- In : Integer, Value and width.  
-- Return : std_logic_vector, with left bit is the most significant bit.  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
package my_pack is  
    function i2bv (val : integer) return std_logic_vector;  
end my_pack;  
package body my_pack is  
    function i2bv (val : integer) return std_logic_vector is  
        variable result : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');  
        begin  
            for i in 0 to 7 loop  
                if ( (val/(2**i)) mod 2 = 1) then  
                    result(i) := '1';  
                end if;  
            end loop;  
            return (result);  
        end i2bv;  
    end my_pack;
```

ส่งคืนค่าผลลัพธ์

โมดูลหลัก

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
use work.my_pack.all;  
entity coup3 is  
    port(dout : inout std_logic_vector(7 downto 0);  
          clk, ce : in STD_LOGIC);  
end coup3;  
architecture coup3_beh of coup3 is  
    begin  
        counter: process(clk, ce)  
            variable cnum : integer range 255 downto 0;  
            begin  
                if clk='1' and clk'event then  
                    if ce = '1' then  
                        cnum:= cnum+1;  
                    end if;  
                end if;  
                dout <= i2bv(cnum);  
            end process;  
        end coup3_beh;
```


เรียกใช้ฟังก์ชัน

ตัวอย่างที่ 7.12 วงจรมับเลขฐานสิบขนาด 1 หลัก

สัญญาณ clk เป็นสัญญาณอินพุต

reset เป็นสัญญาณควบคุม

ya เป็นสัญญาณเอาต์พุต

 

รูปที่ 7-17 บล็อกไดอะแกรมวงจรนับเลขฐานสิบ

การทำงาน ถ้าสัญญาณ reset เป็น '0' สัญญาณเอาต์พุตเป็น "0000" แต่ถ้า reset เป็น '1' เมื่อมีสัญญาณนาฬิกาмаาระดับ(สัญญาณ clk เปลี่ยนจาก '0' เป็น '1') วงจรนับจะนับขึ้นทีละ 1 แบบเลขฐานสิบ

สำหรับเทคนิคที่ใช้ในตัวอย่างนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงการเขียนวงจรนับเพื่อนับเลขฐานสิบ และวิธีการแปลงสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างจากตัวอย่างที่ 7.11 ซึ่งเทคนิคแบบนี้เหมาะกับการนำไปใช้แปลงรหัสแบบต่างๆได้ดี เขียนเป็นคำสั่ง VHDL ได้ง่าย

แบบที่ 1 ใช้การแปลงสัญญาณเช่นเดียวกับตัวอย่าง 7.7

โมเดลหลัก

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity bcd1 is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        reset : in STD_LOGIC;
        y : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end bcd1;

architecture Behavioral of bcd1 is
  signal ya : INTEGER range 0 to 15;

  component int2std_logic is
    port (bin : in integer range 0 to 15 ;
          y : out std_logic_vector(3 downto 0));
  end component;
begin
  process (clk, reset)
  begin
    if Reset='0' then
      ya <= 0;
    else
      if CLK='1' and CLK'event then
        if ya >= 9 then
          ya <= 0;
        else
          ya <= ya + 1;
        end if;
      else
        ya <= ya;
      end if;
    end if;
  end process;
  c1: int2std_logic port map(ya, y);
end Behavioral;

```

สถานะรีเซ็ต

นับเลขฐานสิบ


โมดูลแปลงสัญญาณ

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity int2std_logic is
    port (bin : in integer range 0 to 15 ;
          y : out std_logic_vector(3 downto 0));
end int2std_logic;
architecture Behavioral of int2std_logic is
    begin
        int2bv:process(bin)
        begin
            case bin is
                when 0 => y <= "0000";
                when 1 => y <= "0001";
                when 2 => y <= "0010";
                when 3 => y <= "0011";
                when 4 => y <= "0100";
                when 5 => y <= "0101";
                when 6 => y <= "0110";
                when 7 => y <= "0111";
                when 8 => y <= "1000";
                when 9 => y <= "1001";
                when 10 => y <= "1010";
                when 11 => y <= "1011";
                when 12 => y <= "1100";
                when 13 => y <= "1101";
                when 14 => y <= "1110";
                when others => y <= "1111";
            end case;
        end process;
    end Behavioral;

```

ตารางแปลงค่า

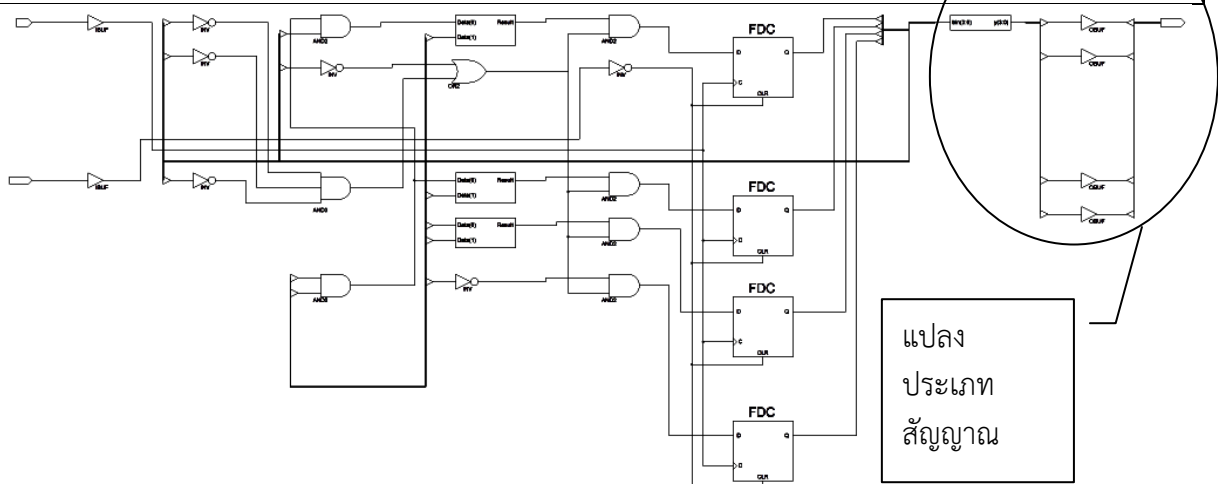

รูปที่ 7-18 โลจิกไดอะแกรมวงจรนับเลขฐานสิบที่ได้จากการสังเคราะห์

แบบที่ 2 ไม่ใช้การแปลงสัญญาณ

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

```


```

entity bcd1 is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        reset : in  STD_LOGIC;
        ya : inout integer range 0 to 15 );
end bcd1;

architecture Behavioral of bcd1 is

begin
  process (clk, reset)
  begin
    if Reset='0' then
      ya <= 0;
    else
      if CLK='1' and CLK'event then
        if ya >= 9 then
          ya <= 0;
        else
          ya <= ya + 1;
        end if;
      else
        ya <= ya;
      end if;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

```

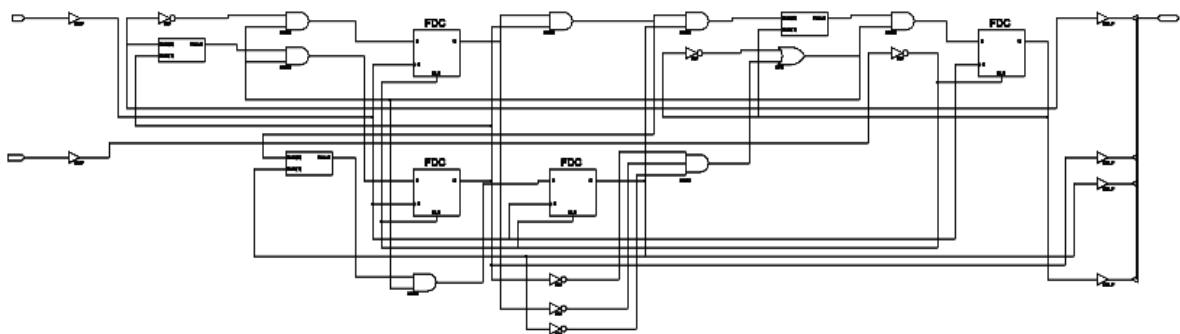


รูปที่ 7-19 โลจิกไดอะแกรมวงจรนับเลขฐานสิบที่ได้จากการสังเคราะห์

 7.3.3 สเตตแมชชีน (State Machine)


วงจรลอจิกแบบซีควนเชียลมีอีกชื่อหนึ่งว่า “สเตตแมชชีน (State machine)” และเนื่องจากการใช้อุปกรณ์มีจำนวนที่แน่นอนดังนั้นบางทีก็เรียกว่า “Finite State Machine (FSM)” สำหรับในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการออกแบบวงจรซีควนเชียลแบบซิงโครนัส (Synchronous Sequential Logic Circuit) เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างลงบนอุปกรณ์ CPLD หรือ FPGA ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สัญญาณนาฬิกาจากแหล่งเดียวกัน

วงจรซีควนเชียลประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือวงจรลอจิกแบบคอมไบเนชันนอล และอุปกรณ์หน่วยความจำหรือฟลิปฟล็อป ซึ่งใช้ทำหน้าที่กำหนดสเตตหรือสถานะของวงจร สำหรับวงจรซีควนเชียลแบบซิงโครนัสนั้นฟลิปฟล็อปทุกตัวในวงจร จะถูกกระตุ้นให้ทำงานพร้อมๆกัน ด้วยวิธีการต่อสัญญาณนาฬิกาของฟลิปฟล็อปทุกตัวให้รับสัญญาณนาฬิกาจากแหล่งเดียวกัน ตามรูปที่ 7-20




รูปที่ 7-20 แผนผังบล็อกของวงจรซิงโครนัส


วงจรซีควเอนเชียลแบบซิงโครนัสจัดแบ่งตามลักษณะของเอาต์พุตได้ 3 รูปแบบ แบบแรกคิดค้นโดย E.F.Moore ชื่อว่าแบบ “ มัวร์ (Moore)” ลักษณะของภาคเอาต์พุตจะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของวงจรและไม่ขึ้นกับสัญญาณอินพุตจากภายนอก ลักษณะบล็อกไดแกรมจะเป็นไปตามรูปที่ 7-21(ก) แบบที่สองคิดค้นโดย G.H.Mealy ได้ชื่อว่าแบบ “เมย์ลี(Mealy)” ลักษณะของภาคเอาต์พุตนอกจากจะขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของวงจรแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตจากภายนอกด้วยตามรูปที่ 7-21(ข) ส่วนแบบสุดท้ายเป็นการผสมทั้งสองแบบมัวร์และแบบเมย์ลีเข้าด้วยกัน ตามรูปที่ 7-21(ค) และตัวอย่างวงจรทั้งสองแบบอยู่ในรูปที่ 7-22

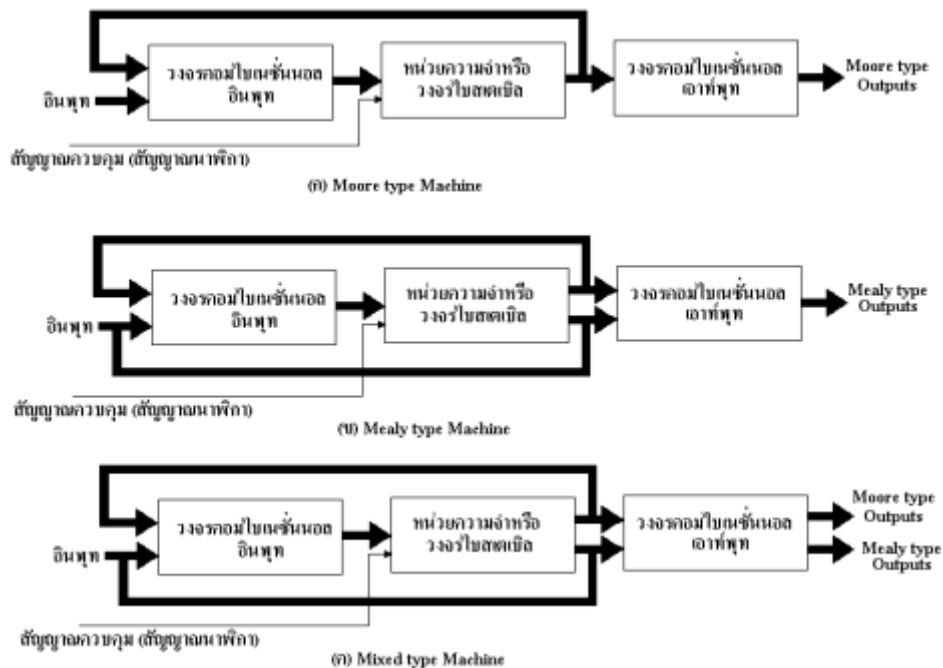

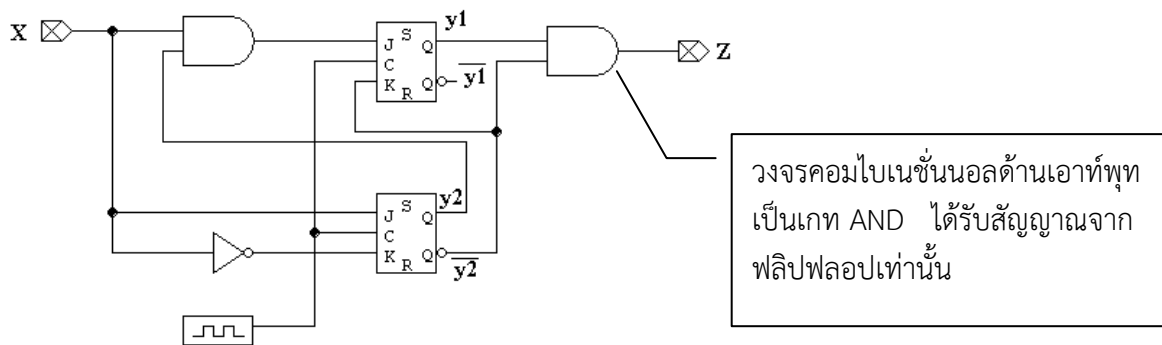รูปที่ 7-21 แผนผังบล็อกของวงจรซิงโครนัสทั้ง 3 แบบ



(ก)

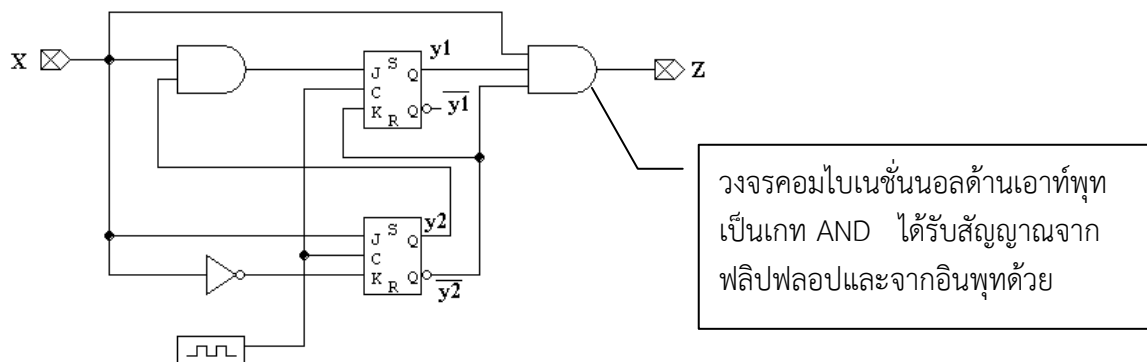

(ข)


รูปที่ 7-22 ตัวอย่างวงจรเชิงโครนัส (ก) แบบมัวร์ (ข)แบบเมเยลี


การออกแบบวงจรซีควเอนเชียลแบบเชิงโครนัส หรือสเตตแมชชีน ด้วย VHDL เริ่มจากการกำหนดขอบเขตของงานออกมาในรูปของ สเตตไดอะแกรม (State diagram) แล้วนำสเตตไดอะแกรมนี้นมาเขียนด้วยภาษา VHDL เมื่อได้เป็นรหัสคำสั่งของ VHDL แล้วการสังเคราะห์เป็นวงจรจริงก็ให้เป็นหน้าที่ของเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ทูล (Software tools) ต่อไป

โครงสร้างของคำสั่ง VHDL สำหรับสเตตไดอะแกรม ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่


- ส่วนกำหนดสเตต ส่วนนี้เขียนด้วยคำสั่ง TYPE เพื่อเป็นการสร้างชนิดข้อมูลใหม่ขึ้นมา
- ส่วนกำหนดการทำงานของสเตต ส่วนนี้เขียนอยู่ใน PROCESS
- ส่วนกำหนดการทำงานของเอาต์พุต ส่วนนี้เขียนอยู่ใน PROCESS เช่นเดียวกัน

ซึ่งเขียนเป็นโครงร่างคร่าวๆได้ดังนี้

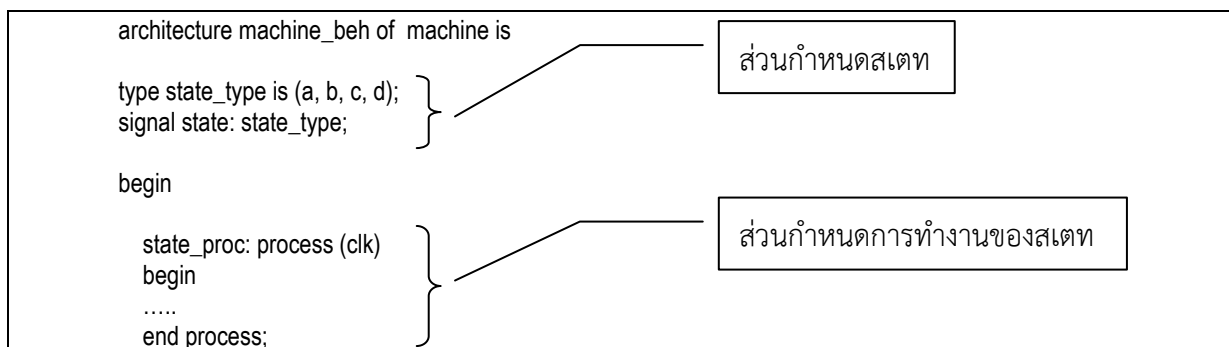

 


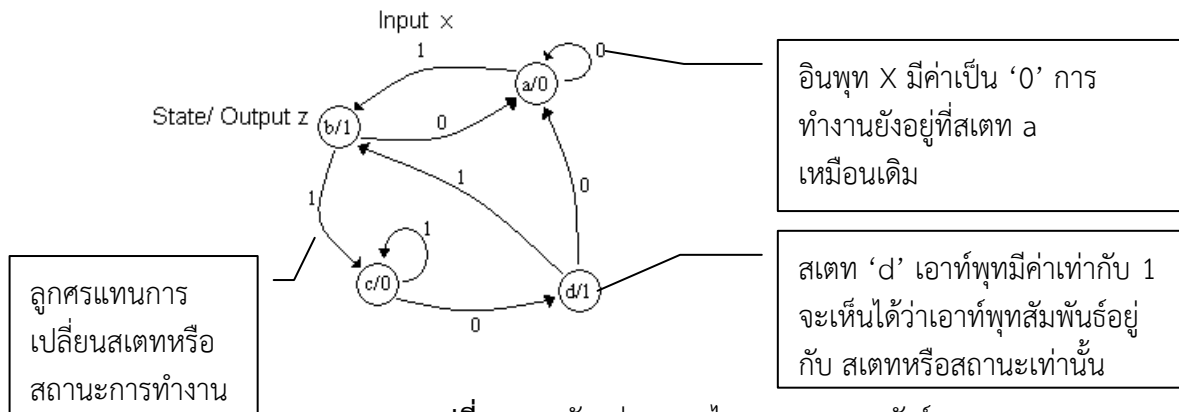ตัวอย่างที่ 7.13 สเตตแมชชีนแบบมัวร์ (Moore) การทำงานเป็นไปตามสเตตไดอะแกรม ในรูปที่ 7-19



รูปที่ 7-23 ตัวอย่างสเตตไดอะแกรมแบบมัวร์

โมเดล VHDL

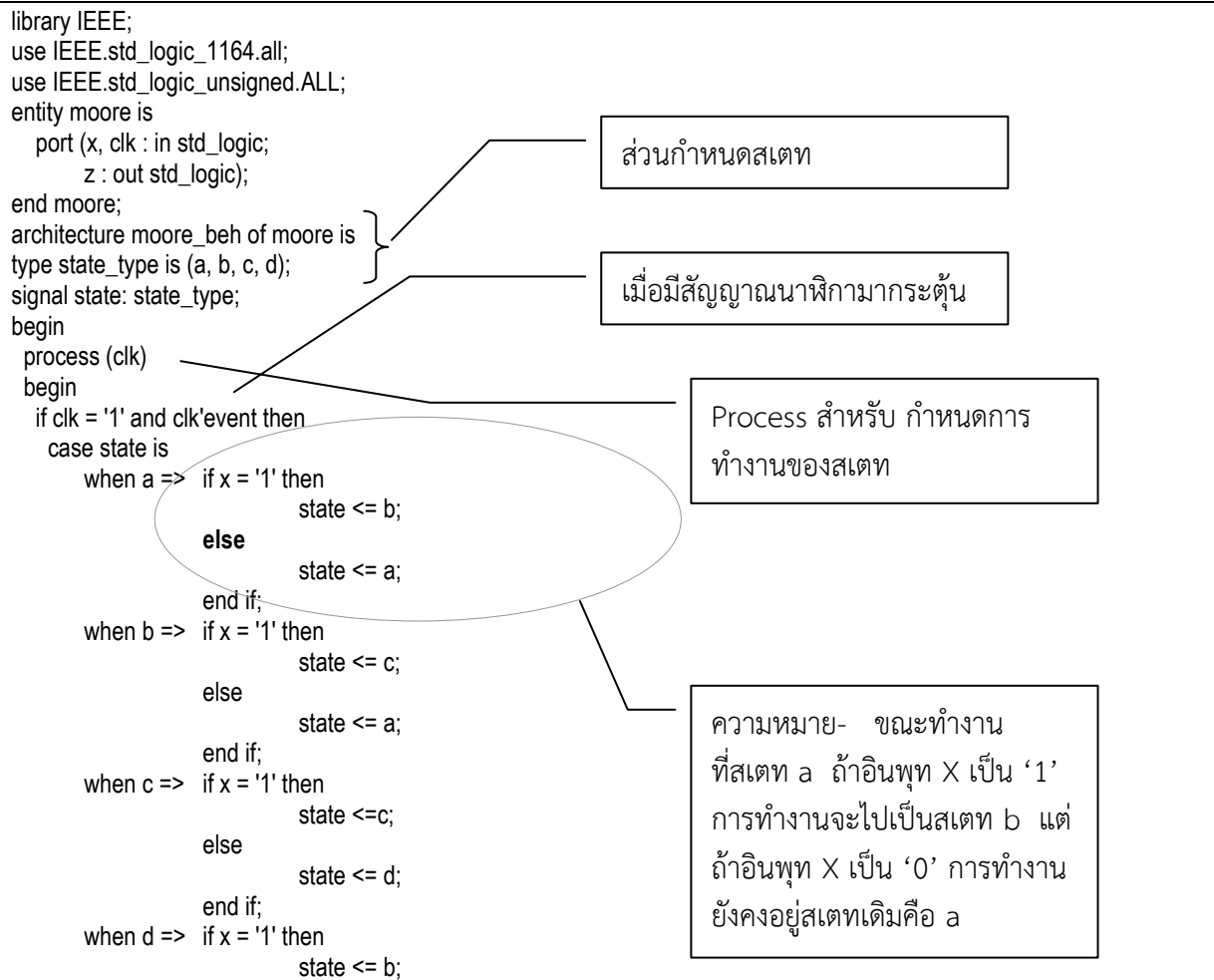


```

else
    state <= a;
end if;
end case;
end if;
end process;
process (state)
begin
    case state is
        when a => z <= '0';
        when b => z <= '1';
        when c => z <= '0';
        when d => z <= '1';
    end case;
end process;
end moore_beh;

```

Process สำหรับ กำหนดการ
ทำงานของเอาต์พุต (ไม่มีค่า
อินพุตและสัญญาณนาฬิกา
กำกับโดยตรง)

 ตัวอย่างที่ 7.14 สเตตแมชชีนแบบเมย์ลี (Mealy) การทำงานเป็นไปตามสเตตโอะแกรม ในรูปที่ 7-24



ขณะทำงานสเตต d อินพุต X เป็น
'1' ทำให้ได้เอาต์พุต Z เป็น '0'
และการทำงานเปลี่ยนเป็นสเตต b

สเตต 'd' (ไม่มีค่าเอาต์พุต)

รูปที่ 7-24 ตัวอย่างสเตตโอะแกรมแบบเมย์ลี

โมเดล VHDL

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
entity mealy is
    port (x, clk : in std_logic;
          z : out std_logic);
end mealy;
architecture mealy_beh of mealy is
    type state_type is (a, b, c, d);
    signal state: state_type;
begin
    process (clk)
    begin
        if clk = '1' and clk'event then
            case state is
                when a => if x = '1' then state <= b;
                           else state <= a; end if;
                when b => if x = '1' then state <= b;
                           else state <= c; end if;
                when c => if x = '1' then state <= d;
                           else state <= a; end if;
                when d => if x = '1' then state <= b;
                           else state <= a; end if;
            end case;
        end if;
    end process;

```

ส่วนกำหนดสเตต

เมื่อมีสัญญาณ
นาฬิกากระตุ้น

Process สำหรับ
กำหนดการทำงานของสเตต

```
process (state)
```

```
begin
```

```
  case state is
```

```
    when a =>
```

```
      if x = '1' then z <= '0';
```

```
      else z <= '0'; end if;
```

```
    when b =>
```

```
      if x = '1' then z <= '0';
```

```
      else z <= '0'; end if;
```

```
    when c =>
```

```
      if x = '1' then z <= '1';
```

```
      else z <= '0'; end if;
```

```
    when d =>
```

```
      if x = '1' then z <= '0';
```

```
      else z <= '0'; end if;
```

```
  end case;
```


```
end process;
```

```
end mealy_beh;
```

Process สำหรับ


กำหนดการทำงานของ
เอาต์พุต ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ค่าสแตตและสัญญาณ
อินพุต(แต่ไม่มีสัญญาณ
นาฬิกาเข้ามากำกับโดยตรง)

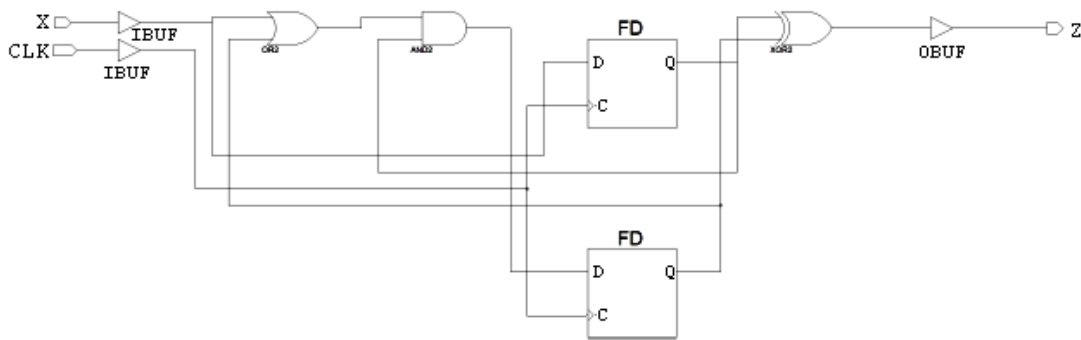จากตัวอย่างที่ 7.13 และ 7.14 เป็นการเขียนรหัสคำสั่งโดยแยกส่วนการทำงานของสแตตและส่วนเอาต์พุตออกเป็น 2 โปรเซส โดยส่วนของเอาต์พุตไม่มีสัญญาณนาฬิกา CLK มากำกับการทำงาน ทำให้วงจรในส่วนเอาต์พุตเป็นเพียงวงจรคอมไบเนชันนอลเท่านั้น ดังรูปที่ 7.25 ซึ่งเป็นโลจิกไดอะแกรมที่ได้จากการสังเคราะห์ตัวอย่างที่ 7.13



รูปที่ 7-25 โลจิกไดอะแกรมที่สังเคราะห์ได้จากตัวอย่างที่ 7.13

 แต่ถ้าต้องการให้สัญญาณเอาต์พุตทำงานสอดคล้องกับสัญญาณนาฬิกา CLK ก็สามารถทำได้โดยการรวมโปรเซสทั้งสองเข้าด้วยกัน เขียนเป็นแผนผังบล็อกได้ตามรูปที่ 7.26



(ก) วงจรมัวร์แบบไม่มีสัญญาณนาฬิกาที่เอาต์พุต



(ข) วงจรมัวร์แบบมีสัญญาณนาฬิกาที่เอาต์พุต

รูปที่ 7-26 เปรียบเทียบแผนผังบล็อกของแบบมัวร์ทั้ง 2 แบบ

ตัวอย่างที่ 7.15 จากตัวอย่างที่ 7.13 เมื่อเขียนแบบสัญญาณเอาต์พุตทำงานสอดคล้องกับสัญญาณนาฬิกา
โมเดล VHDL

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
entity moore_clk is
  port (x, clk : in std_logic;
        z : out std_logic);
end moore_clk;
architecture moore_beh of moore_clk is
```

```
  type state_type is (a, b, c, d);
  signal state: state_type;
```

```
begin
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```

```
    if clk = '1' and clk'event then
```

```
      case state is
```

```
        when a => if x = '1' then
```

```
          state <= b;
```

```
        else
```

```
          state <= a;
```

```
        end if;
```

```
        z <= '0';
```

```
        when b => if x = '1' then
```

```
          state <= c;
```

```
        else
```

```
          state <= a;
```

```
        end if;
```

```
        z <= '1';
```

```
        when c =>
```

```
          if x = '1' then
```

```
            state <= c;
```

```
          else
```

```
            state <= d;
```

```
          end if;
```

```
          z <= '0';
```

```
        when d =>
```

```
          if x = '1' then
```

```
            state <= b;
```

```
          else
```

```
            state <= a;
```

```
          end if;
```

```
          z <= '1';
```

```
        end case;
```

```
      end if;
```


```
    end process;
```

```
end moore_beh;
```

สัญญาณนาฬิกา

กำหนดการทำงานของ
ของสเตท

สัญญาณเอาต์พุต

 

รูปที่ 7-27 โลจิกไดอะแกรมที่สังเคราะห์ได้จากตัวอย่างที่ 7.15

การเข้ารหัสสแตต (State Encoding)

การเข้ารหัสสแตตหมายถึงการกำหนดค่าให้กับสแตตที่สร้างขึ้นใช้งาน จากตัวอย่างที่ 7.13 ถึง 7.15 การกำหนดสแตตเขียนได้ดังนี้

```
type state_type is (a, b, c, d);
signal state: state_type;
```

การกำหนดลักษณะนี้ไม่ได้กำหนดรหัสให้กับสแตต แต่ให้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ ทุลเป็นผู้กำหนดให้เอง ซอฟต์แวร์ทุลทั่วไปจะมีรหัสให้เลือกหลายแบบเช่น Binary Gray Johnson และ One-Hot หรือจะให้ซอฟต์แวร์ทุลเลือกเองโดยอัตโนมัติ หรือกำหนดให้เลือกรหัสเพื่อเน้นเรื่องความเร็วการทำงานของวงจร หรือเน้นให้ใช้ทรัพยากรของชิพที่ประหยัด หรือสุดท้ายให้ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองก็ได้ โดยเขียนดังนี้

```
type state_type is (a, b, c, d);
attribute enum_encoding : string;
attribute enum_encoding of state_type : type is "0001 0011 0111 1111";
signal state: state_type;
```

รหัสที่กำหนดให้

ตารางที่ 7-4 ตัวอย่างรหัสแบบต่างๆ


State	Binary	Gray	Johnson	One-hot
S0	000	000	0000	00000001
S1	001	001	0001	00000010
s2	010	011	0011	00000100
S3	011	010	0111	00001000
S4	100	110	1111	00010000
S5	101	111	1110	00100000
S6	110	101	1100	01000000
S7	111	100	1000	10000000

ตัวอย่างที่ 7.16 ตัวอย่างนี้เป็นการออกแบบวงจรนับเลขไบนารีขนาด 2 บิต แบบไม่มีสัญญาณควบคุม เขียนแบบสเตตแมชชีน

สัญญาณ CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา ใช้สำหรับการนับ

Y1 และ Y0 เป็นสัญญาณเอาต์พุต

การทำงาน ตามสเตตไดอะแกรมในรูปที่ 7-24

 

รูปที่ 7-28 สเตตไดอะแกรมวงจรนับแบบไบนารีขนาด 2 บิต

โมเดล VHDL เขียนแบบสเตต

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
entity binco is
    port (clk : in std_logic;
          y : out std_logic_vector(1 downto 0));
end binco;
architecture binco_beh of binco is
    type state_type is (a, b, c, d);
    signal state: state_type;
begin
    process (clk)
    begin
        if clk = '1' and clk'event then
            case state is
                when a => state <= b;
                when b => state <= c;
                when c => state <= d;
                when d => state <= a;
            end case;
        end if;
    end process;
    process (state)
    begin
        case state is
            when a => y <= "00";
            when b => y <= "01";
            when c => y <= "10";
            when d => y <= "11";
        end case;
    end process;
end binco_beh;
```


7.4 หน่วยความจำ

หน่วยความจำเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งหรือโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำแบ่งเป็น 2 ชนิด เรียกว่า รอม (ROM หรือ Read Only Memory) และ แรม (RAM หรือ Random Access Memory)

ตัวอย่างที่ 7.17 ออกแบบหน่วยความจำรวม แบบ 8 บิต ขนาด 16 ตำแหน่ง

สัญญาณ A3 – A0 เป็นสัญญาณแอดเดรส ใช้ระบุตำแหน่งข้อมูล

D7 – D0 เป็นสัญญาณข้อมูล

 

รูปที่ 7-29 แผนผังบล็อกของรอม ROM16x8

การทำงาน รอมในตัวอย่างนี้เป็นแบบง่าย มีเฉพาะสัญญาณแอดเดรส A(3:0) และสัญญาณข้อมูล D(7:0) เท่านั้น ดังนั้นเพียงแต่ระบุตำแหน่งที่ A(3:0) ก็จะปรากฏข้อมูลที่ D(7:0) บัสข้อมูล D(7:0) จะมีข้อมูลอยู่ตลอดเวลา และเป็นทิศทางเดียว การออกแบบ ใช้วิธีสร้าง อะเรย์ (Array) สำหรับเก็บค่าคงที่ ดังนี้

- กำหนดข้อมูลชนิดอะเรย์ ชื่อ rom_array สำหรับเก็บ std_logic_vector (7 downto 0);
type rom_array is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);
- กำหนดค่าคงที่ชื่อ rom เป็นข้อมูลชนิดอะเรย์ rom_array และให้เก็บค่า X"15"
constant rom : rom_array := (X"15",);

โมเดล VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity rom16x8 is
port (A : in std_logic_vector (3 downto 0);
      D : out std_logic_vector (7 downto 0));
end rom16x8;
architecture rom16x8_beh of rom16x8 is
    type rom_array is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);
    constant rom : rom_array := (
        X"15", X"24", X"40", X"F0",
        X"01", X"02", X"03", X"04",
        X"05", X"06", X"07", X"08",
        X"09", X"0A", X"0B", X"0C");
begin
    D <= rom(to_integer(unsigned(A)));
end rom16x8_beh;
```

สำหรับฟังก์ชัน

ข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM

แปลงข้อมูลจาก std_logic_vector เป็น Integer

สำหรับการออกแบบแรมก็ใช้ อะเรย์ (Array) สำหรับเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับรอม เพียงแต่ข้อมูลนั้นรับมาจากภายนอก ไม่ได้กำหนดไว้เป็นค่าคงที่เหมือนกับรอม ดังนั้นบัสข้อมูลของแรมต้องเป็นบัสอินพุตและบัสเอาต์พุต ซึ่งการสร้างบัสลักษณะนี้ทำได้ 2 แบบ แบบแรกทำเป็น 2 บัสแยกกัน บัสหนึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าไปเก็บในแรม ส่วนอีกบัสสำหรับปล่อยข้อมูลออกมาใช้งานภายนอก โครงสร้างลักษณะนี้ใช้ได้กับอุปกรณ์ซีฟี่แอลดีและเอฟฟี่จีเอ เพราะไม่ต้องการบัสแบบ 3 สถานะ (3-state)

ส่วนแบบที่สองเหมาะสำหรับการสร้างลงบนอุปกรณ์ที่โครงสร้างภายในมีบัสแบบ 3 สถานะเช่นเอฟฟี่จีเอ เพราะแรมแบบที่สองนี้ บัสข้อมูลมีเพียงบัสเดียว เป็นทั้งบัสอินพุตและบัสเอาต์พุต ส่วนซีฟี่แอลดีนั้นไม่เหมาะกับโครงสร้างเช่นนี้

ตัวอย่างที่ 7.18 การออกแบบหน่วยความจำแรม แบบบัสข้อมูลทิศทางเดียว


สัญญาณ A3 – A0 เป็นบัสแอดเดรส ใช้ระบุตำแหน่งข้อมูลได้ 16 ตำแหน่ง

Din3 – Din0 เป็นบัสข้อมูลเข้า

Dout3 – Dout0 เป็นบัสข้อมูลออก

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา ใช้ควบคุมการทำงานของแรม

WE เป็นสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูล

 

รูปที่ 7-30 แผนผังบล็อกของแรมแบบบัสข้อมูลทิศทางเดียว

การทำงาน สัญญาณ CLK ใช้ควบคุมการทำงานของแรม แรมจะทำงานได้ต้องมีสัญญาณนาฬิกาตลอด

เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไว้ในแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ป้อนข้อมูลเข้าที่ Din(3:0)
- ให้สัญญาณ WE เป็น '0'

เมื่อต้องการอ่านข้อมูลจากแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ให้สัญญาณ WE เป็น '1'
- จะได้ข้อมูลออกทาง Dout(3:0)

โมเดล VHDL

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity RAM16x4 is
    port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
          Din : in std_logic_vector(3 downto 0);
          WE, clk : in std_logic;
          Dout : out std_logic_vector(3 downto 0));
end RAM16x4;

architecture RTL of RAM16x4 is
begin
    process (clk)
        type ram_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(3 downto 0);
        variable memory : ram_array;
        begin
            if clk = '1' and clk'event then
                if WE = '0' then
                    memory(to_integer(unsigned(A))) := Din;
                end if;
            end if;
```

บันทึกข้อมูล

```

        Dout <= memory(to_integer(unsigned(A)));
    end if;
end process;
end RTL;

```

อ่านข้อมูล

ตัวอย่างที่ 7.19 การออกแบบหน่วยความจำแรม แบบมีบัสข้อมูลทิศทางเดียว

สัญญาณ A3 – A0 เป็นบัสแอดเดรส ใช้ระบุตำแหน่งข้อมูลได้ 16 ตำแหน่ง


D3 – D0 เป็นบัสข้อมูล เป็นทั้งบัสอินพุตและบัสเอาต์พุต

CLK เป็นสัญญาณนาฬิกา ใช้ควบคุมการทำงานของแรม

WE เป็นสัญญาณควบคุมการเขียนข้อมูล

CS เป็นสัญญาณควบคุมบัสข้อมูล ถ้าสัญญาณนี้เป็น '1' บัสข้อมูลจะเป็น High impedance

SRAM สองทิศทาง

 

รูปที่ 7-31 แผนผังบล็อกของแรมแบบบัสข้อมูลสองทิศทาง

การทำงาน สัญญาณ CLK ใช้ควบคุมการทำงานของแรม แรมจะทำงานได้ต้องมีสัญญาณนาฬิกาตลอด

เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลไว้ในแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ป้อนข้อมูลเข้าที่ D(3:0)
- ให้สัญญาณ CS เป็น '0'
- ให้สัญญาณ WE เป็น '0'

เมื่อต้องการอ่านข้อมูลจากแรม

- ให้ป้อนค่าตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูลที่บัสแอดเดรส A(3:0)
- ให้สัญญาณ CS เป็น '0'
- ให้สัญญาณ WE เป็น '1'
- จะได้ข้อมูลออกทาง D(3:0)

ถ้า CS เป็น '1' D(3:0) = "ZZZZZZZZ"

โมเดล VHDL

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity RAM16x8Z is
    port (A : in std_logic_vector(3 downto 0);
          WE, CS, clk : in std_logic;
          D : inout std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM16x8Z;

architecture RTL of RAM16x8Z is

begin
    process (clk)
        type ram_array is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);
        variable memory : ram_array;
        variable control : std_logic_vector(1 downto 0);
    begin
        control := CS&WE;
        if clk = '0' and clk'event then
            case control is
                when "00" => memory(to_integer(unsigned(A))) := D;
                when "01" => D <= memory(to_integer(unsigned(A)));
                when others => D <= "ZZZZZZZZ";
            end case;
        end if;
    end process;
end RTL;

```

แบบฝึกหัด

7.1 จากนิพจน์ต่อไปนี้ จงเขียนโมเดล VHDL


(ก) $F(A,B,C,D,E) = \sum m(0,1,4,10,17,20)$

(ข) $F(A,B,C,D,E) = \prod M(7,13,18,21,26,31)$

(ค) $F(A,B,C,D,E) = (\bar{C}+D)(\bar{A}+B+C+\bar{D}+E)$


7.2 จากโลจิกไดอะแกรมต่อไปนี้ จงเขียนโมเดล VHDL

(ก)

 


รูปที่ 7-32 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.2 (ก)

(ข)

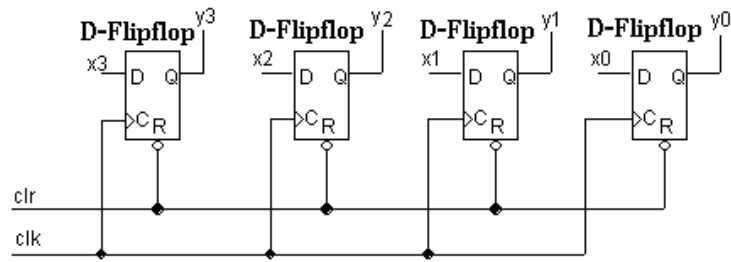


รูปที่ 7-33 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.2 (ข)

(ค)

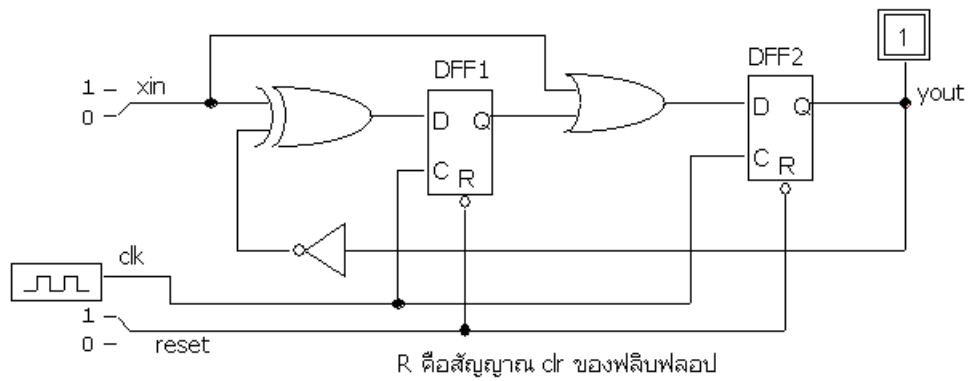

รูปที่ 7-34 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.2 (ค)


(ง)

 

รูปที่ 7-35 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.2 (ง)


7.3 จากสแตทไดอะแกรมต่อไปนี้ จงเขียนโมเดล VHDL แบบเอาต์พุตไม่มีสัญญาณนาฬิกา

(ก)

 


รูปที่ 7-36 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.3 (ก)

(ข)

 


รูปที่ 7-37 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.3 (ข)

(ค)

 


รูปที่ 7-38 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.3 (ค)

(ง)

 

รูปที่ 7-39 โลจิกไดอะแกรมของแบบฝึกหัดข้อ 7.3 (ง)

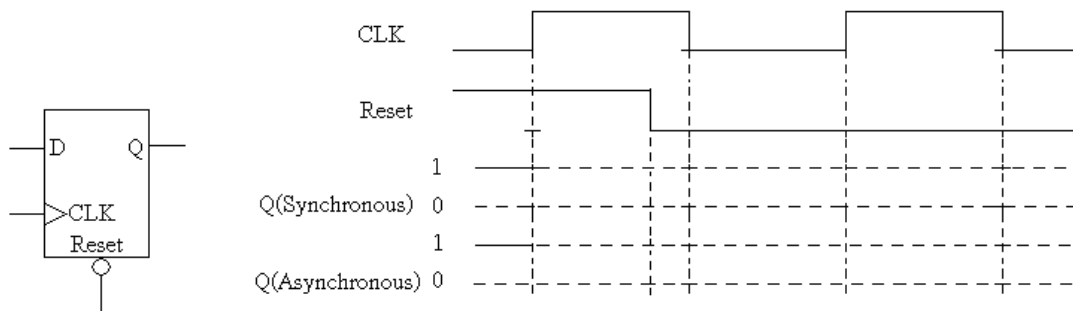- 7.4 จากข้อ 7.3 จงเขียนโมเดล VHDL แบบเอาต์พุตที่มีสัญญาณนาฬิกา
- 7.5 จาก D Flipflop ในรูปที่ 7-36 สัญญาณ Reset ทำงานที่โลจิก 0 และ CLK ทำงานที่ขอบขาขึ้น
- (ก) ถ้าสัญญาณ Reset เป็นแบบ Synchronous (ทำงานเมื่อมีสัญญาณนาฬิกาмаาระดับขึ้น) จงเขียนสัญญาณ Q(Synchronous) โดยต้องสอดคล้องกับ CLK และ Reset
- (ข) ถ้าสัญญาณ Reset เป็นแบบ Asynchronous (เมื่อสัญญาณ Reset active ฟลิปฟล็อปจะทำงานทันที) จงเขียนสัญญาณ Q(Asynchronous) โดยต้องสอดคล้องกับ CLK และ Reset



รูปที่ 7-40

- 7.6 จากข้อ 7.5 จงเขียน VHDL Code ของ D Flipflop เฉพาะในส่วนของ architecture มาทั้ง แบบ Synchronous และ Asynchronous

ตั้งแต่ข้อ 7.17 ถึง 7.11 ให้ออกแบบวงจรโดยเขียนเป็น โมเดล VHDL

- 7.7 จงเขียน VHDL Code สำหรับ ซิงโครไนส์สเตตแมชชีน ที่มีอินพุต 2 อินพุตคือ X1 X2 และเอาต์พุต z โดยเอาต์พุต z จะเป็นโลจิก 1 ทุกครั้งที่อินพุต X1X2 เป็น “10” หรือ X1X2 เป็น “01” ติดต่อกันตั้งแต่ 2 สัญญาณนาฬิกาขึ้นไป และเอาต์พุต z จะค้างอยู่ที่โลจิก 1 นี้จนกว่า อินพุตทั้งสอง จะเป็น 0 ทั้งคู่ เอาต์พุต z จึงจะกลับมาเป็น 0
- 7.8 จากวงจรนับเลขไบนารีในตัวอย่างที่ 7.14 ให้เพิ่มสัญญาณควบคุมการนับ Count นับ ถ้าเป็นโลจิก ‘1’ จะนับสัญญาณนาฬิกา ถ้าเป็นโลจิก ‘0’ จะหยุดนับและคงค่าสถานะเดิม
- 7.9 จงออกแบบวงจรนับให้นับเลขฐานสิบเรียงลำดับดังนี้ 3 7 2 5 3 7 2 5
- 7.10 จากวงจรเลื่อนข้อมูลในตัวอย่างที่ 7.10 จงออกแบบวงจรให้เลื่อนทางซ้าย (จากบิตที่ 3 ไปบิตที่ 2)
- 7.11 จากข้อ 7.10 จงออกแบบวงจรให้มีสัญญาณควบคุมที่สามารถเลื่อนทางซ้ายหรือขวาก็ได้
- 7.12 วงจรซีพรีจิสเตอร์ สัญญาณเข้าแบบขนาน สัญญาณออกแบบอนุกรม