

บทที่ 1

บทนำ

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมการออกแบบวงจรดิจิทัลด้วยภาษา Verilog HDL ซึ่ง HDL (Hardware Description Language) เป็นวิธีการออกแบบฮาร์ดแวร์ดิจิทัลด้วยวิธีการทางซอฟต์แวร์ ข้อดีของการออกแบบระบบด้วย HDL คือ ระยะเวลาการออกแบบสั้นลง ทำให้ลดเวลาในการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด ข้อดีอีกประการคือ สามารถจำลองการทำงาน ทดสอบการทำงานให้ถูกต้องก่อนการสร้างบนฮาร์ดแวร์จริง ความผิดพลาด (errors) ที่ถูกพบในระหว่างการจำลองการทำงานนั้น สามารถถูกแก้ไขให้ถูกต้องได้ก่อนที่จะสร้างวงจรบนฮาร์ดแวร์ราคาแพง

1.1 ประวัติภาษา HDL

HDL ได้รับความนิยมในทศวรรษที่ 1980 และถูกใช้ในการออกแบบระบบดิจิทัลขนาดใหญ่โดยการเขียนบรรยายแทนการวาดผังวงจร HDL ทำให้การออกแบบระบบขนาดใหญ่ง่ายขึ้นด้วยการบรรยายแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรมได้ชัดเจนโดยไม่ต้องวาดผังวงจร เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน ASIC FPGA และ CPLD ทำให้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบมีความจำเป็นมากขึ้น นักออกแบบสามารถใช้โปรแกรมภาษาเพื่อออกแบบและจำลองระบบ ในการนี้ Test Benches สามารถจำลองการทำงานทั้งระบบเพื่อให้ได้เอาท์พุทไบนารีและรูปคลื่น

ภาษา Verilog HDL เป็นภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ภาษา VHDL ก็เป็นภาษาบรรยายฮาร์ดแวร์อีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ทั้งสองภาษามีมาตรฐาน IEEE รองรับ ในปัจจุบันภาษา Verilog HDL ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางกว่าในวงการอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับภาษา C

1.2 Verilog HDL

Verilog HDL เป็นเทคนิคทันสมัยสำหรับการออกแบบวงจรดิจิทัลและระบบคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายภาษา C ร่วมกับไวยากรณ์บางอย่างของภาษา Pascal สามารถโมเดลระบบดิจิทัลได้หลายระดับ จากระดับเกท ระบบดิจิทัลที่ซับซ้อน จนถึงระดับคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การผสมผสานระหว่างภาษา C กับไวยากรณ์บางของภาษา Pascal ไว้ด้วยกันทำให้ภาษา Verilog นี้ง่ายต่อการเรียนรู้ ทำให้ Verilog HDL ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรม

Verilog HDL สามารถบรรยายได้ทั้งวงจรเชิงจัดหมู่ (combinational circuit) และวงจรเชิงลำดับ (sequential circuit) รวมถึงอุปกรณ์เก็บความจำที่ทำงานทั้งที่ระดับสัญญาณ (level-sensitive) และที่ขอบสัญญาณ (edge-triggered) Verilog สามารถบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างไวยากรณ์ของภาษากับฮาร์ดแวร์เชิงกายภาพได้อย่างชัดเจน

1.3 การแสดงระดับสัญญาณ


การแสดงระดับการทำงานของสัญญาณมีด้วยกันหลายวิธี ตารางที่ 1.1 แสดงรายการแสดงระดับการทำงานของสัญญาณด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายบวก (+) และ ลบ (-) ที่อยู่หน้าตัวแปรหมายถึงระดับของ

แรงดันสูง (high) และ ต่ำ (low) ตามลำดับ ซึ่งแสดงถึงการทำงานที่ระดับสูง (active high) ของสัญญาณ หรือการทำงานที่ระดับต่ำของสัญญาณ (active low) ในเชิงตรรกะก็คือ ลอจิก 1 ซึ่งหมายถึง จริง (true) และ ลอจิก 0 ซึ่งหมายถึง เท็จ (false) นั่นเอง

ตารางที่ 1.1 การแสดงระดับสัญญาณ

การแสดงการทำงานที่ระดับสูง	$+A$	A	$A(H)$	A	\overline{A}	A
การแสดงการทำงานที่ระดับต่ำ	$-A$	$\neg A$	$A(L)$	$*A$	\overline{A}	A'

 
สัญญาณจะถูกป้อนเป็นบวกหรือลบนั้น ขึ้นกับสภาวะการทำงาน ณ จุดที่พิจารณา สัญญาณยังสามารถทำงานที่ระดับสูงและระดับต่ำได้ในเวลาเดียวกันดังแสดงในรูปที่ 1.1




รูปที่ 1.1 สัญญาณสามารถทำงานที่ระดับสูงและต่ำได้ในเวลาเดียวกัน

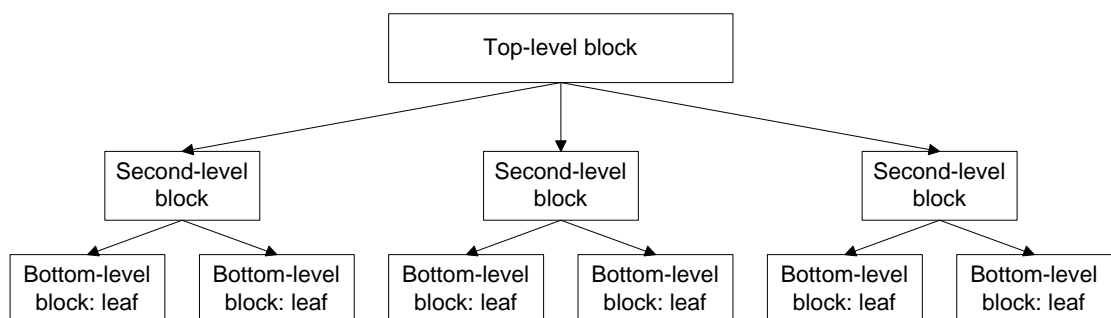1.4 ระเบียบวิธีการออกแบบ

ระเบียบวิธีการออกแบบมี 2 วิธีหลักคือ การออกแบบบนลงล่าง (top-down design) และการออกแบบล่างขึ้นบน (bottom-up design) รูปที่ 1.2 แสดงแผนผังเชิงลำดับชั้นของการออกแบบจากบนลงล่าง บล็อกด้านบนสุด (top-level block) จะถูกออกแบบก่อน จากนั้นบล็อกด้านล่างถัดลงมาจึงจะถูกออกแบบ ขั้นตอนนี้ถูกกระทำซ้ำจนกว่าทุกระดับในโครงสร้างจะถูกออกแบบหมด บล็อกล่างสุด (bottom-level block) เป็นส่วนที่ไม่สามารถแบ่งย่อยได้อีกแล้ว สามารถถูกพิจารณาให้เป็นเซลล์ใบไม้ (leaf cell) ของโครงสร้างต้นไม้ (tree structure) รูปที่ 1.3 แสดงแผนผังเชิงลำดับชั้นของการออกแบบจากล่างขึ้นบน ซึ่งเซลล์ใบไม้จะถูกออกแบบก่อน จากนั้นบล็อกด้านบนถัดขึ้นไปจึงจะถูกออกแบบ และถูกกระทำซ้ำจนกว่าจะถึงบล็อกด้านบนสุด




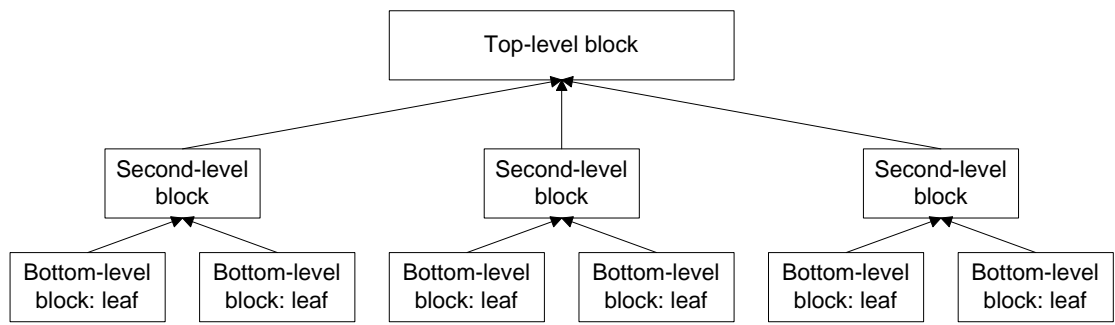รูปที่ 1.2 แผนผังเชิงลำดับชั้นของการออกแบบจากบนลงล่าง




รูปที่ 1.3 แผนผังเชิงลำดับชั้นของการออกแบบจากล่างขึ้นบน

ตัวอย่างการออกแบบบนลงล่างได้แก่ การออกแบบวงจรนับมอดูโล-16 ดังรูปที่ 1.4 กำหนดให้ตัวแปรสเตทคือ $Y_3Y_2Y_1Y_0$ โดยใช้ D flip-flop เป็นตัวเก็บสถานะ แผนผังเชิงลำดับชั้นของวงจรนับมอดูโล-16 จึงเป็นดังรูปที่ 1.5 จากนั้นวงจรอินพุตลอจิกให้กับ D flip-flop แต่ละตัวสามารถถูกสังเคราะห์ได้จากแผนภาพคาร์นอสต์รูปที่ 1.6 และได้วงจรดังรูปที่ 1.7 คราวนี้ก็สามารถวาดแผนผังเชิงลำดับชั้นของวงจรนับมอดูโล-16 ที่แสดงรายละเอียดวงจรได้ดังรูปที่ 1.8

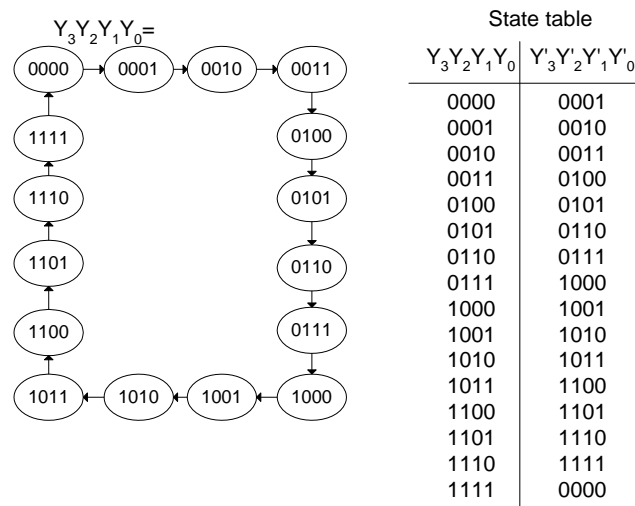

รูปที่ 1.4 ลำดับการนับมอดูโล-16

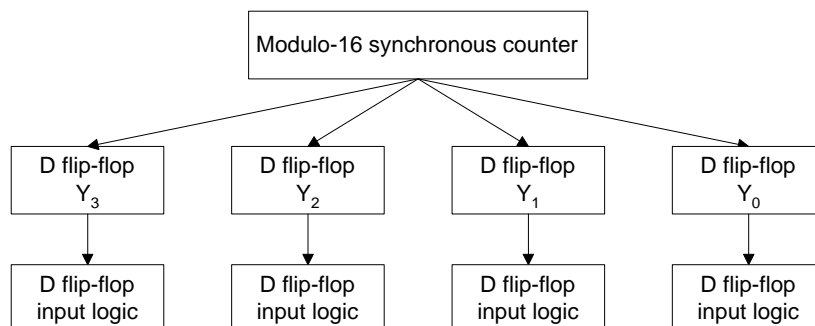

รูปที่ 1.5 แผนผังเชิงลำดับชั้นของวงจรนับมอดูโล-16

		Y ₁ Y ₀			
		00	01	11	10
Y ₃ Y ₂	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	1	1	0	1
	10	1	1	1	1

$$DY_3 = Y_3Y_2' + Y_3Y_1' + Y_3Y_0' + Y_3'Y_2Y_1Y_0$$

		Y ₁ Y ₀			
		00	01	11	10
Y ₃ Y ₂	00	0	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	0	0	1	0

$$DY_1 = Y_1Y_0' + Y_1'Y_0$$


		Y ₁ Y ₀			
		00	01	11	10
Y ₃ Y ₂	00	0	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	0	0	1	0

$$DY_2 = Y_2Y_1' + Y_2Y_0' + Y_2'Y_1Y_0$$


		Y ₁ Y ₀			
		00	01	11	10
Y ₃ Y ₂	00	0	0	1	0
	01	1	1	0	1
	11	1	1	0	1
	10	0	0	1	0

$$DY_0 = Y_0'$$

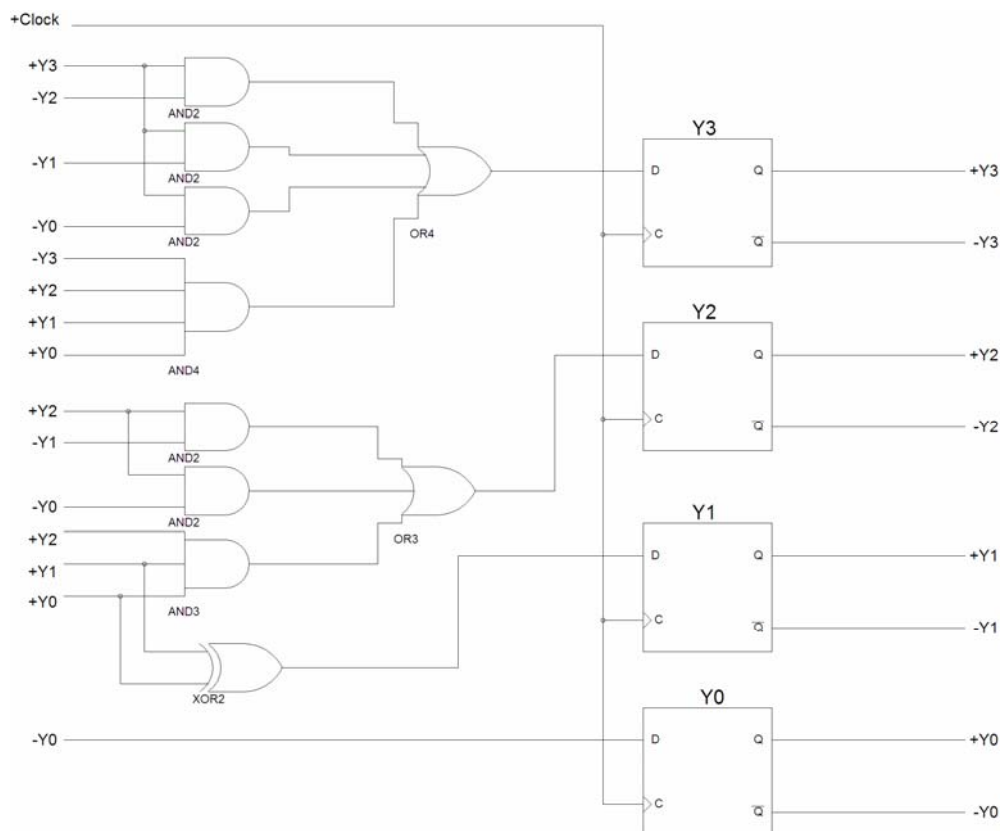รูปที่ 1.6 แผนคาร์โนแสดงการสังเคราะห์วงจรนับมอดูโล-16



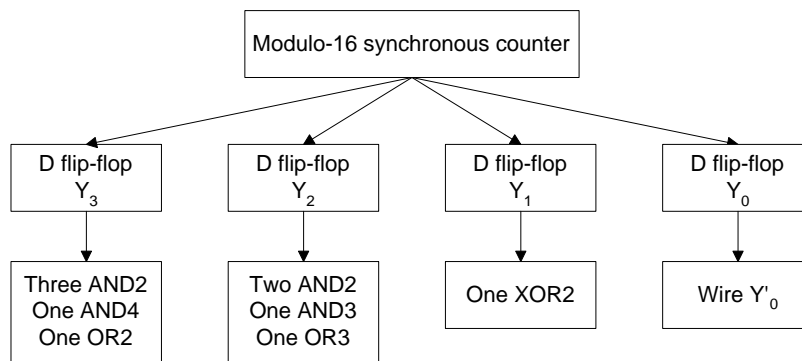รูปที่ 1.7 แผนผังลอจิกของวงจรนับมอดูโล-16



รูปที่ 1.8 แผนผังเชิงลำดับชั้นของรายละเอียดการสร้างวงจรนับมอดูโล-16

1.5 โมดูลและพอร์ท

โมดูล (module) เป็นหน่วยพื้นฐานของการออกแบบด้วยภาษา Verilog โมดูลอธิบายถึงฟังก์ชันการทำงานของวงจรต่างๆ อาจจะเป็น ลอจิกเกต วงจรบวก วงจรคูณ วงจรนับ หรือวงจรลอจิกอื่นๆ สามารถเป็นโมดูลเดี่ยวได้ หรือเป็นโมดูลที่รวมหลายโมดูลเข้าด้วยกัน และสามารถประกอบด้วยโมดูลชนิดเดียวกันหลายตัว โมดูลเหล่านี้เรียกว่า instantiation ซึ่งเป็นโมดูลระดับล่างที่ประกอบกันเป็นโมดูลระดับที่สูงขึ้น

โมดูลประกอบด้วยการประกาศ อินพุต เอาท์พุต ตัวแปร และฟังก์ชันการทำงาน มีคำหลักคือ **module** เพื่อเริ่ม และ **endmodule** เพื่อบจบการสร้างโมดูล ดังโครงสร้างทั่วไปในรูปที่ 1.9 ภายในโมดูลมีช่องทาง (ports) ไว้สำหรับสื่อสารกับโมดูลอื่นภายนอก รูปที่ 1.10 แสดงการสร้างโมดูลสำหรับเกต AND ซึ่งมีช่องทางเข้า (input port) คือ x1 และ x2 และช่องทางออก (output port) คือ z1 คำหลัก **input** และ **output** ใช้สำหรับประกาศช่องทางเข้าและช่องทางออกตามลำดับ คำหลัก **wire** ใช้สำหรับการประกาศสายสัญญาณภายในโมดูล คำหลัก **assign** ใช้สำหรับอธิบายความสัมพันธ์ของสัญญาณต่างในวงจร ในที่นี้โอเปอเรเตอร์ **&** หมายถึงการแอนด์กันของสัญญาณ

```

module <module name> (port list);

  declarations
    input, output,
    reg, wire, parameter, ...
    ...

  <module internals>
    statements
    initial, always, module instantiation, ...
    ...

endmodule
  
```

รูปที่ 1.9 โครงสร้างทั่วไปของ Verilog module

```
//dataflow and gate with two inputs
```

```
module and2_df (x1, x2, z1);
```

```
    input    x1, x2;
```

```
    output   z1;
```

```
    wire     x1, x2;
```

```
    wire     z1;
```

```
    assign   z1 = x1 & x2;
```

```
endmodule
```

รูปที่ 1.10 Verilog module สำหรับเกต AND แบบ 2 อินพุต

เมื่อสร้างโมดูลของฟังก์ชันที่ต้องการแล้ว ในภาษา Verilog ยังสามารถรองรับการออกแบบโมดูลที่ใช้สำหรับการจำลองแบบเพื่อทดสอบการทำงานของโมดูลดังกล่าวได้ด้วย เรียกโมดูลสำหรับการทดสอบนี้ว่า test bench รูปที่ 1.11 แสดง test bench อย่างง่ายสำหรับเกต AND ของรูปที่ 1.10

บรรทัดที่ 2 แสดงการประกาศชื่อโมดูลสำหรับการจำลองแบบ ซึ่งต้องไม่ซ้ำกับชื่อโมดูลที่สร้างไว้ แต่ควรเป็นชื่อที่บ่งถึง test bench ของโมดูลที่จะทดสอบด้วย

อินพุตถูกกำหนดให้เป็นตัวแปรชนิดแบบรีจิสเตอร์โดยใช้คำหลัก **reg** ดังบรรทัดที่ 3 ซึ่งหมายความว่าค่าของตัวแปรต้องคงค่าจนกว่าค่าใหม่จะเข้ามา เอาท์พุตถูกกำหนดเป็นชนิดสายสัญญาณโดยคำหลัก **wire** ซึ่งค่าของเอาท์พุตขึ้นกับอินพุต จึงไม่จำเป็นต้องใช้รีจิสเตอร์

Verilog สามารถมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณได้โดยใช้คำหลัก **\$monitor** ดังบรรทัดที่ 7 ตัวแปรที่ถูกระบุในวงเล็บก็จะถูกแสดงออกมาเป็นไบนารีด้วย %b (ใช้ %o สำหรับเลขฐาน 8 %h สำหรับเลขฐาน 16 และ %d สำหรับเลขฐาน 10) มีคำหลัก **initial** หมายถึงการกระทำคำสั่งเพียงครั้งเดียว ในที่นี้ก็คือแสดงค่าตัวแปรเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ในการจำลองแบบจำเป็นต้องมีการป้อนค่าอินพุตให้กับโมดูลที่จะทดสอบ ค่าอินพุตที่ป้อนในแต่ละช่วงเวลาถูกเรียกว่า เวกเตอร์อินพุต การป้อนค่าเวกเตอร์อินพุตทำได้ดังนี้ บรรทัดที่ 9 มี **initial** อีกครั้งเพื่อให้คำสั่งที่อยู่ระหว่าง **begin...end** ถูกกระทำเพียงครั้งเดียว บรรทัดที่ 11 และ 12 เป็นการสั่งให้ ที่เวลา 0 (ซึ่งแทนด้วย #0) ป้อนค่าอินพุต x1 และ x2 เป็น 0 (ซึ่งใช้ 1'b เป็นการระบุค่าไบนารี 1 บิต) บรรทัดที่ 13 และ 14 #10 หมายถึงป้อนค่าอินพุตใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 10 หน่วยเวลา บรรทัดที่ 19 คำหลัก **\$stop** หมายถึงหยุดการป้อนค่าเวกเตอร์อินพุต

สุดท้ายใน test bench จำเป็นต้องมีการระบุโมดูลที่จะทดสอบ โดยการใช้ instantiation เรียกใช้โมดูลดังกล่าว บรรทัดที่ 22-26 แสดงการเรียกใช้โมดูล and2 พร้อมกับการระบุการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โดยค่าในวงเล็บเป็นตัวแปรที่ถูกประกาศในโมดูล test bench นี้

ผลการจำลองแบบการทำงานสามารถแสดงเป็นเอาท์พุตไบนารีดังรูปที่ 1.12 หรือรูปคลื่นสัญญาณดังรูปที่ 1.13 ก็ได้

```

1  //and2 test bench
   module and2_df_tb;
       reg      x1, x2;
       wire     z1;
5  //display variables
       initial
           $monitor ("x1 = %b, x2 = %b, z1 = %b", x1, x2, z1);
       //apply input vectors
       initial
10  begin
           #0      x1 = 1'b0;
                   x2 = 1'b0;
           #10     x1 = 1'b0;
                   x2 = 1'b1;
15  #10     x1 = 1'b1;
                   x2 = 1'b0;
           #10     x1 = 1'b1;
                   x2 = 1'b1;
           #10     $stop;
20  end
       //instantiate the module into test bench
       and2_df inst1 (
           .x1(x1),
           .x2(x2),
25  .z1(z1)
       );
   endmodule

```


รูปที่ 1.11 Test bench สำหรับเกต AND ของรูปที่ 1.10

```

x1 = 0, x2 = 0, z1 = 0
x1 = 0, x2 = 1, z1 = 0
x1 = 1, x2 = 0, z1 = 0
x1 = 1, x2 = 1, z1 = 1

```

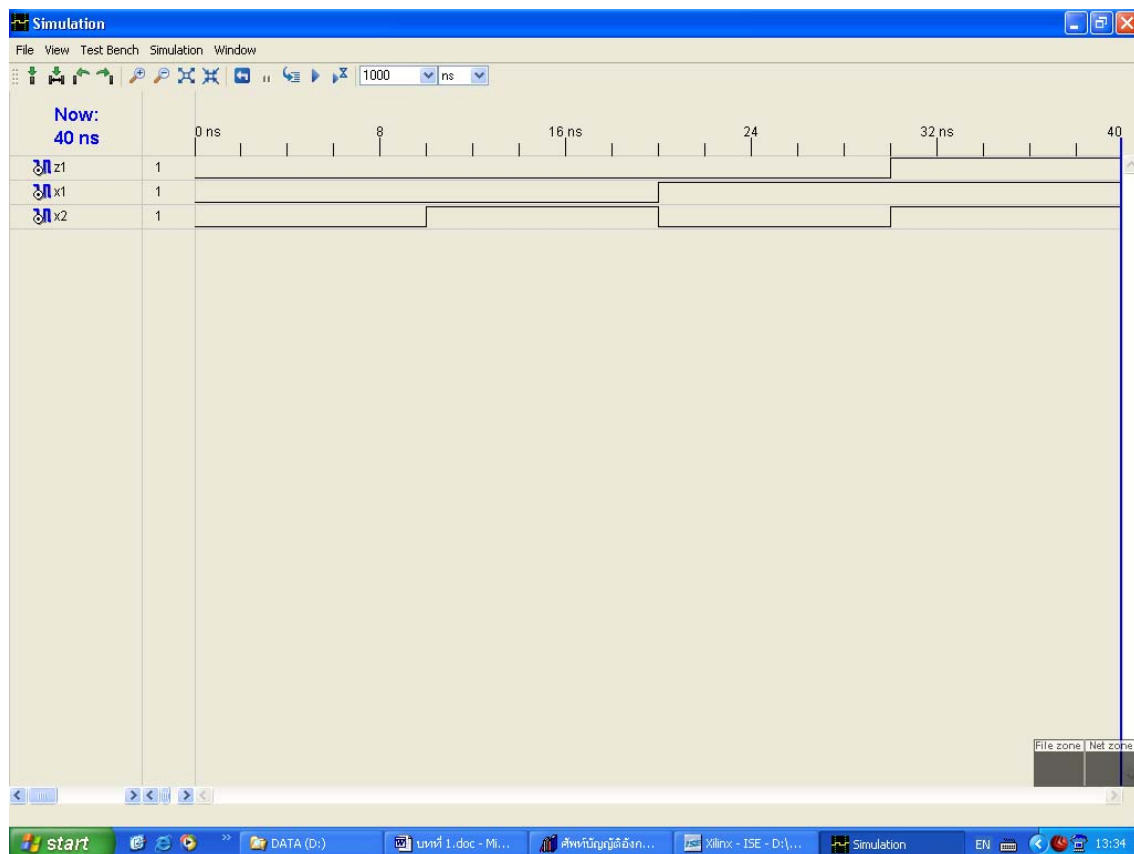รูปที่ 1.12 เอาท์พุทไบนารีสำหรับ test bench ของรูปที่ 1.11 สำหรับเกต AND แบบ 2 อินพุต




รูปที่ 1.13 เอาท์พุทรูปคลื่นสำหรับ test bench ของรูปที่ 1.11 สำหรับเกต AND แบบ 2 อินพุท

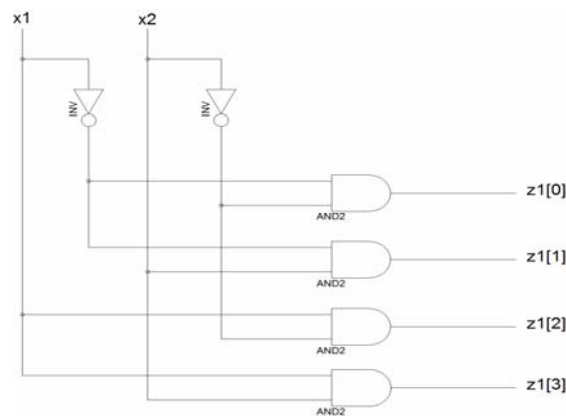1.6 โมเดลกระแสข้อมูล

การโมเดลกระแสข้อมูล (Dataflow modeling) ถูกใช้เพื่อการออกแบบวงจรเชิงจัดหมู่เท่านั้น นักออกแบบสามารถสร้างฟังก์ชันลอจิกได้ที่ระดับการออกแบบที่สูงกว่าการโมเดลระดับเกต โดยใช้เซลล์ปฐมฐานของภาษา (built-in primitives) วิธีพื้นฐานของการโมเดลกระแสข้อมูลคือ การใช้คำสั่งกำหนดค่าต่อเนื่อง (continuous assignment statement) โดยใช้คำหลัก **assign** ดังตัวอย่างโมเดลเกต AND แบบ 2 อินพุทของรูปที่ 1.10 โดย **assign z1 = x1 & x2;** หมายถึงกำหนดค่าให้ z1 เท่ากับ x1 แอนด์กับ x2 ในกรณีนี้ไม่มีการกำหนดเวลาถือว่าเป็นศูนย์ แต่ถ้าเป็น **assign #5 z1 = x1 & x2;** จะหมายถึงกำหนดค่าให้ z1 เท่ากับ x1 แอนด์กับ x2 หลังจากเวลาผ่านไป 5 หน่วยเวลา หน่วยเวลาจริงกำหนดด้วยคำหลัก **timescale** เช่น **timescale 10ns/ 100ps** หมายถึงหนึ่งหน่วยเวลาเท่ากับ 10 นาโนวินาที และความละเอียดเป็น 100 พิโควินาที

ตัวอย่างในรูปที่ 1.15 แสดงการโมเดลกระแสข้อมูลที่มีการกำหนดเวลาในการกำหนดค่าสำหรับวงจรรูปที่ 1.14 โดย x1 และ x2 เป็นอินพุทแบบสเกลาร์ และ z1=z1[0], z1[1], z1[2], z1[3] เป็นเอาท์พุทแบบเวกเตอร์ ในที่นี้กำหนดหน่วยเวลาเท่ากับ 10 นาโนวินาที และความละเอียดเป็น 1 นาโนวินาที เมื่อค่าอินพุทเปลี่ยนแปลงค่าเอาท์พุทจะเปลี่ยนตามหลังจากเวลาผ่านไป 20 นาโนวินาที ดัง test bench และรูปคลื่นแสดงผลการจำลองในรูปที่ 1.16 และ 1.17 ตามลำดับ




รูปที่ 1.14 วงจรเกท AND แบบ 2 อินพุต 4 ตัว ซึ่งมีอินพุตเป็นสเกลาร์และเอาต์พุตเป็นเวกเตอร์

```
//dataflow with delay
`timescale 10ns / 1ns
module four_and_delay (x1, x2, z1);
input x1, x2;
output [3:0] z1;
assign #2 z1[0] = ~x1 & ~x2;
assign #2 z1[1] = ~x1 & x2;
assign #2 z1[2] = x1 & ~x2;
assign #2 z1[3] = x1 & x2;
endmodule
```

รูปที่ 1.15 โมดูล Verilog สำหรับวงจรลอจิกรูปที่ 1.14 แบบมีการกำหนดเวลา

<pre>//four_and_delay test bench module four_and_delay_tb; reg x1, x2; wire [3:0] z1; initial \$monitor ("x1 x2 =%b, z1 =%b", {x1, x2}, z1); //apply input vectors initial begin #0 x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; #5 x1 = 1'b1; x2 = 1'b0; #5 x1 = 1'b1; x2 = 1'b1; #5 x1 = 1'b0; x2 = 1'b1; #5 x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; \$stop; end four_and_delay inst1(.x1(x1), .x2(x2), .z1(z1)); endmodule</pre>	<pre>#5 x1 = 1'b1; x2 = 1'b0; #5 x1 = 1'b1; x2 = 1'b1; #5 x1 = 1'b0; x2 = 1'b1; #5 x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; \$stop;</pre>
--	--

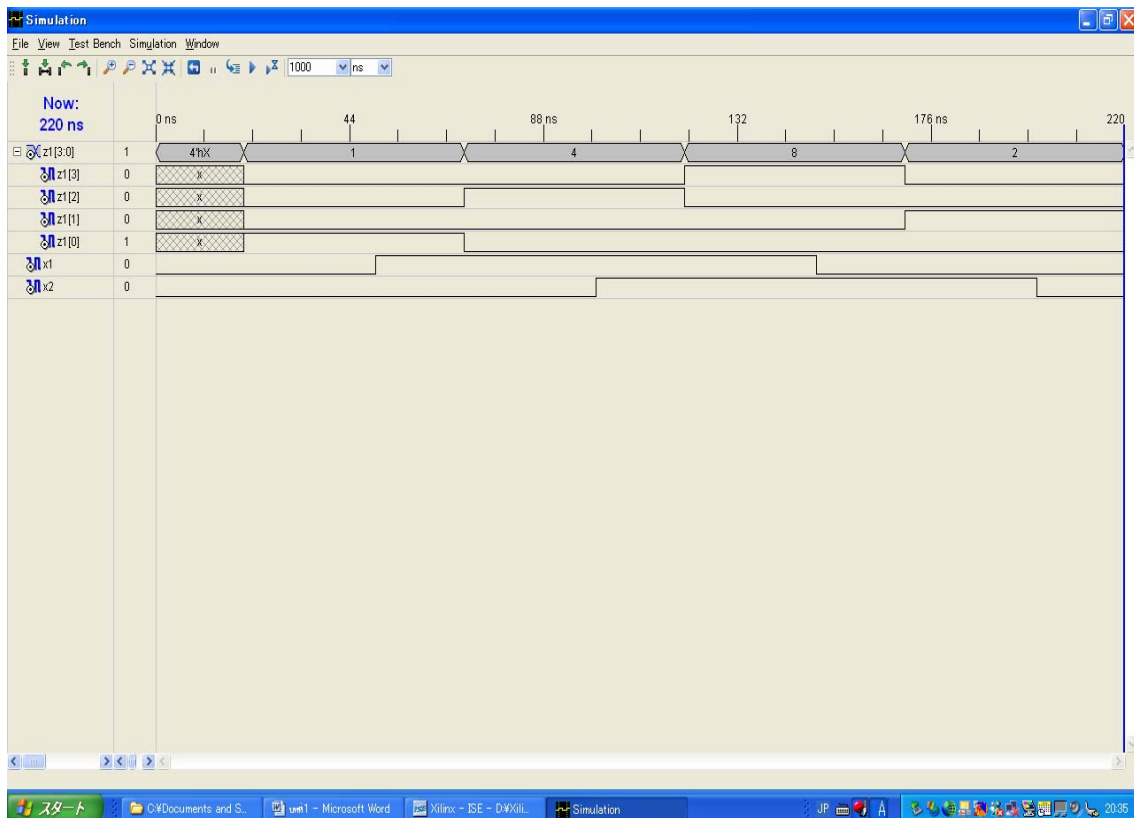รูปที่ 1.16 Test bench สำหรับโมดูล Verilog สำหรับวงจรลอจิกรูปที่ 1.14



รูปที่ 1.17 รูปคลื่นสำหรับ Test bench รูปที่ 1.16

1.7 โมเดลเชิงพฤติกรรม


การโมเดลเชิงพฤติกรรม (Behavioral modeling) เป็นวิธีการอธิบายการทำงานของวงจรอีกแบบหนึ่ง โดยไม่ได้บอกแบบระดับเกต พฤติกรรมของวงจรถูกอธิบายด้วยรูปแบบเชิงระเบียบวิธีโดยใช้ประโยค **initial** และ **always**

ประโยค **initial** ถูกกระทำครั้งเดียวระหว่างการจำลองแบบการทำงานโดยเริ่มที่เวลาเท่ากับศูนย์ ประโยค **always** เริ่มที่เวลาเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกัน แต่จะถูกทำซ้ำไปตลอด ทั้งสองประโยคใช้ข้อมูลชนิด รีจิสเตอร์เท่านั้น

รูปที่ 1.18 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรบวก 4 บิต รายละเอียดลอจิกภายในไม่ถูกแสดง โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรนี้สามารถถูกอธิบายได้ดังรูปที่ 1.19 พฤติกรรมของวงจรกำหนดด้วย $sum = a + b + cin$ สังเกตเห็นว่าไม่มีเฉพาะพฤติกรรมของวงจรเท่านั้นที่ถูกกำหนด ไม่มีลอจิกเกตภายในเหมือนดังเช่นในโมดูลแบบโครงสร้าง โมดูลเชิงพฤติกรรมไม่ได้กำหนดวิธีการออกแบบวงจรว่าเป็นอย่างไร

ในการโมเดลเชิงพฤติกรรม อินพุตจะถูกประกาศเป็น **wire** และเอาต์พุตถูกประกาศเป็น **reg** คำสั่ง **always** จะทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่ระบุในวงเล็บอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง คำสั่งที่อยู่ภายใน **begin ... in** จะถูกดำเนินการ ข้อความทางขวามือจะถูกคำนวณ และจากนั้นก็กำหนดค่าให้กับตัวแปรทางซ้ายมือ

 
โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรมอดูโล-16 ของรูปที่ 1.4 ถูกอธิบายได้ดังบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 1.20 และโมดูลดังรูปที่ 1.21 คำสั่ง **always** มีสองเหตุการณ์คือ ขอบขาขึ้นของ **clk** และขอบขาลงของ **rst_n**



รูปที่ 1.18 บล็อกไดอะแกรมของวงจรบวก 4 บิต

<pre>//behavioral 4-bit adder module adder_4_behav(a, b, cin, sum); input [3:0] a, b; input cin; output [4:0] sum; wire [3:0] a, b; wire cin;</pre>	<pre>reg [4:0] sum; always@(a or b or cin) begin sum = a + b + cin; end endmodule</pre>
--	--

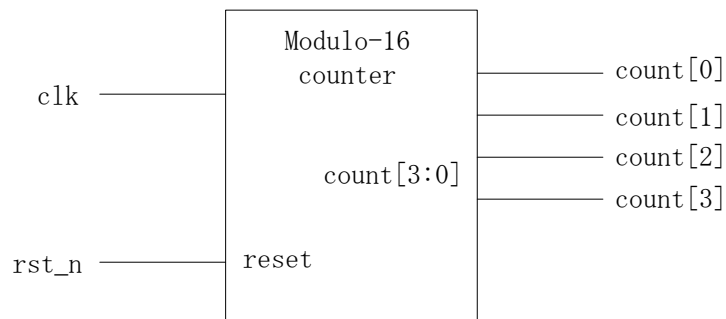รูปที่ 1.19 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรบวก 4 บิตของรูปที่ 1.18



รูปที่ 1.20 บล็อกไดอะแกรมของวงจรมอดูโม-16 ของรูปที่ 1.4


<pre>module cnt_mod_16(clk, rst_n, count); input clk, rst_n; output [3:0] count; wire clk, rst_n; reg [3:0] count;</pre>	<pre>always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n == 0) count <= 4'b0000; else count <= (count + 1)%16; end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 1.21 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรมอดูโม-16 ของรูปที่ 1.4

 
1.8 โมเดลเชิงโครงสร้าง

การโมเดลเชิงโครงสร้าง (Structural modeling) เป็นการออกแบบวงจรระดับบนของโครงสร้างต้นไม้ ซึ่งถูกประกอบขึ้นมาจาก instantiation ของโมดูลระดับต่ำกว่า หรือโมดูลย่อย (submodules) สิ่งจำเป็นก็คือแต่ละโมดูลย่อยจะต้องถูกคอมไพล์และทดสอบความถูกต้องของการทำงานเสียก่อน โมดูลแบบโครงสร้างนี้สามารถอธิบายได้ด้วย เกทปฐมฐานภายในของภาษา วงจรปฐมฐานที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมา หรือโมดูลย่อย การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลย่อยทำได้โดยการใช้สายสัญญาณ (nets)

ตัวอย่างโมเดลแบบโครงสร้าง เช่น วงจร full adder ที่มีแผนผังการออกแบบบนลงล่างดังรูปที่ 1.22 สมการและรูปการออกแบบระดับเกทสำหรับ half adder และ full adder แสดงดังรูปที่ 1.23 และ 1.24 ตามลำดับ จากนั้นโมดูลของแต่ละวงจรสามารถถูกอธิบายได้ด้วย Verilog ดังรูปที่ 1.25 และ 1.26



 
รูปที่ 1.22 การออกแบบบนลงล่างของวงจร full adder โดยใช้ half adder 2 ตัว



รูปที่ 1.23 สมการและวงจรลอจิกของ half adder ที่จะถูกนำไปใช้ในการออกแบบของ full adder

$$sum = a \oplus b \oplus cin$$

$$cout = cin(a \oplus b) + ab$$

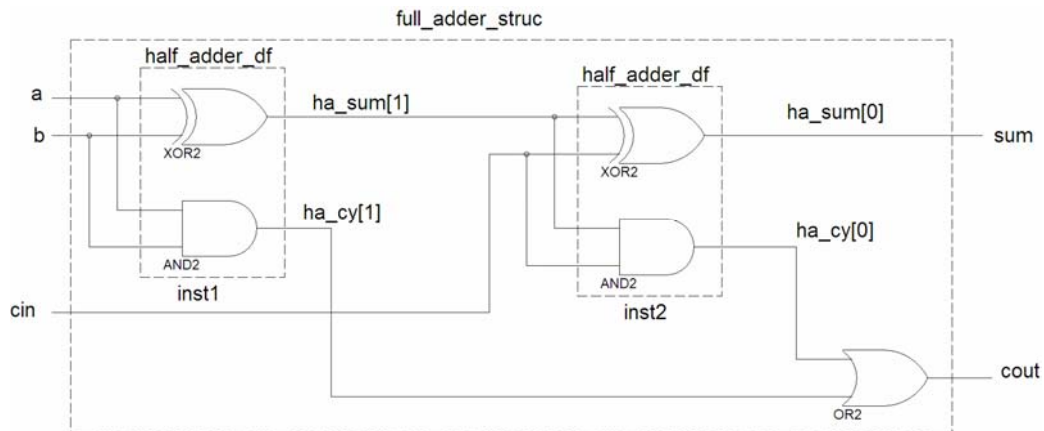

รูปที่ 1.24 สมการและวงจรลอจิกของ full adder ที่สร้างจากวงจร half adder ของรูปที่ 1.23

<pre>//dataflow half_adder module half_adder_df(a, b, sum, cout); input a, b; output sum, cout; wire a, b, sum, cout;</pre>	<pre>assign sum = a ^ b; assign cout = a & b; endmodule</pre>
--	---


รูปที่ 1.25 โมดูลกระแสข้อมูลสำหรับ half adder ของรูปที่ 1.23

<pre>//structural full adder module full_adder_struc(a, b, cin, sum, cout); input a, b, cin; output sum, cout; wire [1:0] ha_sum, ha_cy; //instantiate the half adder half_adder_df inst1 (.a(a), .b(b), .sum(ha_sum[1]), .cout(ha_cy[1])); half_adder_df inst2 (.a(ha_sum[1]), .b(cin), .sum(ha_sum[0]), .cout(ha_cy[0])); assign sum = ha_sum[0]; assign cout = ha_cy[0] ha_cy[1]; endmodule</pre>

รูปที่ 1.26 โมดูลเชิงโครงสร้างสำหรับ full adder ของรูปที่ 1.24

 1.9 โมเดลผสม

การโมเดลผสม (Mixed-design modeling) เป็นการรวมเอาการโมเดลหลากหลายแบบมาไว้ในโมเดลเดียวกัน เช่นมีทั้งเกท โมดูลย่อย รวมถึงการกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง และรูปแบบเชิงพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น วงจร full adder ในรูปที่ 1.27 สามารถถูกออกแบบด้วย วงจรปฐมฐานของภาษา การโมเดลกระแสข้อมูล และการโมเดลเชิงพฤติกรรม ดังโมเดลในรูปที่ 1.28



รูปที่ 1.27 สมการและวงจรลอจิกของ full adder แบบโมเดลผสม

<pre>//mixed-design full adder module full_adder_mixed(a, b, cin, sum, cout); input a, b, cin; output sum, cout; reg cout; wire a, b, cin; wire sum; wire net1; //built-in primitive xor (net1, a, b);</pre>	<pre>//behavioral always@(a or b or cin) begin cout = cin & (a ^ b) (a & b); end //dataflow assign sum = net1 ^ cin; endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 1.28 โมดูลแบบผสมสำหรับ full adder ของรูปที่ 1.27

เอกสารอ้างอิง

[1] Joseph Cavanagh, Verilog HDL: Digital Design and Modeling, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007

บทที่ 2

ส่วนประกอบของภาษา

เนื้อหาในบทนี้อธิบายรายละเอียดของส่วนประกอบของภาษา Verilog ประกอบด้วย คอมเมนต์ ตัวระบุ คำหลัก ชนิดข้อมูล พารามิเตอร์ และตัวชี้แนะคอมไพเลอร์

1.10 คอมเมนต์

คอมเมนต์ในภาษา Verilog มีสองแบบคือ แบบบรรทัดเดียว และแบบหลายบรรทัด ดังรูปที่ (a) และ (b) ตามลำดับ คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวอธิบายฟังก์ชันโดยอาจจะแยกใช้บรรทัดเดียวหรือเขียนตามหลังโค้ดในบรรทัดเดียวกัน ข้อความหลังเครื่องหมาย // จะไม่ถูกนำไปคอมไพล์ ส่วนคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดเริ่มต้นด้วย /* และจบด้วย */ ข้อความภายในนี้จะไม่ถูกนำไปคอมไพล์เช่นกัน

```
//This is a single-line comment on a dedicated line.
```

```
assign z1 = x1 | x2 ; //This is a comment on a line of code.
```

(a) Single-line comments

```
/*This is a multiple-line comment.
```

```
More comments go here.
```

```
More comments. */
```

(b) A multiple-line comment

รูปที่ 2.1 วิธีการคอมเมนต์ในภาษา Verilog

1.11 ตัวระบุ

ตัวระบุ (Identifier) เป็นชื่อที่ถูกตั้งให้กับอ็อบเจกต์หรือตัวแปรเพื่อให้มันถูกอ้างถึงได้อีกในส่วนอื่นของการออกแบบ ชื่อตัวระบุถูกใช้สำหรับ โมดูล รีจิสเตอร์ พอร์ท สายสัญญาณ หรือโมดูลย่อย ดังตัวอย่างด้านล่าง a, b, cin เป็นตัวระบุของคำหลัก **input** sum, cout เป็นตัวระบุของคำหลัก **output** และ z1 เป็นตัวระบุของคำหลัก **reg** ชื่อตัวระบุสามารถเป็น ตัวอักษร ตัวเลข อักขระ \$ หรือ เส้นใต้อักขระ _ แต่อักขระตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรหรือเส้นใต้อักขระเท่านั้น อักขระ \$ ถูกจองไว้สำหรับตั้งชื่อแทลค์ของระบบ ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ถือว่าต่างกัน

```
input a, b, cin; //a, b, cin are identifiers.
```

```
output sum, cout //sum and cout are identifiers.
```

```
reg z1; // z1 is an identifier.
```

1.12 คำหลัก

ตารางที่ 2.1 แสดงรายการของคำหลักในภาษา Verilog จะเห็นว่ามีเฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น

ตารางที่ 2.1 รายการของคำหลักในภาษา Verilog

ประเภท	คำหลัก		
เกตเชิงจัดหมู่	and nor xnor	buf not xor	nand or
เกตแบบสองทิศทาง	rtran tran	rtranif0 tranif0	rtranif1 tranif1
การกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง	assign		
ชนิดข้อมูล	integer reg tri triand vectored wor	real scalared tri0 trior wand	realtime time tri1 tireg wire
การประกาศโมดูล	endmodule	module	
การแตกกิ่งหลายทาง	case default	casex endcase	casez
เหตุการณ์	event		
พารามิเตอร์	defparam	parameter	specparam
การประกาศพอร์ท	inout	input	output
กระบวนการคำสั่ง	always	initial	
การกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเชิงกระบวนการคำสั่ง	assign release	deassign	force
การควบคุมสายงานเชิงกระบวนการคำสั่ง	begin end fork repeat	disable for if wait	else forever join while
บล็อกการระบุ	endspecify	specify	
แทสก์และฟังก์ชัน	endfunction task	endtask	function
เกต 3 สถานะ	bufif0 notif1	bufif1	notif0
การควบคุมเวลา	edge	negedge	posedge
ปฐมฐานที่กำหนดโดยผู้ใช้	endprimitive table	endtable	primitive

a. เกทเชิงจัดหมู่

ภาษา Verilog มีเกทปฐมฐานภายในจำนวนหนึ่ง มีทั้งแบบอินพุตเดียวและหลายอินพุต แต่มีเพียงเอาต์พุตเดียว การเรียกใช้แสดงดังรูปที่ 2.2(a) **gate_type** คือชนิดของเกทตามคำหลักในตารางที่ 2.1 เอาต์พุตต้องถูกแสดงรายการเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะตามด้วยอินพุต inst1 คือชื่อโมดูลย่อย อาจจะแสดงหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ใช้เกทชนิดเดียวกันหลายครั้งก็สามารถเรียกใช้ได้โดยรูปแบบเดียวกันดังรูปที่ 2.2(b)

```
gate_type inst1 (output, input_1, input_2, ..., input_n); หรือ
gate_type (output, input_1, input_2, ..., input_n);
ตัวอย่างเช่น เกท AND แบบ 2 อินพุต โดยมีอินพุตคือ x1 และ x2 และเอาต์พุตคือ z1
and (z1, x1, x2);
```

(a) เรียกใช้ครั้งเดียว

```
gate_type (output_1, input_11, input_12, ..., input_1n),
          (output_2, input_21, input_22, ..., input_2n),
          .
          .
          .
          (output_m, input_m1, input_m2, ..., input_mn);
```

(b) เรียกใช้หลายครั้ง

รูปที่ 2.2 วิธีการเรียกใช้เกทปฐมฐานในภาษา Verilog

b. เกทแบบสองทิศทาง

ภาษา Verilog มีเกทปฐมฐานที่มีสองทิศทาง ดังรูปที่ 2.3 สัญญาณสามารถถูกระบุเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตได้อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งสามารถเป็นตัวขับ (driver) เกท **tran** ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ ด้านหนึ่งสามารถถูกประกาศเป็น **input** หรือ **inout** และอีกด้านหนึ่งถูกประกาศเป็น **output** หรือ **inout** วิธีการเรียกใช้เป็นดังบรรทัดที่ตามมา โดยชื่อโมดูลย่อยอาจจะระบุหรือไม่ก็ได้


```
tran inst1 (inout1, inout2);
```

เกท **tranif0** และ **tranif1** ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์สองทิศทางที่มีสัญญาณควบคุม โดยจะทำงานเมื่อสัญญาณควบคุมเป็น **0** และ **1** ตามลำดับ หรือไม่เช่นนั้นเอาต์พุตของเกทจะอยู่ในสภาวะอิมพีแดนซ์สูง วิธีการเรียกใช้เป็นดังบรรทัดที่ตามมา โดยต้องระบุชื่อโมดูลย่อยและสัญญาณควบคุมถูกแสดงรายการไว้หลังสุด

```
tranif0 inst1 (inout1, inout2, control);
```

```
tranif1 inst1 (inout1, inout2, control);
```

 นอกจากนี้ยังมีเกทสองทิศทางที่เป็นเกทต้านทาน (resistive gate) ประกาศโดยเติม **r** ไปข้างหน้าเกททั้งสามข้างต้น การทำงานเป็นเช่นเดียวกัน แต่มีอิมพีแดนซ์จากซอสไปเดรนสูงกว่า จึงมีความแรงของสัญญาณลดลง



รูปที่ 2.3 เกทแบบสองทิศทาง

c. การกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง

การกำหนดค่าแบบต่อเนื่องถูกใช้ในการโมเดลแบบข้อมูลกระแสเพื่ออธิบายวงจรเชิงจัดหมู่ และใช้ได้กับสายสัญญาณ (net) เท่านั้น นั่นคือตัวแปรด้านซ้ายของเครื่องหมาย = ต้องถูกประกาศเป็น **wire** ไม่ใช่ **reg** ไวยากรณ์ในการใช้เป็นอย่างนี้

assign <optional delay> Left-hand side net = Right-hand side expression;

การกำหนดค่าแบบต่อเนื่องถูกใช้เพื่อกำหนดค่าให้กับสายสัญญาณ โดยเมื่อค่าตัวแปรในนิพจน์ (expression) ทางขวามือเปลี่ยนแปลง นิพจน์จะถูกคำนวณแล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปรทางซ้ายมือหลังจากเวลาผ่านไปเท่ากับที่กำหนด หรือก็คือดีเลย์ในการทำงานของฮาร์ดแวร์จริงนั่นเอง

d. ชนิดข้อมูล

ภาษา Verilog มีชนิดข้อมูล 2 ชนิด คือ สายสัญญาณ (net หรือ wire) สำหรับการเชื่อมต่อกันระหว่างส่วนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ และรีจิสเตอร์ (register) สำหรับการเก็บข้อมูล ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดพอสังเขปของแต่ละชนิดของข้อมูล

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดของชนิดของข้อมูล

ชนิดข้อมูล	รายละเอียด
integer	เป็นรีจิสเตอร์เนกประสงค์เก็บค่าจำนวนเต็ม รองรับการคำนวณเชิงกระบวนคำสั่ง
real	เป็นจำนวนจริงสำหรับระบุค่าข้อมูล มีรูปแบบเป็นเลขทศนิยมลอยตัวแบบ double precision สามารถแสดงด้วยเลขฐานสิบหรือจำนวนทางวิทยาศาสตร์ (เลขชี้กำลัง)
realtime	เหมือนกับ real เพียงแต่ค่าที่เก็บเป็นค่าของเวลาในรูปแบบจำนวนจริง
reg	เป็นข้อมูลชนิดรีจิสเตอร์ ซึ่งเก็บค่าไว้จนกระทั่งมีการกำหนดค่าใหม่ ตัวแปรชนิด reg นี้มีความใกล้เคียงกับฮาร์ดแวร์ซึ่งถูกสังเคราะห์เป็น D flip-flops, JK flip-flops หรือ SR latches
scalared	ใช้ในการประกาศ net ซึ่งมีบิตที่สามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบปัจเจกหรือเลือกบางส่วน
time	ใช้ในการเก็บเวลาในการจำลองแบบการทำงาน เป็นจำนวนไม่ระบุเครื่องหมาย 64 บิต

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดของชนิดของข้อมูล (ต่อ)

tri	ใช้ในการกำหนด net ที่มีตัวขับหลายตัว มีฟังก์ชันเหมือน wire แต่ใช้อธิบาย 3-state net
triand	ใช้กำหนด 3-state net ที่มีตัวขับหลายตัว เป็นโมเดลของ wand ในทางฮาร์ดแวร์
trior	ใช้กำหนด 3-state net ที่มีตัวขับหลายตัว เป็นโมเดลของ wor ในทางฮาร์ดแวร์
vectored	ใช้ในการประกาศ net ซึ่งมีบิตที่ไม่สามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบบัลแกหรือเลือกบางส่วน
wand	เป็น wired-AND net ซึ่งค่าของ net จะเป็น 0 ถ้าเอาต์พุตใดเอาต์พุตหนึ่งของตัวขับเป็น 0
wire	ใช้แสดงการเชื่อมต่อชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ทางการกายภาพ ซึ่งก็คือ net นั้นเอง
wor	เป็น wired-OR net ซึ่งค่าของ net จะเป็น 1 ถ้าเอาต์พุตใดเอาต์พุตหนึ่งของตัวขับเป็น 1

e. การประกาศโมดูล

ภาษา Verilog อธิบายฟังก์ชันการทำงานของวงจรไว้ในโมดูล โดยใช้ **module** และ **endmodule** ในการเริ่มและจบตามลำดับ

f. การแตกกิ่งหลายทาง

เมื่อมีหลายเส้นทางต้องเลือก การใช้คำสั่ง **if-else if** ซ้อนกันหลายชั้นอาจทำให้เกิดความยุ่งเหยิง วิธีที่เหมาะสมกว่าก็คือการใช้คำสั่ง **case** โดยมีวิธีการใช้เป็นดังรูปที่ 2.4 มีการเปรียบเทียบนิพจน์ **case_expression** กับแต่ละทางเลือก (alternative) ในลักษณะบิตต่อบิตตามลำดับของรายการที่แสดง คำสั่งในแต่ละทางเลือกอาจจะมีข้อความเดียว ในกรณีหลายข้อความจะต้องอยู่ภายใต้คำหลัก **begin ... end** ถ้าไม่ทางเลือกไหนตรงกับนิพจน์เลยคำสั่งที่อยู่ภายใต้ **default** จะถูกกระทำ คำสั่ง **case** มักถูกใช้สำหรับโมเดลมัลติเพลกเซอร์ ดังโมดูลเชิงพฤติกรรมในรูปที่ 2.5

นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง **casex** และ **casez** โดยในคำสั่ง **case** มองค่าสัญญาณ **x** และ **z** ว่าเป็น ค่าที่ไม่รู้ (unknown) และอิมพีแดนซ์สูง (high impedance) ตามลำดับ แต่ในคำสั่ง **casex** และ **casez** มองว่าสัญญาณ **x** และ **z** ดังกล่าวเป็น don't care และใน **casez** ยังมองว่าสัญญาณ **z** เป็น don't care เช่นเดียวกัน

<pre> case (case_expression) alternative_1: statement_1; alternative_2: statement_2; . . . alternative_n: statement_n; default : default_statement; endcase </pre>
--

รูปที่ 2.4 รูปแบบการใช้คำสั่ง case

<pre>//4:1 multiplexer using a case statement module mux4_1_case(sel, data, out); input [1:0] sel; input [3:0] data; output out; reg out; always@ (sel or data) begin case (sel) (0) : out = data[0]; (1) : out = data[1]; (2) : out = data[2]; (3) : out = data[3]; endcase end endmodule</pre>	
--	--

รูปที่ 2.5 การออกแบบมัลติเพลกเซอร์โดยใช้คำสั่ง case

g. เหตุการณ์

เหตุการณ์คือการเปลี่ยนแปลงค่าของ net หรือ รีจิสเตอร์ การควบคุมเหตุการณ์ปรกติถูกกำหนดโดยใช้สัญลักษณ์ @ และถูกกระทำเมื่อมีการเปลี่ยนค่าจาก 1→0 หรือ 0→1 ของสัญญาณ ซึ่งหมายถึงการควบคุมที่ขอบของสัญญาณ (edge-sensitive control)

การควบคุมเหตุการณ์ OR มีไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงของหลายสัญญาณ สัญญาณจะถูก OR ด้วยกัน ถ้าสัญญาณหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ข้อความคำสั่งที่ตามมาจะถูกกระทำ

คำสั่งหลัก wait มีไว้รองรับการควบคุมที่ระดับสัญญาณ (level-sensitive control) วิธีนี้มีการรอจนกว่าเงื่อนไขเป็นจริง จึงจะกระทำข้อความคำสั่งที่ตามมา

h. พารามิเตอร์

พารามิเตอร์มักถูกใช้สำหรับระบุค่าคงที่ (constant) เช่น ดีเลย์ และเรนจ์ของตัวแปร พารามิเตอร์ไม่ใช่ตัวแปร สามารถถูกประกาศในโมดูลได้โดยใช้คำหลัก **parameter** ไวยากรณ์สำหรับการประกาศพารามิเตอร์เป็นดังตัวอย่างในรูปที่ 2.6

นอกจากนี้ยังมี **specparam** ไว้ใช้สำหรับการประกาศพารามิเตอร์ภายในบล็อก **specify ... endspecify** พารามิเตอร์นี้สามารถถูกใช้ได้เฉพาะภายในบล็อกนี้เท่านั้น มักถูกใช้ในการกำหนดเวลาระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตของโมดูล ค่าคงที่ใดที่ประกาศโดยใช้ **parameter** จะไม่สามารถมองเห็นภายในบล็อกนี้

parameter	bus_width = 32;	//integer
parameter	cache_size = 1024;	//integer
parameter	initialize_counter = 1000_0011;	//register
parameter	real_value = 6.72;	//real
parameter	width = 8, depth = 32;	//integers
parameter	byte = 8; word = byte * 4	//integers

รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการประกาศพารามิเตอร์

ค่าคงที่ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างการจำลองแบบการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามค่าของตัวคงที่สามารถถูกเปลี่ยนในระหว่างการคอมไพล์ได้โดยใช้คำหลัก **defparam** ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.7

<pre>//example of defparam module def_param1; parameter x1 = 0; initial \$display ("value = %d", x1); endmodule</pre>	<pre>//define top level module for defparam1 module top_level; defparam value1.x1 = 4; defparam value2.x1 = 8; def_param1 value1 (); def_param1 value2 (); endmodule</pre>
ผลการจำลองแบบเป็นดังนี้	
<pre>value = 4 value = 8</pre>	

รูปที่ 2.7 ตัวอย่างการเปลี่ยนค่าของตัวคงที่โดยใช้คำหลัก **defparam**

i. การประกาศพอร์ท

พอร์ทหรือช่องทางในโมดูลมีไว้สำหรับการเชื่อมต่อชิ้นส่วนภายในกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโมดูล พอร์ทสามารถถูกประกาศเป็น ช่องทางเข้า (**input**) ช่องทางออก (**output**) หรือ ช่องทางเข้า-ออก (**inout**) สามารถถูกประกาศเป็นสเกลาร์หรือเวกเตอร์ก็ได้ ซึ่งสเกลาร์คือค่าเดี่ยว และเวกเตอร์เป็นอาร์เรย์มิติเดียว

j. กระบวนคำสั่ง

กระบวนคำสั่ง (procedure) มีไว้สำหรับอธิบายโมเดลเชิงพฤติกรรม สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้ภายใต้บล็อก **always** และ **initial** โดยทั้งสองเริ่มที่เวลา 0 แต่ข้อความคำสั่งภายใต้ **initial** ถูกกระทำครั้งเดียว ในขณะที่ข้อความคำสั่งภายใต้ **always** ถูกกระทำซ้ำอย่างต่อเนื่องในลักษณะเดียวกับการวนลูป

บล็อก **always** และ **initial** นี้มีไว้รองรับการทำงานแบบแข่งขันกัน (concurrency) ในโมดูลหนึ่งสามารถมีบล็อกดังกล่าวหลายบล็อก ข้อความคำสั่งภายใต้บล็อกต่างกันจะทำงานพร้อมๆกัน

k. การกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเชิงกระบวนคำสั่ง

การกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเชิงกระบวนคำสั่ง เป็นการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องภายใต้บล็อก **always** และ **initial** ทำให้เน็ตหรือรีจิสเตอร์ถูกกำหนดค่าอย่างต่อเนื่อง มีความแตกต่างจากการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องในหัวข้อ 2.3.3 คือการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเป็นการกำหนดค่าภายนอกบล็อก **always** และ **initial**

ในที่นี้คำหลัก **assign** ภายใต้บล็อก **always** และ **initial** นี้ถูกใช้เพื่อกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งให้กับรีจิสเตอร์ (ห้ามใช้กับเน็ต) ผลของการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเชิงกระบวนการคำสั่งจะยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถูกการกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งอื่นทับ หรือจนกระทั่งพบคำสั่ง **deassign**

ถ้าต้องการให้สามารถกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งกับทั้งรีจิสเตอร์และเน็ตควรใช้ **force ... release** แทน ซึ่งมักถูกใช้ใน test bench เมื่อ **force** ถูกใช้กับเน็ต สถานะของเน็ตจะถูกเปลี่ยนตามค่าที่บังคับ และเน็ตจะมีค่าตั้งสถานะเดิมเมื่อพบคำสั่ง **release** เมื่อ **force** ถูกใช้กับรีจิสเตอร์ สถานะของรีจิสเตอร์จะถูกเปลี่ยนตามค่าที่บังคับ และยังคงค่าเดิมหลังจากคำสั่ง แต่ก็สามารถเปลี่ยนค่าได้โดยการกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่ตามมา

I. การควบคุมสายงานเชิงกระบวนการคำสั่ง

ประโยคการควบคุมสายงานเชิงกระบวนการคำสั่งดัดแปลงสายงานโดย การเลือกกิ่ง การกระทำกิจกรรมซ้ำ การเลือกกิจกรรมขนาน หรือการหยุดกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง กิจกรรมสามารถเกิดในบล็อกแบบลำดับ (sequential block) หรือบล็อกแบบขนาน (parallel block)

begin ... end ถูกใช้สำหรับการรวมกลุ่มของประโยคคำสั่งเข้ามาเป็นบล็อกแบบลำดับ คำสั่งจะถูกทำงานตามลำดับรายการ ยกเว้นประโยคแบบ nonblocking ซึ่งจะถูกกระทำไปพร้อมกัน การใช้งานแสดงดังข้างล่าง โดยบล็อกอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ถ้าบล็อกมีประโยคเดียว **begin ... end** ไม่ต้องแสดงก็ได้

```
begin :block_name
```

```
    block of sequential procedural statements
```

```
end
```

disable ถูกใช้สำหรับหยุดการทำงานของบล็อกประโยคเชิงกระบวนการ หรือหยุดแทสต์และไอน์ย่ายการควบคุมไปยังประโยคที่ตามมา การหยุดนี้สามารถถูกใช้สำหรับการออกจากลูปได้อีกด้วย

for ถูกใช้สำหรับกำหนดลูป ให้กระทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่ถูกระบุ รูปแบบการใช้งานคล้ายกับลูปในภาษา C ดังนี้

```
for (i=0; i<10; i++)
```

```
    //หมายถึงการวนลูป 10 ครั้ง
```

```
    block of sequential procedural statements
```

forever ถูกใช้สำหรับการกำหนดลูปที่ทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง มักถูกใช้สำหรับการควบคุมเวลา เช่น การสร้างสัญญาณนาฬิกา ต้องบรรจุอยู่ในบล็อก **initial** หรือ **always** เสมอ การออกจากลูปทำได้โดยคำสั่ง **disable**

fork ... join ถูกใช้สำหรับการกำหนดบล็อกขนานซึ่งกระทำคำสั่งภายในบล็อกพร้อมๆกัน ซึ่งตรงข้ามกับ **begin ... end**

if ... else ถูกใช้เป็นประโยคเงื่อนไข ให้เลือกสายงานตามเงื่อนไข (condition) ซึ่งเป็นค่าบูลีน มีไวยากรณ์รูปที่ 2.8(a) ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง procedural statement 1 ก็จะถูกกระทำ นอกนั้น procedural statement 2 ก็จะถูกกระทำ กรณีมีหลายทางเลือกก็สามารถใช้ **if ... else** ซ้อนกันดังรูปที่ 2.8(b)

```

if (condition)
    {procedural statement 1}
else
    {procedural statement 2}

```

(a) แบบทางเลือกเดียว

```

if (condition_1)
    {procedural statement 1}
else if (condition_2)
    {procedural statement 2}
else if (condition_3)
    {procedural statement 3}
else
    {procedural statement 4}

```

(b) แบบหลายทางเลือก

รูปที่ 2.8 ไวยากรณ์การใช้งาน if ... else

repeat ถูกใช้สำหรับกำหนดลูป ให้กระทำซ้ำตามจำนวนครั้งที่ถูกระบุภายในวงเล็บ ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

```

repeat (expression)
    statement of block of statements

```

โดย expression อาจจะเป็นค่าคงที่ ตัวแปร หรือค่าสัญญาณ ถ้าผลลัพธ์ของการคำนวณ expression เป็น **x** หรือ **z** ค่านี้จะถูกมองเป็น 0 ลูปก็จะไม่ถูกกระทำ ตัวอย่างการใช้งานแสดงดังรูปที่ 2.9

repeat สามารถถูกใช้ในการควบคุมเหตุการณ์ซ้ำ เพื่อหน่วงเวลาการกำหนดค่าทางขวามือไปยังค่าทางซ้ายมือของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น

```

reg3 = repeat (3) @ (posedge clk) reg1 + reg2;

```

หมายความว่าผลลัพธ์จากการบวก reg1 กับ reg2 จะถูกกำหนดค่าให้กับ reg3 หลังจากขอบขาขึ้นของสัญญาณ clk ผ่านไปสามครั้งติดต่อกัน

wait เป็นการควบคุมที่ระดับสัญญาณ ที่รอให้นิพจน์ในวงเล็บเป็นจริงก่อนการกระทำคำสั่งหรือบล็อกของคำสั่ง ตัวอย่างเช่น

```

wait (data_ready) data_reg = data_in;

```

หมายถึงการกำหนดค่า data_in ให้กับ data_reg จะรอจนกว่า data_ready เป็นจริง (ลอจิก 1)

while ถูกใช้ในการกำหนดลูป โดยคำสั่งหรือบล็อกคำสั่งที่อยู่ภายใต้ **while** จะถูกกระทำซ้ำไปเรื่อยๆ ถ้านิพจน์ในวงเล็บเป็นจริง (ลอจิก 1) ไม่เช่นนั้นก็ออกจากลูปถ้านิพจน์ในวงเล็บเป็นเท็จ (ลอจิก 0) ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

```

while (expression) statement or block of statements

```

<pre>//Example of the repeat keyword module repeat_example; integer count; initial begin count = 0; end</pre>	<pre>repeat (8) begin \$display ("count = %d", count); count = count + 1; end end endmodule</pre>
--	--

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

<pre>count = 0 count = 1 count = 2 count = 3</pre>	<pre>count = 4 count = 5 count = 6 count = 7</pre>
--	--

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างการใช้งาน repeat

m. บล็อกการระบุ

บล็อกการระบุ (specify block) ถูกใช้สำหรับการกำหนดค่าดีเลย์ของเส้นทางในโมดูล (module path delay) สามารถกำหนดค่าดีเลย์จากอินพุตไปยังเอาต์พุต ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

specify

Timing specification and timing checks

Define **specparam** constants

endspecify

คำหลัก **specparam** ถูกใช้สำหรับการประกาศพารามิเตอร์ภายในบล็อก **specify...endspecify** ซึ่งต้องเป็นบล็อกที่แยกออกจากบล็อกอื่น (เช่น **initial** หรือ **always**) ในโมดูลเดียวกัน ตัวอย่างการใช้งานบล็อกการระบุแสดงดังรูปที่ 2.10 ดีเลย์ t_{plh} และ t_{phl} เป็นดีเลย์ของการเปลี่ยนแรงดันจากต่ำไปสูง และจากสูงไปต่ำตามลำดับ โดยถูกระบุเป็น 3 ค่าคือค่าต่ำสุด ค่าปรกติ และค่าสูงสุด ข้อความ (x1 => z1) หมายถึงดีเลย์ของการแพร่ผ่านจากอินพุตไปยังเอาต์พุต ซึ่งถูกกำหนดให้เท่ากับค่าดีเลย์ t_{plh} และ t_{phl} ที่ระบุไว้ข้างต้น

<pre>//Example of specify block with delays module specify_block(x1, x2, z1); input x1, x2; output z1; nor (z1, x1, x2);</pre>	<pre>specify specparam t_{plh} = 0.55 : 0.90 : 0.12, //min : typ : max t_{phl} = 0.50 : 0.70 : 1.55; (x1 => z1) = t_{plh}, t_{phl}; (x2 => z1) = t_{plh}, t_{phl}; endspecify endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการใช้งาน specify block

n. แทสค์และฟังก์ชัน

แทสค์และฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายกระบวนการวนคำสั่ง (หรือรูทีนย่อย) ที่สามารถถูกเรียกใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง แทสค์สามารถคืนค่าตัวแปรได้มากกว่าหนึ่งค่า ในขณะที่ฟังก์ชันคืนค่าตัวแปรได้เพียงค่าเดียวและจำเป็นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอินพุต ทั้งแทสค์และฟังก์ชันถูกจำกัดอยู่ภายใต้โมดูลที่เรียกใช้ แทสค์สามารถเรียกฟังก์ชันและแทสค์อื่นได้ ในขณะที่ฟังก์ชันสามารถเรียกฟังก์ชันอื่นได้แต่ไม่สามารถเรียกแทสค์ได้ ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้


task task_name;	function [range] function_name;
Declarations	input declaration(s)
Procedural statements	other declarations
endtask	procedural statements
	endfunction

o. เกท 3 สถานะ

เกท 3 สถานะ ถูกใช้สำหรับการโมเดลตัวขับ 3 สถานะ โดยมีอินพุตแบบสเกลาร์ 1 อินพุต มีเอาต์พุตแบบสเกลาร์ 1 เอาต์พุตหรือมากกว่า และอินพุตควบคุม 1 อินพุต เอาต์พุตจะมีสถานะอิมพีแดนซ์สูงถ้าอินพุตควบคุมไม่แอ็กทิฟ ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

gate_type inst1 (output_1, output_2, ..., output_n, input, control);

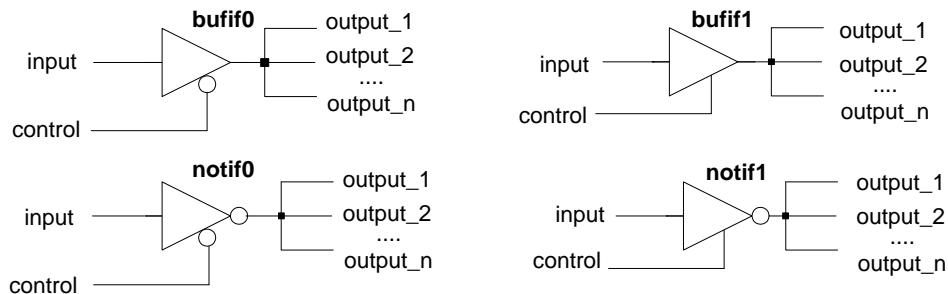โดยเอาต์พุตจะถูกแสดงรายการก่อน ตามด้วยอินพุต และอินพุตควบคุมถูกแสดงไว้หลังสุด



รูปที่ 2.11 เกท 3 สถานะ

p. การควบคุมเวลา

กิจกรรมในโมดูลสามารถถูกควบคุมด้วยขอบของสัญญาณ ตัวอย่างเช่น ขอบขาขึ้น (positive edge) หรือขอบขาลง (negative edge) ตารางที่ 2.3 แสดงตัวอย่างของขอบสัญญาณ ขอบสัญญาณเหล่านี้ถูกใช้ควบคุมการทำงานของฟลิปฟล็อปและอุปกรณ์อื่นที่ทำงานที่ขอบ ถ้าสัญญาณนาฬิกาถูกใช้ควบคุมเหตุการณ์ในระบบ คำหลัก **posedge** ถูกใช้เพื่อควบคุมการทำงานที่ขอบขาขึ้น คำหลัก **negedge** ถูกใช้เพื่อควบคุมการทำงานที่ขอบขาลง ดังตัวอย่างดังนี้

การทำงานที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณ clk

always @ (posedge clk)

z1 = x1 & x2;

การทำงานที่ขอบขาลงของสัญญาณ clk

always @ (negedge clk)

z1 = x1 & x2;

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างขอบสัญญาณ

ขอบขาขึ้น	ขอบขาลง
0→x เปลี่ยนจาก 0 เป็น unknown value	1→x เปลี่ยนจาก 1 เป็น unknown value
0→z เปลี่ยนจาก 0 เป็น high impedance	1→z เปลี่ยนจาก 1 เป็น high impedance
0→1 เปลี่ยนจาก 0 เป็น 1	1→0 เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0
x→1 เปลี่ยนจาก unknown value เป็น 1	x→0 เปลี่ยนจาก unknown value เป็น 0
z→1 เปลี่ยนจาก high impedance เป็น 1	z→0 เปลี่ยนจาก high impedance เป็น 0

นอกจากนี้ยังมี **edge** ซึ่งถูกใช้สำหรับการกำหนดเวลาของเหตุการณ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างด้านล่างเป็นการระบุเวลา setup = 6 และเวลา hold = 3 ให้กับฟลิปฟล็อปโดยใช้ซีสเต็มแทสค์ **\$setuphold** กล่าวคือ data_1 ต้องเสถียรที่อินพุตของฟลิปฟล็อปก่อนขอบขาขึ้นของ clk เป็นเวลา 6 หน่วยเวลา และต้องคงค่าต่อไปนานเท่ากับ 3 หน่วยเวลาหลังขอบขาขึ้นของ clk

```
$setuphold (data_1, edge 01 clk, 6, 3);
```

q. โครงสร้างที่ผู้ใช้กำหนด

โมดูลปฐมฐานสามารถถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้ โมดูลปฐมฐานนี้ถูกเรียกว่า UDP (user-defined primitive) ซึ่งถูกสร้างโดยการใช้ตารางซึ่งนิยามฟังก์ชันของโมดูลปฐมฐาน โมดูลอาจจะเป็นเชิงจัดหมู่หรือเชิงลำดับก็ได้ สามารถมีอินพุตสเกลาร์ 1 อินพุตหรือมากกว่า แต่มีเอาต์พุตสเกลาร์ได้เพียง 1 เอาต์พุต ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

```
primitive udp_name (output, input_1, input_2, ..., input_n);
```

Output declaration

Input declarations

table

Define the functionality of the primitive

endtable

endprimitive

<pre>//User-defined primitive for a 2-input OR gate primitive udp_or2(out, a, b); //list output first output out; input a, b;</pre>	<pre>//state table definition table // a b : out; comment is for readability 0 0 : 0; 0 1 : 1; 1 0 : 1; 1 1 : 1; endtable endprimitive</pre>
---	--

รูปที่ 2.12 โมดูล UDP สำหรับเกต OR แบบ 2 อินพุต

1.13 เซตของค่า

เอาต์พุตของลอจิกเกตทำหน้าที่ขับอินพุตของลอจิกเกตอื่น ภาษา Verilog แทนสถานะของเอาต์พุตด้วยค่า 4 ค่าดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 เซตของค่าสถานะของเอาต์พุต

ระดับ	รายละเอียด
0	ลอจิก 0 หรือภาวะเท็จ
1	ลอจิก 1 หรือภาวะจริง
x	ลอจิกไม่รู้ค่า
z	ภาวะอิมพีแดนซ์สูง หรือสถานะลอย


ค่า 0 และ 1 แทนลอจิกต่ำและสูงของลอจิกเกตทั้งหลาย ค่า x แสดงถึงความไม่ชัดเจนว่าเป็นลอจิก 0 หรือ 1 ค่า z แสดงภาวะอิมพีแดนซ์สูง ในทางกายภาพก็คือตัวขับไม่ทำงาน หรือไม่ต่อ ตัวขับ 3 สถานะนี้มักถูกใช้เพื่อต่อวงจรเข้ากับบััส เมื่อค่า z ถูกป้อนให้กับอินพุตของลอจิกเกต มันจะถูกมองว่าเป็นค่า x

1.14 ชนิดข้อมูล

ภาษา Verilog มีข้อมูล 2 ชนิด คือ เน็ตและรีจิสเตอร์ ซึ่งถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อวงจรลอจิกและเพื่อเป็นหน่วยความจำ เน็ตก็คือสายสัญญาณ (wire) หรือกลุ่มของสายสัญญาณที่เชื่อมต่อชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ภายในหรือภายนอกโมดูล ค่าของเน็ตหนึ่งๆถูกคำนวณจากลอจิกที่ขับเน็ตนั้นๆ รีจิสเตอร์ก็คือหน่วยความจำซึ่งคงค่าไว้ตลอดจนกว่าจะมีค่าใหม่ถูกป้อนเข้ามา

 2.5.1. เน็ต

ตัวอย่างของข้อมูลชนิดเน็ตแสดงดังรูปที่ 2.13 มีเน็ตภายในคือ net1...net5 ทำหน้าที่เชื่อมต่อลอจิกเกตต่างๆเข้าด้วยกัน โมดูล Verilog สำหรับวงจรลอจิกดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 2.14 โมดูลถูกออกแบบด้วยโมเดลเชิงกระแสข้อมูล ในที่นี้เน็ตถูกประกาศเป็น **wire** และเกตปฐมนภายในถูกเรียกใช้เพื่อสร้างลอจิกเกต



รูปที่ 2.13 วงจรลอจิกแสดงการใช้เน็ต

<pre>//module showing use of wire //connecting logic primitives module log_diag_eqn4(x1, x2, x3, z1, z2); input x1, x2, x3; output z1, z2; wire x1, x2, x3; wire z1, z2; //define internal nets as wire wire net1, net2, net3, net4, net5;</pre>	<pre>//instantiate the built-in primitives and (net1, x1, ~x2); and (net2, ~x1, x2); not (net3, ~x3); or (net4, net1, net2); or (net5, net2, net3); assign z1 = net4; assign z2 = net5; endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 2.14 โมดูล Verilog สำหรับวงจรลอจิกรูปที่ 2.13

2.5.2. รีจิสเตอร์

ข้อมูลชนิดรีจิสเตอร์แทนตัวแปรที่คงค่าได้ รีจิสเตอร์ในภาษา Verilog เปรียบได้กับรีจิสเตอร์ทางฮาร์ดแวร์ แต่ต่างกันเชิงแนวคิด รีจิสเตอร์ทางฮาร์ดแวร์ถูกสร้างด้วยวงจรหน่วยความจำเช่น D flip-flops JK flip-flops และ SR latches ในขณะที่รีจิสเตอร์ในภาษา Verilog เป็นตัวแทนนามธรรมของรีจิสเตอร์ทางฮาร์ดแวร์

ขนาดโดยปริยายเมื่อไม่ได้ถูกกำหนดของรีจิสเตอร์ก็คือ 1 บิต ถ้าต้องการขนาดที่กว้างขึ้น ต้องการให้รีจิสเตอร์ A มีขนาด 16 บิต สามารถประกาศได้ดังนี้

```
reg [15:0] A;
```

รีจิสเตอร์สามารถถูกกำหนดค่าได้โดยการใช้คำสั่งประโยคเดียวดังนี้

A = 16'h7ab5; สำหรับการกำหนดค่าด้วยเลขฐานสิบหก

หรือ A = 16'b011110101010101; สำหรับการกำหนดค่าด้วยเลขฐานสอง

หน่วยความจำสามารถถูกสร้างได้โดยการใช้อาร์เรย์ของรีจิสเตอร์ได้ดังนี้

Number of bits per register	number of registers
↓	↓
reg [msb:lsb] memory_name [first address:last address];	

ตัวอย่างเช่นหน่วยความจำขนาด 32 word x 1 byte สามารถถูกประกาศได้ดังนี้

```
reg [7:0] memory_name [0:31];
```

ข้อมูลสามารถถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำได้โดยการกำหนดค่าให้กับแต่ละรีจิสเตอร์แบบตัวต่อตัว ดังแสดงในรูปที่ 2.15 ซึ่งแสดงหน่วยความจำขนาด 8 word x 2 byte


```
reg [15:0] instr_cache [0:7];
```

```
instr_cache[0] = 16'h0808;  
instr_cache[1] = 16'h0909;  
instr_cache[2] = 16'h0a0a;  
instr_cache[3] = 16'h0b0b;  
instr_cache[4] = 16'h0c0c;  
instr_cache[5] = 16'h0d0d;  
instr_cache[6] = 16'h0e0e;  
instr_cache[7] = 16'h0f0f;
```

รูปที่ 2.15 แคชคำสั่ง (Instruction Cache) ของ 8 รีจิสเตอร์ซึ่งมีขนาด 16 บิตต่อรีจิสเตอร์

การจัดเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ซิสเต็มแทสค์ **\$readmemb** สำหรับข้อมูลที่เป็นเลขฐานสอง หรือข้อมูลไบนารี (binary data) หรือ **\$readmemh** สำหรับข้อมูลที่เป็นเลขฐานสิบหก (hexadecimal data) ข้อมูลถูกเตรียมไว้เป็นไฟล์ข้อความ (text file) จากนั้นซิสเต็มแทสค์จะทำการอ่านไฟล์และบันทึกเนื้อหาลงไปยังหน่วยความจำ ตัวอย่างการบรรจุแคชคำสั่งด้วยข้อมูลไบนารี แสดงดังตัวอย่างที่ 3.1

 ตัวอย่างที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมของแคชคำสั่งในรูปที่ 2.16 มีโปรแกรมเคาเตอร์ขนาด 3 บิตคือ pc [2:0] เป็นอินพุตเพื่อเป็นแอสเซสเซอร์ของแคชคำสั่ง และมีขนาด 8 บิตเป็นเอาต์พุตคือ ic_data_out[7:0] แต่ละแอสเซสเซอร์เป็นแคชไลน์ที่เก็บค่าหนึ่งบล็อกข้อมูล ซึ่งในที่นี้ก็คือหนึ่งไบต์ เนื้อหาของแคชเป็นคำสั่งเพื่อการทำงานต่างๆ



รูปที่ 2.16 บล็อกไดอะแกรมของแคชคำสั่งสำหรับตัวอย่างที่ 3.1

ไฟล์ข้อความในตารางที่ 2.5 ถูกสร้างขึ้นมาแล้วบันทึกเป็นชื่อ icache.instr หมายถึงแอสเซสเซอร์ที่แสดงมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โดยไฟล์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่

ตารางที่ 2.5 ไฟล์ icache.instr

Address	Data	Address	Data
Word 0	00001000	Word 4	00001100
Word 1	00001001	Word 5	00001101
Word 2	00001010	Word 6	00001110
Word 3	00001011	Word 7	00001111

เนื้อหาของ icache.instr ถูกบรรจุเข้าไปในหน่วยความจำ instr_cache โดยเริ่มที่ตำแหน่ง 0 ได้ตั้งสองคำสั่งนี้

```
reg [7:0] instr_cache [0:7];
$readmemb ("icache.instr", instr_cache);
```

โมดูล Verilog สำหรับกระบวนการวิธีข้างต้นแสดงดังรูปที่ 2.17 คำสั่ง **initial** ถูกใช้เพื่อดึงค่ามาจากไฟล์ icache.instr ซึ่งถูกกระทำเพียงครั้งเดียว จากนั้นคำสั่ง **always** ถูกใช้เพื่ออ่านเนื้อหาของแคชคำสั่งตามตำแหน่งที่ถูกระบุโดย program counter โดยบล็อก **begin...end** ถูกกระทำทุกครั้งที่ค่า program counter เปลี่ยน

Test bench สำหรับจำลองแบบการทำงาน ไฟล์ icache.instr เอาท์พุทไบนารี และผลรูปคลื่น แสดงดังรูปที่ 2.18 2.19 2.20 และ 2.21 ตามลำดับ

<pre>//procedure for loading memory with //binary data from file icache.instr module mem_load(pc, ic_data_out); input pc; output ic_data_out; wire [2:0] pc; // a program counter reg [7:0] ic_data_out; //define memory size //instr_cache is an array of eight 8-bit regs reg [7:0] instr_cache [0:7];</pre>	<pre>//define memory contents //load instr_cache from file icache.instr initial begin \$readmemb ("icache.instr", instr_cache); end //use a program counter to access the instr_cache always @(pc) begin ic_data_out = instr_cache [pc]; end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 2.17 โมดูล Verilog สำหรับการใช้ \$readmemb เพื่อบรรจุแคชคำสั่ง

<pre>//mem_load test bench module mem_load_tb_v; reg [2:0] pc; // Inputs wire [7:0] ic_data_out; // Outputs integer i; //used for display contents //assign values to the program counter initial begin #0 pc = 3'b000; #10 pc = 3'b001; #10 pc = 3'b010; #10 pc = 3'b011; #10 pc = 3'b100; #10 pc = 3'b101; #10 pc = 3'b110; #10 pc = 3'b111; #10 \$stop; end</pre>	<pre>//display the contents of the instruction cache initial begin for (i=0; i<8; i=i+1) begin #10 \$display ("address %h = %b", i, ic_data_out); end #150 \$stop; end // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mem_load uut (.pc(pc), .ic_data_out(ic_data_out)); endmodule</pre>
---	--


รูปที่ 2.18 Test bench สำหรับจำลองแบบการทำงานของรูปที่ 2.17

00001000
00001001
00001010
00001011
00001100
00001101
00001110
00001111

รูปที่ 2.19 ไฟล์ icache.instr ที่ถูกบันทึกในไฟล์เดอร์เดียวกับโปรเจคที่กำลังทำอยู่

address 00000000 = 00001000	address 00000004 = 00001100
address 00000001 = 00001001	address 00000005 = 00001101
address 00000002 = 00001010	address 00000006 = 00001110
address 00000003 = 00001011	address 00000007 = 00001111

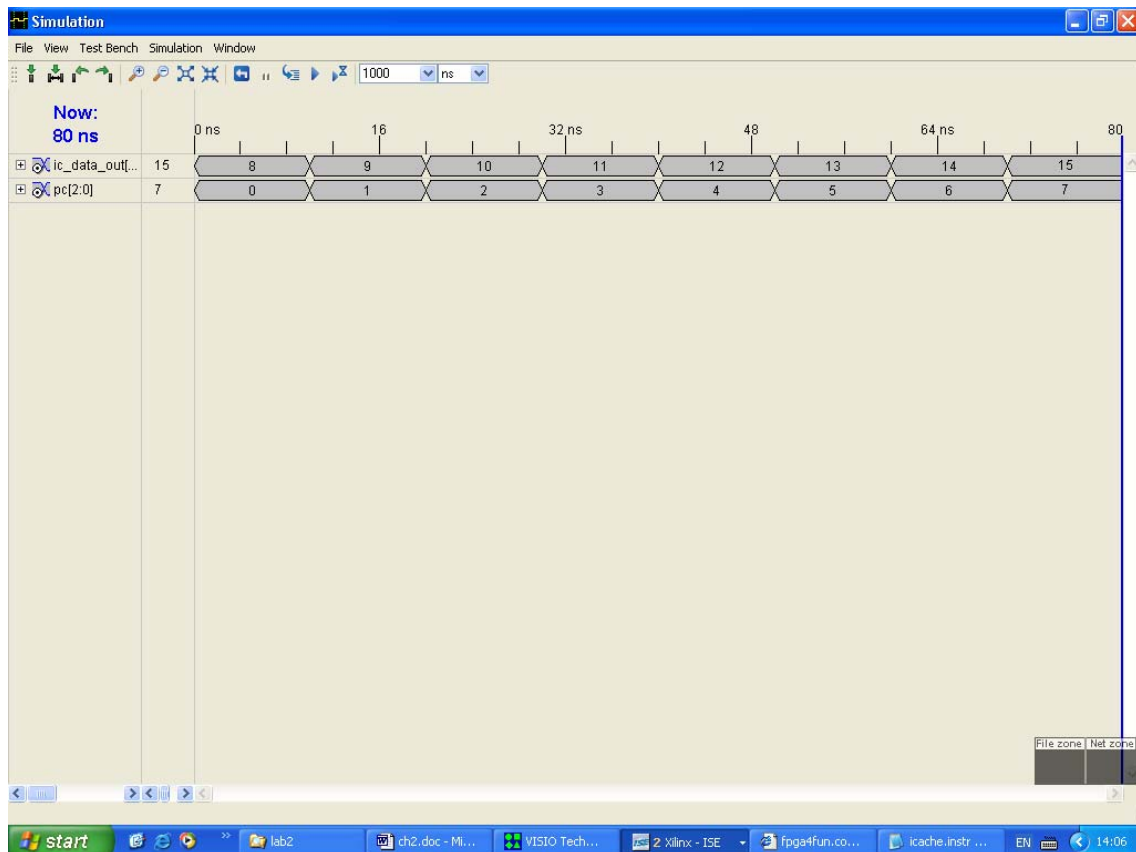รูปที่ 2.20 เอาท์พุทไบনারีของ Test bench รูปที่ 2.18




รูปที่ 2.21 ผลรูปคลื่นของ Test bench รูปที่ 2.18

รีจิสเตอร์แบบ **integer** เป็นรีจิสเตอร์เนกประสงค์ ถูกใช้สำหรับการคำนวณและการจัดการข้อมูล มีขนาดอย่างน้อย 32 บิต และถูกกำหนดในรูปแบบ 2's complement ตัวอย่างเช่นจำนวนเต็ม +24 และ -24 สามารถถูกเขียนในรูปแบบ 2's complement ได้ดังนี้

0000_0000_0000_0000_0000_0000_0001_1000₂ (+24)

1111_1111_1111_1111_1111_1111_1110_1000₂ (-24)

 ค่าคงที่จำนวนจริงและรีจิสเตอร์จำนวนจริงสามารถถูกประกาศได้โดยคำหลัก **real** ข้อมูลจำนวนจริงถูกจัดเก็บในรูปแบบเลขทศนิยมลอยตัวความเที่ยงสองเท่าขนาด 64 บิตแสดงดังรูปที่ 2.22



รูปที่ 2.22 รูปแบบเลขทศนิยมลอยตัวความเที่ยงสองเท่าขนาด 64 บิต

รีจิสเตอร์เวลาถูกใช้สำหรับการเก็บข้อมูลเวลาของการจำลองแบบ ซึ่งถูกประกาศได้ดังนี้

```
time time_1, time_2, ..., time_n [msb:lsb];
```

ตัวแปรเวลาถูกเก็บในรูปแบบไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned) ขนาดอย่างน้อย 64 บิต ซิสเต็มฟังก์ชัน **\$time** ถูกใช้สำหรับการรับค่าเวลาจำลองแบบปัจจุบัน คำหลัก **realtime** จะเก็บค่าเวลาในรูปแบบจำนวนจริง

1.15 ตัวชี้แนะคอมไพเลอร์

ตัวชี้แนะคอมไพเลอร์ (compiler directives) ถูกใช้เป็นตัวสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมไพเลอร์ เพื่อช่วยให้คอมไพเลอร์ทำงานได้ง่ายขึ้น ตัวชี้แนะคอมไพเลอร์ในภาษา Verilog ที่ใช้บ่อยมีดังนี้

`define ถูกใช้เพื่อสร้างข้อความนิยามค่าตัวเลขคล้ายในภาษา C ในขณะที่ **`undef** ถูกใช้เพื่อยกเลิกข้อความที่ถูกลนิยามไว้แล้ว ตัวอย่างการใช้งานเป็นดังนี้

```
`define bus_size 16 //define a bus of 16 bits
...
//addr_in bus is 16 bits wide, 15:0
reg ['bus_size-1:0] addr_in;
...
`undef bus_size //definition of bus_size is removed
```

ไม่ต้องมีสัญลักษณ์ ; หลังการประกาศ แต่ต้องมีสัญลักษณ์ ` ที่ข้อความที่ถูกกำหนดไว้เมื่อมีการอ้างอิง

`ifdef, **`else**, **`endif** ถูกใช้สำหรับการคอมไพล์แบบมีเงื่อนไข ในการใช้งาน **`ifdef** จะถูกตามด้วยชื่อข้อความมาโครที่ถูกลนิยามไว้โดย **`define** ดังตัวอย่างข้างล่าง

```
`define Text_Macro_Name
...
`ifdef Text_Macro_Name
    Statement_1;
    Statement_2;
    ...
    Statement_n;
`else
    Alternative_statement_1;
    Alternative_statement_2;
    ...
    Alternative_statement_n;
`endif
```

โดย **`else** อาจจะไม่มีการได้ถ้ามีทางเลือกเดียว

`include ถูกใช้เพื่อดึงไฟล์ Verilog อื่นเข้ามาในไฟล์ที่อยู่ภายใต้การคอมไพล์

`resetall ถูกใช้เพื่อรีเซ็ตตัวชี้แนะคอมไพเลอร์ทุกตัวให้มีค่าเท่ากับค่าโดยปริยายของมัน (default values) ตัวอย่างเช่น ชนิดข้อมูลโดยปริยายของเนทก็คือ **wire**

``timescale` ถูกใช้เพื่อกำหนดหน่วยของดีเลย์ ตัวอย่างการใช้งานเช่น

``timescale 10ns / 10ps`

หมายถึงการกำหนดให้หนึ่งหน่วยเวลามีค่าเท่ากับ 10 นาโนวินาที และมีความละเอียดเท่ากับ 10 พิโควินาที
หน่วยเวลาและความละเอียดในภาษา Verilog ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 หน่วยเวลาและความละเอียดในภาษา Verilog

Time units	Definition
s	Seconds
ms	Milliseconds
us	Microseconds
ns	Nanoseconds
ps	Picoseconds
fs	Femtoseconds

โจทย์

- 2.1 Obtain the module, test bench, binary outputs, and waveforms for the equations shown below.
Use built-in primitives and declare any internal wires.

$$z_1 = (x_1 \oplus x_2) x_3'$$

$$z_2 = (x_1 \oplus x_2)' \oplus x_3$$

- 2.2 Load a 16-byte data cache called *dcache* with the hexadecimal characters 80, C0, E0, F0, F8, FC, FE, FF, 7F, 3F, 1F, 0F, 07, 03, 01, 00. Then design a test bench and obtain the binary outputs and waveforms. The data cache has a vector input called *dc_addr[3:0]* and a vector output called *dc_data_out [7:0]*. Generate a hexadecimal file called *dcache.data* that will be loaded into the data cache.

บทที่ 3

นิพจน์

นิพจน์ (Expressions) ประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการ (Operands) และตัวดำเนินการ (Operators) โดยผลลัพธ์จากการคำนวณของนิพจน์ทางด้านขวาสามารถถูกกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่เป็นเน็ตหรือรีจิสเตอร์ทางซ้ายมือ ซึ่งนิพจน์หนึ่งๆสามารถประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียวหรือมากกว่า ซึ่งมีตัวดำเนินการเพียงตัวเดียวหรือมากกว่าก็ได้ ผลลัพธ์จากการดำเนินการอาจจะมีเพียงบิตเดียวหรือมากกว่า

1.16 ตัวถูกดำเนินการ

ตัวถูกดำเนินการสามารถเป็นข้อมูลชนิดใดก็ได้ตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ตัวถูกดำเนินการในภาษา Verilog

ตัวถูกดำเนินการ	รายละเอียด
ค่าคงที่ (constant)	แบบคิดเครื่องหมาย (signed) หรือแบบไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned)
พารามิเตอร์ (parameter)	แบบคิดเครื่องหมาย (signed) หรือแบบไม่คิดเครื่องหมาย (unsigned)
เน็ต (net)	แบบสเกลาร์ หรือ เวกเตอร์
รีจิสเตอร์ (register)	แบบสเกลาร์ หรือ เวกเตอร์
เลือกบิต (bit-select)	เลือก 1 บิตจากเวกเตอร์
เลือกบางส่วน (part-select)	เลือกบางส่วนของบิตที่ติดกันจากเวกเตอร์
ส่วนย่อยของหน่วยความจำ (memory element)	หนึ่งเวิร์ดของหน่วยความจำ
เรียกฟังก์ชัน (function call)	การเรียกใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หรือเรียกซิสเต็มฟังก์ชัน

a. ค่าคงที่ (Constant)

ค่าคงที่สามารถเป็นได้ทั้งแบบคิดเครื่องหมายหรือแบบไม่คิดเครื่องหมาย จำนวนเต็มฐานสิบถูกพิจารณาเป็นจำนวนแบบคิดเครื่องหมาย จำนวนเต็มที่ถูกกำหนดด้วยเลขฐานจะถูกแปลงเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมาย ดังตัวอย่างในตารางที่ 3.2

สองตัวอย่างสุดท้ายในตารางที่ 3.2 มีค่าเท่ากันเมื่อแทนด้วยเลขฐานสอง แต่แทนค่าเลขฐานสิบที่แตกต่างกัน -22_{10} เป็นจำนวนฐานสิบแบบคิดเครื่องหมาย ในขณะที่จำนวน $-9'o352$ ถูกมองเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมายซึ่งมีค่าฐานสิบเป็น 234_{10}

ตารางที่ 3.2 ค่าคงที่แบบคิดเครื่องหมายและแบบไม่คิดเครื่องหมาย

ค่าคงที่	รายละเอียด
127	Signed decimal: value = 8-bit binary vector: 01111111
-1	Signed decimal: value = 8-bit binary vector: 11111111


ตารางที่ 3.2 ค่าคงที่แบบคิดเครื่องหมายและแบบไม่คิดเครื่องหมาย (ต่อ)

-128	Signed decimal: value = 8-bit binary vector: 10000000
4'b1110	Binary base: value = unsigned decimal 14
8'b00111010	Binary base: value = unsigned decimal 58
16'h1A3C	Hexadecimal base: value = unsigned decimal 6,716
16'hBCDE	Hexadecimal base: value = unsigned decimal 48,350
9'o536	Octal base: value = unsigned decimal 350
-22	Signed decimal: value = 8-bit binary vector: 11101010
-9'o352	Octal base: value = 8-bit binary vector: 11101010 = unsigned decimal 234

 b. พารามิเตอร์ (Parameter)

จำนวนในพารามิเตอร์เหมือนกับจำนวนในค่าคงที่ คำสั่งพารามิเตอร์ใช้คำหลัก **parameter** เป็นการกำหนดค่าคงที่ให้กับตัวแปร ซึ่งค่านี้จะไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างการจำลองแบบการทำงาน

พารามิเตอร์มีประโยชน์ในการนิยามความกว้างของบัส ดังตัวอย่างในรูปที่ 3.1 วงจรวกมีอินพุตแบบเวกเตอร์ขนาด 8 บิตจำนวน 2 อินพุต และมีอินพุตแบบสเกลาร์ 1 อินพุต ผลบวกที่ได้เป็นจำนวนแบบเวกเตอร์ 9 บิต โค้ด Verilog สำหรับวงจรวกนี้แสดงดังรูปที่ 3.2 คำสั่งพารามิเตอร์ถูกใช้นิยามความกว้างของบัส width = 8 บิต เมื่อมีการใช้ width ที่ใดก็ตามในโค้ดจะหมายถึงจำนวน 8 รูปที่ 3.3 และ 3.4 แสดง test bench และผลการจำลองการทำงานของวงจรวก ตามลำดับ




รูปที่ 3.1 วงจรวกขนาด 8 บิต แสดงการใช้งาน parameter

<pre>//example of using parameter module adder8 (a, b, cin, sum); parameter width = 8; input [width-1:0] a, b; input cin; output reg [width:0] sum;</pre>	<pre>always @(a or b or cin) begin sum = a + b + cin; end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 3.2 โค้ด Verilog สำหรับวงจรวกรูปที่ 3.1

<pre> //adder8 test bench module adder8_tb_v; parameter width = 8; reg [width-1:0] a, b; reg cin; wire [width:0] sum; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) adder8 uut (.a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum)); //display variables initial \$monitor ("a b cin = %b_%b_%b, sum = %b", a, b, cin, sum); //apply input vectors initial begin #0 a = 8'b00000011; b = 8'b00000100; cin = 1'b0; #5 a = 8'b00001100; b = 8'b00000011; cin = 1'b0; #5 a = 8'b000000111; b = 8'b000000110; cin = 1'b1; #5 a = 8'b00011001; //25 b = 8'b00100111; //39 cin = 1'b1; //sum = 65 #5 a = 8'b01111101; //125 b = 8'b01100111; //103 cin = 1'b1; //sum = 229 #5 a = 8'b10001111; //143 b = 8'b11000110; //198 cin = 1'b1; //sum = 342 #5 \$stop; end endmodule </pre>	
---	--

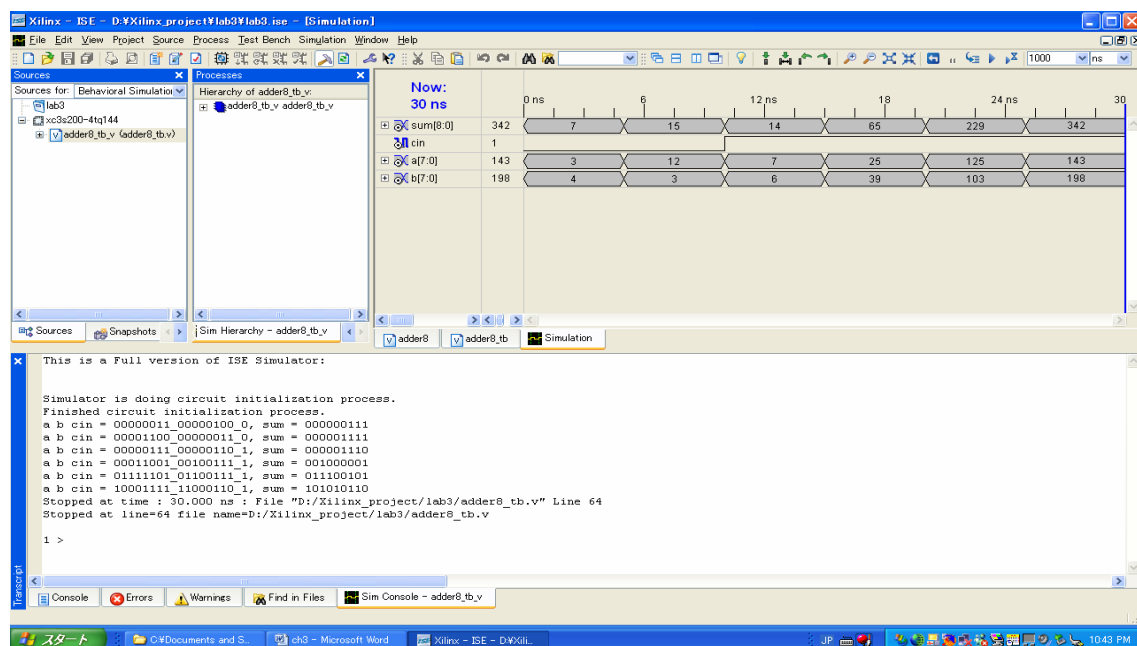รูปที่ 3.3 Test bench สำหรับวงจรบวกรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.4 ผลการจำลองการทำงานสำหรับวงจรบวกรูปที่ 3.1

c. เน็ต (Net)

เน็ตสามารถเป็นทั้งสเกลาร์ (บิตเดียว) และเวกเตอร์ (หลายบิต) ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ ค่าที่กำหนดให้กับเน็ตถูกแปลเป็นค่าที่ไม่คิดเครื่องหมาย ดังตัวอย่างด้านล่าง

```
wire [7:0] bus_in, bus_out;
...
assign bus_in = -59;           //(11000101)2 = 19710 unsigned
assign bus_out = 16'he0;      //(11000000)2 = -3210 signed; 224 unsigned
```

d. รีจิสเตอร์ (Register)

รีจิสเตอร์เป็นตัวแทนของอุปกรณ์หน่วยความจำ และถูกประกาศด้วยคำหลัก **reg integer time real** หรือ **realtime** รีจิสเตอร์สามารถเก็บทั้งปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ ค่าที่ถูกนิยามด้วย **reg** จะถูกแปลความหมายเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมายซึ่งเก็บค่าลอจิกในฟลิปฟล็อปหรือแลทช์ ในขณะที่ค่าในรีจิสเตอร์ที่ถูกประกาศด้วย **integer** จะเก็บจำนวนแบบคิดเครื่องหมายในรูปแบบ 2's complement ดังตัวอย่างด้านล่าง (รายละเอียดของ **time real** หรือ **realtime** ทบทวนได้จากหัวข้อ 2.5.2)

```
reg [15:0] bus_out;
integer [15:0] accumulator;
...
initial
begin
    bus_out = -20;           // -20 คือ 1111_1111_1110_1100 แบบคิดเครื่องหมาย
                             // ซึ่งก็คือ 65,516 แบบไม่คิดเครื่องหมาย
    accumulator = -57;      // -57 คือ 1111_1111_1100_0111 แบบคิดเครื่องหมาย
end
```

e. เลือกบิต (Bit-select)

การเลือกบิตเป็นการบิตเดี่ยวออกจากเวกเตอร์ของเน็ตหรือรีจิสเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการ (operation) ตัวอย่างเช่นเพื่อใช้ในการหาเครื่องหมายของตัวถูกดำเนินการ 16-บิต บิต 15 จะถูกทดสอบว่าเป็น 0 หรือ 1 ซึ่งจะหมายถึงจำนวนบวกและลบตามรูปแบบของ 2's complement โดยบิตที่ถูกเลือกสามารถถูกกำหนดด้วยค่าคงที่หรือนิพจน์ก็ได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง

```
wire [15:0] bus_out;      // บัส 16-บิต โดยมี bus_out[15] เป็นบิตสูงสุด
assign bus_out[14] = a & b; // เลือกบิต 14
assign bus_out[x1+3] = 1'b0; // เลือกบิตของ bus_out โดยขึ้นกับค่า x1+3
```

f. เลือกบางส่วน (Part-select)

การเลือกบางส่วนเป็นการเลือกบิตหลายบิตที่ติดกันจากเวกเตอร์ของเน็ตหรือรีจิสเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินการ โดยมีรูปแบบการเลือกดังตัวอย่างการกำหนดให้ออปโค้ดคือ 8 บิตบนหรือไบท์ซ้ายมือสุดของรีจิสเตอร์คำสั่ง

```

reg [7:0] opcode;
reg [31:0] instr;          // คำสั่ง 32-บิต
opcode = instr[31:24];     // เลือก 8 บิตบนหรือไบท์ซ้ายมือสุดของรีจิสเตอร์คำสั่ง

```

g. ส่วนย่อยของหน่วยความจำ (Memory element)

ส่วนย่อยของหน่วยความจำหมายถึงเวิร์ด (word) ในหน่วยความจำ ซึ่งอาจจะเป็นบิตเดียวหรือหลายบิต หน่วยความจำถูกอ้างอิงโดยใช้เวิร์ดเท่านั้น ไม่มีการเลือกบิตหรือเลือกบางส่วน แต่ละบิตในหน่วยความจำไม่สามารถถูกเข้าถึงโดยตรงได้ จำเป็นต้องนำค่าในเวิร์ดที่ถูกระบุโดยแอดเดรสมาเก็บที่ word register เสียก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงแต่ละบิตได้ ตัวอย่างเช่น หน่วยความจำ icache ขนาด 2048-เวิร์ด แต่ละเวิร์ดมี 32 บิต ดังแสดงด้านล่าง รีจิสเตอร์ขนาด 32 บิต instr_reg ถูกใช้เพื่อการเข้าถึงแต่ละบิตในเวิร์ดหนึ่งของหน่วยความจำ

```

reg [31:0] icache [0:2047];
reg [31:0] instr_reg;


```

รูปที่ 3.5 แสดงตัวอย่างการเข้าถึงบางบิตจากหน่วยความจำในโปรเซสเซอร์แบบ RISC (Reduced Instruction Set Computer) หน่วยความจำ icache ทำหน้าที่เก็บคำสั่ง สามารถถูกเข้าถึงได้โดยการนำค่าในเวิร์ดที่ถูกระบุโดยแอดเดรสมาเก็บที่ instr_reg จากนั้นก็ถูกส่งไปยังหน่วย decode ซึ่งมีการเก็บคำสั่งแยกเป็นส่วนๆ คือ op_code addr_mode dst_addr และ src_addr เพื่อที่จะเลือกเวิร์ดที่แอดเดรส 127 (เวิร์ดที่ 128) จาก icache และนำ op_code มาเก็บที่ op_code_reg ทำได้ดังนี้

```

instr_reg = icache [127];
op_code_reg = instr_reg[31:24];

```

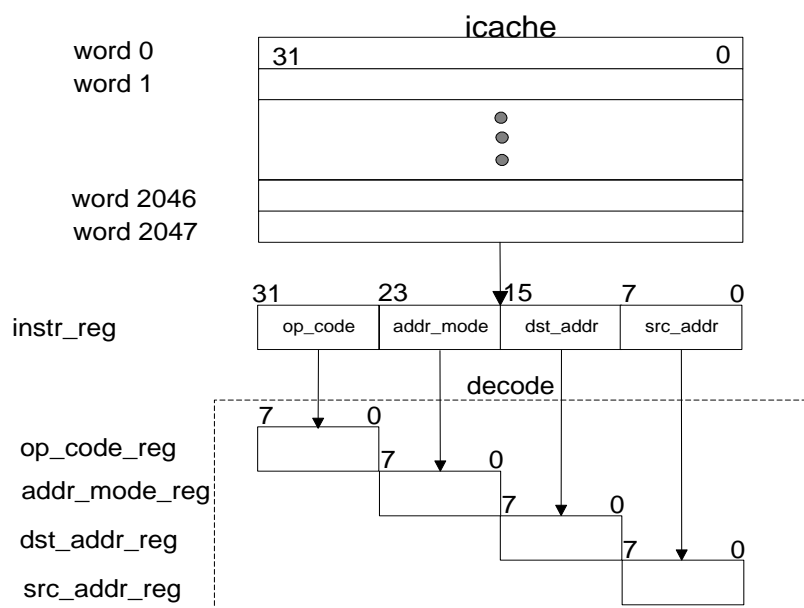

รูปที่ 3.5 บล็อกไดอะแกรมของบางส่วนในโปรเซสเซอร์ RISC เพื่อแสดงเข้าถึงบางบิตจากหน่วยความจำ

1.17 ตัวดำเนินการ

ภาษา Verilog มีตัวดำเนินการมากมายหลายประเภท บางประเภทมีความคล้ายกับภาษา C ตามรายการในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ตัวดำเนินการในภาษา Verilog

ประเภทตัวดำเนินการ	สัญลักษณ์	การดำเนินการ	จำนวนตัวถูกดำเนินการ
ตัวดำเนินการเลขคณิต (Arithmetic)	+	บวก	1 หรือ 2
	-	ลบ	1 หรือ 2
	*	คูณ	2
	/	หารแบบไม่คิดเศษ	2
	%	เศษ	2
ตัวดำเนินการตรรกะ (Logical)	&&	และ	2
		หรือ	2
	!	นิเสธ	1
ตัวดำเนินการสัมพันธ์ (Relational)	>	มากกว่า	2
	<	น้อยกว่า	2
	>=	มากกว่า หรือ เท่ากับ	2
	<=	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ	2
ตัวดำเนินการเท่ากัน (Equality)	==	เท่ากัน	2
	!=	ไม่เท่ากัน	2
	===	กรณีเท่ากัน (case equality)	2
	!==	กรณีไม่เท่ากัน (case inequality)	2
ตัวดำเนินการบิต (Bitwise)	&	AND	2
		OR	2
	~	NOT	2
	^	Exclusive-OR	2
	^~ หรือ ~^	Exclusive-NOR	2
ตัวดำเนินการลด (Reduction)	&	AND	1
	~&	NAND	1
		OR	1
	~	NOR	1
	^	Exclusive-OR	1
	^~ หรือ ~^	Exclusive-NOR	1
ตัวดำเนินการเลื่อน (Shift)	<<	เลื่อนซ้าย	1
	>>	เลื่อนขวา	1
ตัวดำเนินการเงื่อนไข (Conditional)	?:	เงื่อนไข	3
ตัวดำเนินการต่อกัน (Concatenation)	{.}	ต่อกัน	2 หรือ 3
ตัวดำเนินการทำซ้ำ (Replication)	{ { } }	ทำซ้ำ	2 หรือ 3

3.2.1 ตัวดำเนินการเลขคณิต

การดำเนินการเลขคณิตสามารถเป็นการดำเนินการที่มีตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียวหรือสองตัว เลขฐานในการดำเนินการอาจจะเป็น ฐานสอง ฐานแปด ฐานสิบ หรือฐานสิบหก ผลลัพธ์จากการดำเนินการถูกแปลงเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมาย หรือแบบคิดเครื่องหมายในรูปแบบ 2's complement รูปที่ 3.6 แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเลขคณิต พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.7 และ 3.8 ตามลำดับ


<pre>//demonstrate arithmetic operations module arith_ops1(a, b, opcode, result); input [3:0] a,b; input [2:0] opcode; output reg [7:0] result; parameter addop = 3'b000, subop = 3'b001, mulop = 3'b010, divop = 3'b011, modop = 3'b100;</pre>	<pre>always @(a or b or opcode) begin case(opcode) addop: result = a + b; subop: result = a - b; mulop: result = a * b; //(*) divop: result = a / b; //(*) modop: result = a % b; default: result = 8'bxxxxxxx; endcase end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 3.6 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเลขคณิต

<pre>//Arithmetic operations test bench module arith_ops1_tb_v; // Inputs reg [3:0] a, b; reg [2:0] opcode; // Outputs wire [7:0] result; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) arith_ops1 uut (.a(a), .b(b), .opcode(opcode), .result(result));</pre>	<pre>initial \$monitor ("a = %b, b = %b, opcode = %b, result = %b", a, b, opcode, result); initial begin #0 a = 4'b0011; b = 4'b0111; opcode = 3'b000; #5 a = 4'b1111; b = 4'b1111; opcode = 3'b001; #5 a = 4'b1110; b = 4'b1110; opcode = 3'b010; #5 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 3.7 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.6

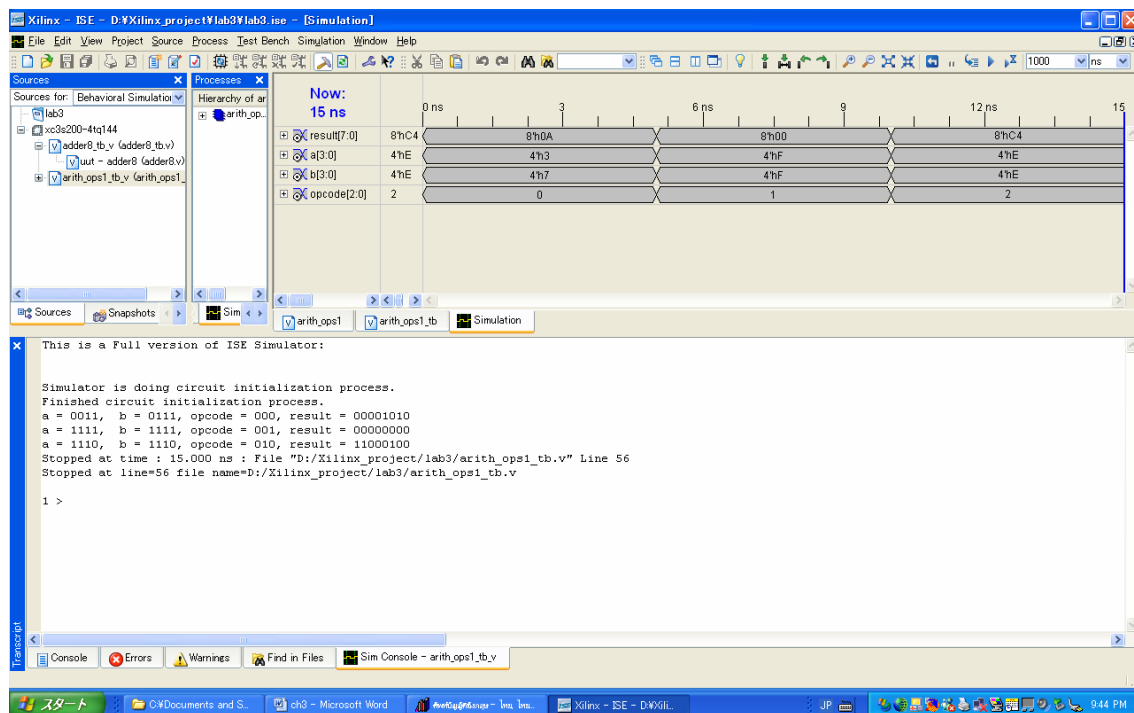หมายเหตุ โปรแกรม Xilinx XST ไม่รองรับการหารและการคำนวณเศษ แต่โปรแกรมสามารถสังเคราะห์วงจรหารที่หารด้วย 2 และเลขยกกำลังของ 2



รูปที่ 3.8 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.6

3.2.2 ตัวดำเนินการตรรกะ

ตัวดำเนินการตรรกะคำนวณเพื่อให้ทราบว่าเป็น จริง (true) ซึ่งแทนด้วยลอจิก 1 เท็จ (false) ซึ่งแทนด้วยลอจิก 0 หรือไม่ทราบค่า (ambiguous) ถ้าผลลัพธ์จากการคำนวณได้ค่าที่ไม่เป็นศูนย์ กรณีนี้จะถือว่าเป็นลอจิก 1 (จริง) แต่ถ้าบิตใดบิตหนึ่งของตัวถูกดำเนินการเป็น **x** หรือ **z** กรณีนี้จะถือว่าเป็นไม่ทราบค่าและจะถูกกำหนดให้เป็นเท็จ กรณีตัวถูกดำเนินการเป็นเวกเตอร์ (มีมากกว่า 1 บิต) ถ้ามีค่าไม่เป็นศูนย์จะถูกพิจารณาให้เป็นลอจิก 1 (จริง) รูปที่ 3.9 แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการตรรกะ พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.10 และ 3.11 ตามลำดับ

3.2.3 ตัวดำเนินการสัมพันธ์


ตัวดำเนินการสัมพันธ์ทำการเปรียบเทียบค่าของตัวถูกดำเนินการ ให้ผลลัพธ์เป็นลอจิก 1 (จริง) หรือ ลอจิก 0 (เท็จ) เพื่อบอกความสัมพันธ์ของตัวถูกดำเนินการ 2 ตัว ถ้าความสัมพันธ์เป็นจริงผลลัพธ์จะเป็นลอจิก 1 ไม่เช่นนั้นเป็นลอจิก 0 ตัวถูกดำเนินการที่เป็นเนื้ (ประกาศด้วย **wire**) หรือรีจิสเตอร์ (ประกาศด้วย **reg**) ถูกพิจารณาว่าเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมาย ในขณะที่ **real** หรือ **integer** ถูกพิจารณาว่าเป็นจำนวนแบบคิดเครื่องหมาย ในกรณีที่ตัวถูกดำเนินการมีจำนวนบิตไม่เท่ากัน ตัวดำเนินการที่มีบิตน้อยกว่าจะถูกเติมศูนย์เข้าไปด้านซ้ายเพื่อให้จำนวนบิตของตัวถูกดำเนินการทั้งสองเท่ากัน รูปที่ 3.12 แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการสัมพันธ์ พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.13 และ 3.14 ตามลำดับ

<pre>//examples of logical operators module log_ops1(a, b, z1, z2, z3); input [3:0] a, b; output z1, z2, z3;</pre>	<pre>assign z1 = a && b; assign z2 = a b; assign z3 = !a; endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 3.9 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการตรรกะ

<pre>//test bench for logical operators module log_ops1_tb_v; reg [3:0] a, b; // Inputs wire z1, z2, z3; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) log_ops1 uut (.a(a), .b(b), .z1(z1), .z2(z2), .z3(z3)); initial \$monitor ("z1 = %d, z2 = %d, z3 = %d", z1, z2, z3);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 4'b0110; b = 4'b1100; #5 a = 4'b0101; b = 4'b0000; #5 a = 4'b1000; b = 4'b1001; #5 a = 4'b0000; b = 4'b0000; #5 a = 4'b1111; b = 4'b1111; #5 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

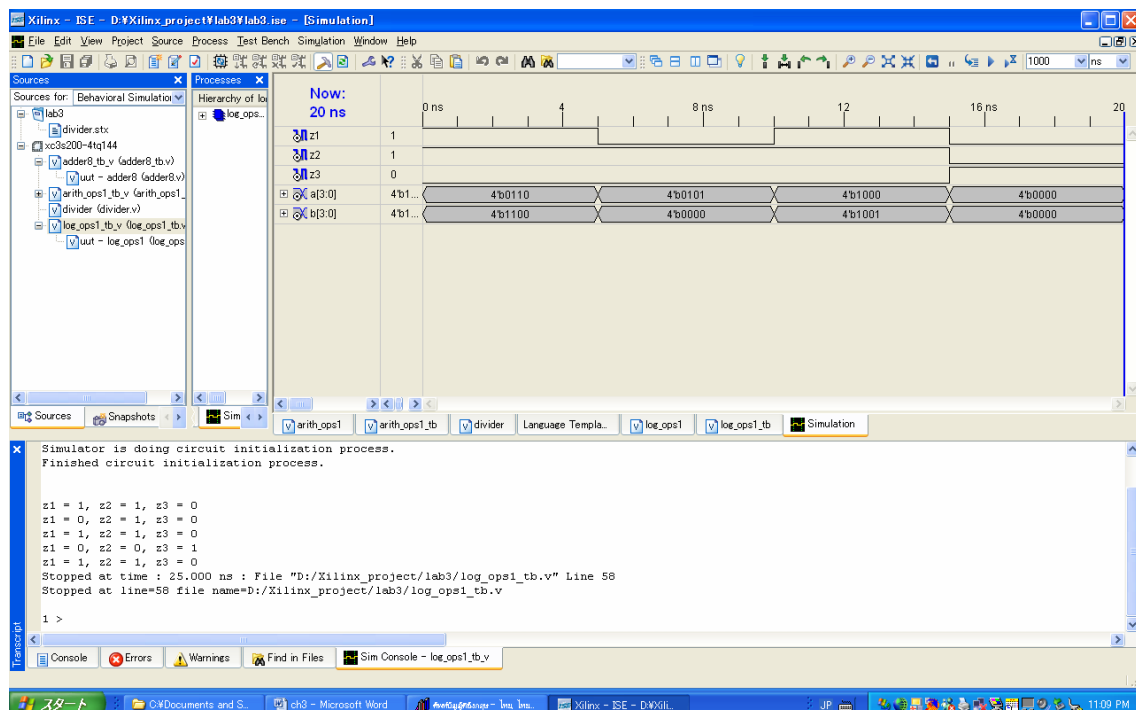รูปที่ 3.10 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.11 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.9

<pre>//examples of relational operations module relational_ops1(a, b, gt, lt, gte, lte); input [3:0] a, b; output gt, lt, gte, lte;</pre>	<pre>assign gt = a > b; assign lt = a < b; assign gte = a >= b; assign lte = a <= b; endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 3.12 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการสัมพันธ์

<pre>//test bench relational operations module relational_ops1_tb_v; reg [3:0] a, b; // Inputs wire gt, lt, gte, lte; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) relational_ops1 uut (.a(a), .b(b), .gt(gt), .lt(lt), .gte(gte), .lte(lte)); initial \$monitor ("a=%b, b=%b, gt=%d, lt=%d, gte=%d, lte=%d", a, b, gt, lt, gte, lte);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 4'b0110; b = 4'b1100; #5 a = 4'b0101; b = 4'b0000; #5 a = 4'b1000; b = 4'b1001; #5 a = 4'b0000; b = 4'b0000; #5 a = 4'b1111; b = 4'b1111; #5 \$stop; end endmodule</pre>
--	---

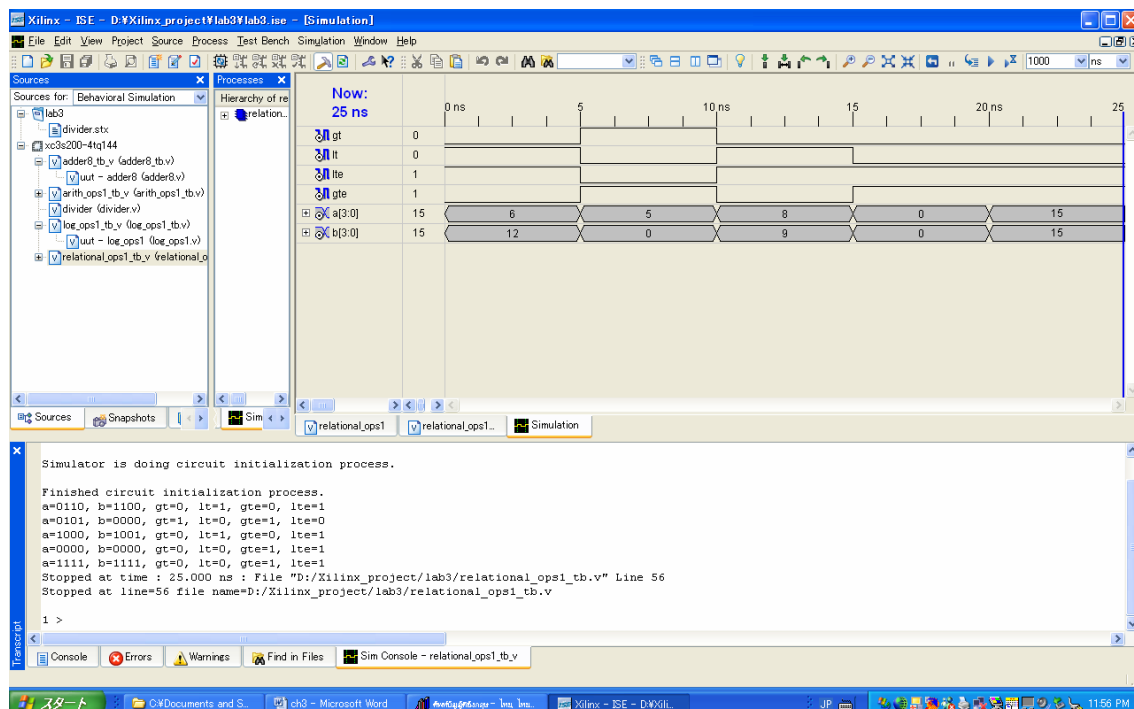รูปที่ 3.13 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.14 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.12

3.2.4 ตัวดำเนินการเท่ากัน

ตัวดำเนินการเท่ากัน (==) ถูกใช้ในนิพจน์เพื่อตรวจสอบว่าจำนวนสองจำนวนเท่ากันหรือไม่ ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบเป็นลอจิก 1 ถ้าทั้งสองจำนวนเท่ากัน และเป็นลอจิก 0 เมื่อสองจำนวนไม่เท่ากัน ในทางตรงข้ามตัวดำเนินการไม่เท่ากัน (!=) จะให้ผลตรงกันข้าม ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบเป็นลอจิก 0 ถ้าทั้งสองจำนวนเท่ากัน และเป็นลอจิก 1 เมื่อสองจำนวนไม่เท่ากัน ถ้าผลการเปรียบเทียบคลุมเครือผลที่ได้จะเป็น **x** ถ้าตัวถูกดำเนินการเป็นเน็ตหรือรีจิสเตอร์จะถูกจัดว่าเป็นจำนวนแบบไม่คิดเครื่องหมาย แต่ถ้าเป็น real หรือ integer จะถูกจัดว่าเป็นจำนวนแบบคิดเครื่องหมาย

ตัวดำเนินการกรณีเท่ากัน (case equality; ===) ทำการเปรียบเทียบบิตต่อบิตเช่นเดียวกัน และยังรวมถึงกรณีของ **x** และ **z** ด้วย ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบเป็นลอจิก 1 เมื่อทุกบิตของทั้งสองตัวถูกดำเนินการเท่ากันซึ่งพิจารณาจนถึงบิตที่เป็น **x** และ **z** ด้วย ส่วนตัวดำเนินการกรณีไม่เท่ากัน (case inequality; !==) จะให้ผลลัพธ์ลอจิก 1 เมื่อมีบางบิตของทั้งสองตัวถูกดำเนินการไม่เท่ากันซึ่งพิจารณาจนถึงบิตที่เป็น **x** และ **z** ด้วย


ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเท่ากันถูกแสดงดังรูปที่ 3.15 รูป พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.16 และ 3.17 ตามลำดับ ผลลัพธ์ของ case equality (z3) เป็นลอจิก 1 ในอินพุตเวกเตอร์ชุดที่ 1 และ 2 เนื่องจากทุกบิตของ x3 และ x4 เท่ากันทุกบิต ส่วนผลลัพธ์ของ case inequality (z4) เป็นลอจิก 1 ในอินพุตเวกเตอร์ทั้ง 3 ชุด แม้แต่ในชุดที่ 3 ที่มีบิตต่ำสุดของ x4 และ x5 เท่ากันที่ต่างกัน โดยบิตต่ำสุดของ x4 เป็น **x** และบิตต่ำสุดของ x5 เป็น **z**

<pre>//illustrate the use of equality operators module equality(x1, x2, x3, x4, x5, z1, z2, z3, z4); input [3:0] x1, x2, x3, x4, x5; output reg z1, z2, z3, z4; always @(x1 or x2 or x3 or x4 or x5) begin if (x1 == x2) //logical equality z1 = 1; else z1 = 0; end always @(x1 or x2 or x3 or x4 or x5) begin if (x2 != x3) //logical inequality z2 = 1; else z2 = 0; end</pre>	<pre>always @(x1 or x2 or x3 or x4 or x5) begin if (x3 === x4) //case equality z3 = 1; else z3 = 0; end always @(x1 or x2 or x3 or x4 or x5) begin if (x4 !== x5) //case inequality z4 = 1; else z4 = 0; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 3.15 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเท่ากัน

<pre>//equality operators test bench module equality_tb_v; reg [3:0] x1, x2, x3, x4, x5; // Inputs wire z1, z2, z3, z4; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) equality uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .x4(x4), .x5(x5), .z1(z1), .z2(z2), .z3(z3), .z4(z4)); initial \$monitor ("x1=%b, x2=%b, x3=%b, x4=%b, x5=%b, z1=%b, z2=%b, z3=%b, z4=%b", x1, x2, x3, x4, x5, z1, z2, z3, z4);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 x1 = 4'b1000; x2 = 4'b1101; x3 = 4'b01xz; x4 = 4'b01xz; x5 = 4'bx1xx; #10 x1 = 4'b1011; x2 = 4'b1011; x3 = 4'bx1xz; x4 = 4'bx1xz; x5 = 4'b11xx; #10 x1 = 4'b1100; x2 = 4'b0101; x3 = 4'bx01z; x4 = 4'b11xz; x5 = 4'b11xx; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	---

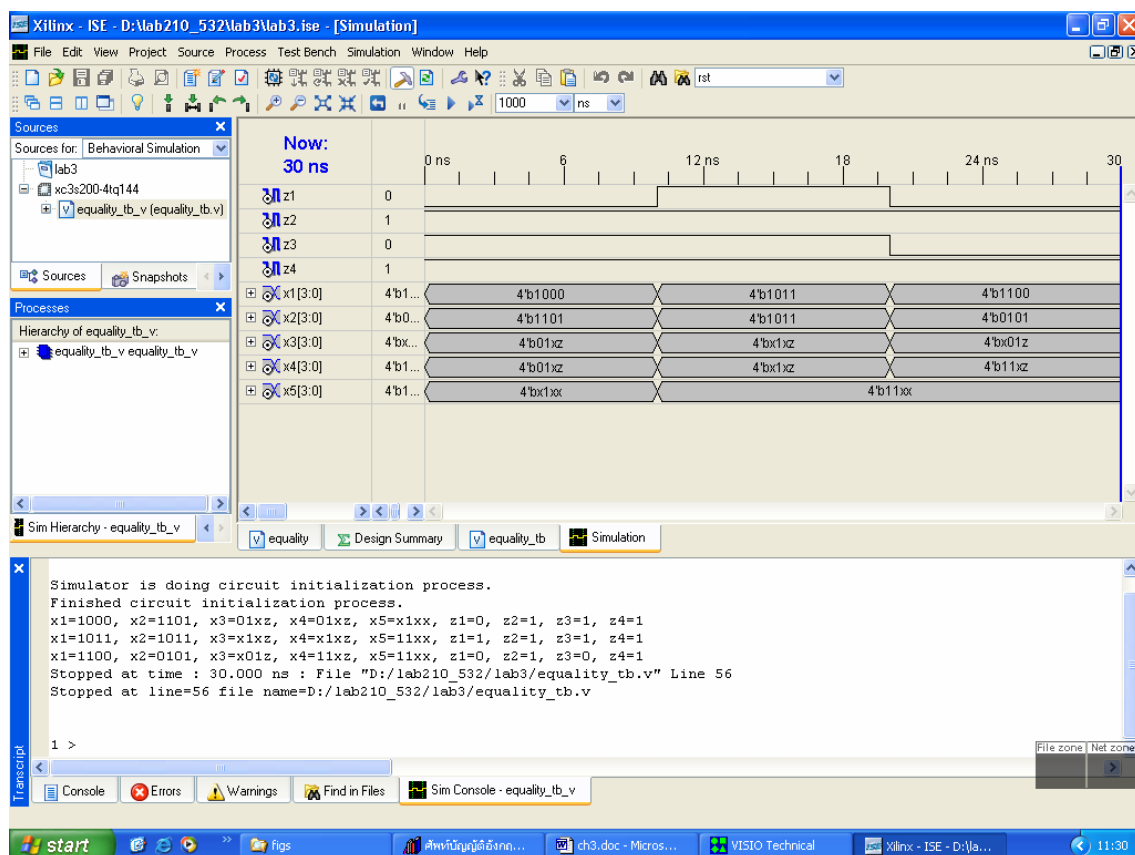รูปที่ 3.16 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.17 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.16

3.2.5 ตัวดำเนินการบิต

ตัวดำเนินการบิตทำการดำเนินการทางลอจิกกับตัวดำเนินการแบบบิตต่อบิต โดยบิตที่มีหลักตรงกันของตัวดำเนินการสองตัวจะถูกดำเนินการ ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงมีจำนวนความกว้างของบิตเท่ากับตัวดำเนินการที่มีจำนวนบิตมากกว่า ในการดำเนินการหากตัวถูกดำเนินการใดมีจำนวนบิตน้อยกว่า ศูนย์จะถูกเติมเข้าไปด้านหน้าของตัวถูกดำเนินการนั้นเพื่อให้ตัวถูกดำเนินการทั้งสองมีจำนวนบิตเท่ากัน

ตัวอย่างตัวดำเนินการบิต AND OR และ NOT เป็นดังนี้

$z1 = x1 \& x2$	$z2 = x1 x2$	$z3 = \sim x1$
x1= 1 0 1 1 0 1 1 0	x1= 1 0 1 1 0 1 1 0	x1= 1 0 1 1 0 1 1 0 (~
x2= 1 1 0 1 0 1 1 1 (&	x2= 1 1 0 1 0 1 1 1 (z3= 0 1 0 0 1 0 0 1
z1= 1 0 0 1 0 1 1 0	z2= 1 1 1 1 0 1 1 1	

ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการบิตถูกแสดงดังรูปที่ 3.18 รูป พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.19 และ 3.20 ตามลำดับ

<pre>//example of the bitwise operators module bitwise1 (a, b, and_result, or_result, neg_result, xor_result, xnor_result); input [7:0] a, b; output reg [7:0] and_result, or_result, neg_result, xor_result, xnor_result;</pre>	<pre>always @(a or b) begin and_result = a & b; //bitwise AND or_result = a b; //bitwise OR neg_result = ~a; //bitwise negation xor_result = a ^ b; //bitwise XOR xnor_result = a ^~ b; //bitwise XNOR end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 3.18 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการบิต

<pre>//test bench for bitwise1 module module bitwise1_tb_v; reg [7:0] a, b; // Inputs wire [7:0] and_result, or_result, neg_result, xor_result, xnor_result; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) bitwise1 uut (.a(a), .b(b), .and_result(and_result), .or_result(or_result), .neg_result(neg_result), .xor_result(xor_result), .xnor_result(xnor_result)); initial \$monitor ("a=%b, b=%b, and_result=%b, or_result=%b, neg_result=%b, xor_result=%b, xnor_result=%b", a, b, and_result, or_result, neg_result, xor_result, xnor_result);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 8'b11000011; b = 8'b10011001; #10 a = 8'b10010011; b = 8'b11011001; #10 a = 8'b00001111; b = 8'b11011001; #10 a = 8'b01001111; b = 8'b11011001; #10 a = 8'b11001111; b = 8'b11011001; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 3.19 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.18

```

a=11000011,b=10011001, and_result=10000001, or_result=11011011, neg_result=00111100,
xor_result=01011010, xnor_result=10100101
a=10010011,b=11011001, and_result=10010001, or_result=11011011, neg_result=01101100,
xor_result=01001010, xnor_result=10110101
a=00001111, b=11011001, and_result=00001001, or_result=11011111, neg_result=11110000,
xor_result=11010110, xnor_result=00101001
a=01001111, b=11011001, and_result=01001001, or_result=11011111, neg_result=10110000,
xor_result=10010110, xnor_result=01101001
a=11001111, b=11011001, and_result=11001001, or_result=11011111, neg_result=00110000,
xor_result=00010110, xnor_result=11101001

```

รูปที่ 3.20 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.18

3.2.6 ตัวดำเนินการลด

ตัวดำเนินการลดกระทำบนตัวถูกดำเนินการเพียงตัวเดียว หรืออินพุตเวกเตอร์เดียว ผลลัพธ์ที่ได้มีเพียงบิตเดียว ถ้ามีบิตใดบิตหนึ่งเป็น **x** หรือ **z** ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น **x** การดำเนินการจะทำบิตต่อบิตจากด้านซ้ายมายังบิตด้านขวา ดังตัวอย่างตัวดำเนินการลด AND NAND OR NOR XOR XNOR ด้านล่างนี้

<p>Reduction AND z1 = &x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z1 = 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 = 0</p>	<p>Reduction NAND z2 = ~&x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z2 = 1 ~& 1 ~& 1 ~& 0 ~& 1 ~& 0 ~& 1 ~& 1 = 1</p>
<p>Reduction OR z3 = x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z3 = 1 1 1 0 1 0 1 1 = 1</p>	<p>Reduction NOR z4 = ~ x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z4 = 1 ~ 1 ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 0 ~ 1 ~ 1 = 0</p>
<p>Reduction XOR z5 = ^x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z5 = 1 ^ 1 ^ 1 ^ 0 ^ 1 ^ 0 ^ 1 ^ 1 = 0</p>	<p>Reduction XNOR z6 = ^~x1</p> <p>x1 = 1 1 1 0 1 0 1 1</p> <p>z6 = 1 ^~ 1 ^~ 1 ^~ 0 ^~ 1 ^~ 0 ^~ 1 ^~ 1 = 1</p>

ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการลดถูกแสดงดังรูปที่ 3.21 รูป พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 3.22 และ 3.23 ตามลำดับ

<pre> //module to illustrate the use of reduction operators module reduction (a, and_result, nand_result, or_result, nor_result, xor_result, xnor_result); input [7:0] a; output reg and_result, nand_result, or_result, nor_result, xor_result, xnor_result; </pre>	<pre> always @(a) begin and_result = &a; //reduction AND nand_result = ~&a; //reduction NAND or_result = a; //reduction OR nor_result = ~ a; //reduction NOR xor_result = ^a; //reduction XOR xnor_result = ^~a; //reduction XNOR end endmodule </pre>
--	---

รูปที่ 3.21 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการลด

<pre>//test bench for reduction module module reduction_tb_v; reg [7:0] a; // Inputs // Outputs wire and_result, nand_result, or_result, nor_result, xor_result, xnor_result; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) reduction uut (.a(a), .and_result(and_result), .nand_result(nand_result), .or_result(or_result), .nor_result(nor_result), .xor_result(xor_result), .xnor_result(xnor_result)); initial \$monitor ("a=%b, and_result=%b, nand_result=%b, or_result=%b, nor_result=%b, xor_result=%b, xnor_result=%b", a, and_result, nand_result, or_result, nor_result, xor_result, xnor_result);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 8'b11000011; #10 a = 8'b10010011; #10 a = 8'b00001111; #10 a = 8'b01001111; #10 a = 8'b11001111; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 3.22 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.21

<pre>a=11000011, and_result=0, nand_result=1, or_result=1, nor_result=0, xor_result=0, xnor_result=1 a=10010011, and_result=0, nand_result=1, or_result=1, nor_result=0, xor_result=0, xnor_result=1 a=00001111, and_result=0, nand_result=1, or_result=1, nor_result=0, xor_result=0, xnor_result=1 a=01001111, and_result=0, nand_result=1, or_result=1, nor_result=0, xor_result=1, xnor_result=0 a=11001111, and_result=0, nand_result=1, or_result=1, nor_result=0, xor_result=0, xnor_result=1</pre>
--

รูปที่ 3.23 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.21

3.2.7 ตัวดำเนินการเลื่อน

ตัวดำเนินการเลื่อนทำการเลื่อนเวกเตอร์เดียวไปทางซ้ายหรือทางขวาตามจำนวนบิตที่กำหนด เมื่อมีการเลื่อนจะมีบิตว่างเกิดขึ้น ศูนย์จะถูกเติมลงไปในบิตว่างเหล่านี้ ข้อมูลในบิตที่ถูกเลื่อนไปจะหายไป ไม่มีการวนกลับมาใหม่ ถ้าจำนวนการเลื่อนเป็น x หรือ z ผลลัพธ์ของการเลื่อนจะเป็น x

การเลื่อนซ้ายเวกเตอร์ไปหนึ่งบิตเทียบเท่ากับการคูณด้วย 2 หนึ่งครั้ง การเลื่อนขวาเวกเตอร์ไปหนึ่งบิตเทียบเท่ากับการหารด้วย 2 หนึ่งครั้ง ตัวดำเนินการเลื่อนมีประโยชน์ในการโมเดลระเบียบวิธี sequential add-shift multiplication และ sequential shift-subtract division

รูปที่ 3.24 แสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเลื่อนโดยการเขียนโมดูลเชิงพฤติกรรมซึ่งใช้การกำหนดค่าแบบ blocking พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองแบบการทำงานในรูปที่ 3.25 และ 3.26 ตามลำดับ

<pre>//examples of shift operators module shift(a_reg, b_reg, result_a, result_b); input [7:0] a_reg, b_reg; output reg [7:0] result_a, result_b; </pre>	<pre>always @(a_reg or b_reg) begin result_a = a_reg << 3; //multiply by 8 result_b = b_reg >> 2; //divide by 4 end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 3.24 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการเลื่อน

<pre>//shift test bench module shift_tb_v; reg [7:0] a_reg, b_reg; // Inputs wire [7:0] result_a, result_b; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) shift uut (.a_reg(a_reg), .b_reg(b_reg), .result_a(result_a), .result_b(result_b)); initial \$monitor ("a_reg=%b, b_reg=%b, result_a=%b, result_b=%b", a_reg, b_reg, result_a, result_b);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a_reg = 8'b00000010; //2 b_reg = 8'b00001000; //8 #10 a_reg = 8'b00000110; //6 b_reg = 8'b00011000; //24 #10 a_reg = 8'b00001111; //15 b_reg = 8'b00111000; //56 #10 a_reg = 8'b11100000; //224 b_reg = 8'b00000011; //3 #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 3.25 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.24

<pre>a_reg=00000010, b_reg=00001000, result_a=00010000, result_b=00000010 a_reg=00000110, b_reg=00011000, result_a=00110000, result_b=00000110 a_reg=00001111, b_reg=00111000, result_a=01111000, result_b=00001110 a_reg=11100000, b_reg=00000011, result_a=00000000, result_b=00000000</pre>
--

รูปที่ 3.26 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.24

3.2.8 ตัวดำเนินการเงื่อนไข

ตัวดำเนินการเงื่อนไขประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการ 3 ตัวคือ นิพจน์เงื่อนไข (conditional expression) นิพจน์จริง (true expression) และนิพจน์เท็จ (false expression) เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง (ลอจิก 1) นิพจน์จริงจะถูกดำเนินการ และเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ (ลอจิก 0) นิพจน์เท็จจะถูกดำเนินการ ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

conditional_expression ? true_expression : false_expression;

ตัวอย่างเช่น $z1 = (x1 \geq x2) ? x3 : x4$; ถ้า $x1$ มากกว่าหรือเท่ากับ $x2$ แล้ว $z1$ มีค่าเท่ากับ $x3$ แต่ถ้า $x1$ น้อยกว่า $x2$ แล้ว $z1$ มีค่าเท่ากับ $x4$

ถ้านิพจน์เงื่อนไขถูกคำนวณได้ x แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะถูกคำนวณจากนิพจน์จริงและนิพจน์เท็จได้ดัง truth table ดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 Truth table สำหรับนิพจน์เงื่อนไขที่เป็น x

True_expression	False_expression	Result
0	0	0
0	1	x
0	x	x
1	0	x
1	1	1
1	x	x
x	0	x
x	1	x
x	x	x

เนื่องจากตัวดำเนินการเงื่อนไขเป็นการเลือกค่าหนึ่งจากสองค่าขึ้นกับเงื่อนไข ดังนั้นตัวดำเนินการเงื่อนไขจึงสามารถถูกใช้แทนคำสั่ง **if...else** ได้ และเหมาะสมสำหรับโมเดลมัลติเพล็กซ์เซอร์ 2:1 ดังรูปที่ 3.27

ตัวดำเนินการเงื่อนไขสามารถซ้อนกันได้ กล่าวคือนิพจน์จริงและนิพจน์เท็จสามารถเป็นตัวดำเนินการเงื่อนไขซ้อนอยู่ภายในได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการโมเดลมัลติเพล็กซ์เซอร์ 4:1 ดังรูปที่ 3.28 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองแบบการทำงานดังรูปที่ 3.29 และ 3.30 ตามลำดับ

//dataflow 2:1 mux using conditional operator module mux2_1_cond(s0, x0, x1, z1); input s0, x0, x1; output z1;	assign z1 = s0 ? x0 : x1; endmodule
--	--


รูปที่ 3.27 โค้ด Verilog สำหรับมัลติเพล็กซ์เซอร์ 2:1 โดยใช้ตัวดำเนินการเงื่อนไข

//dataflow 4:1 mux using conditional operator module mux4_1_cond (s0, s1, x0, x1, x2, x3, z1); input s0, s1; input [3:0] x0, x1, x2, x3; output [3:0] z1;	assign z1 = s1 ? (s0 ? x3 : x2) : (s0 ? x1 : x0); endmodule
---	--

รูปที่ 3.28 โค้ด Verilog สำหรับมัลติเพล็กซ์เซอร์ 4:1 โดยใช้ตัวดำเนินการเงื่อนไข

//4:1 multiplexer test bench module mux4_1_cond_tb_v; reg s0, s1; // Inputs reg [3:0] x0, x1, x2, x3; // Inputs wire [3:0] z1; // Outputs // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mux4_1_cond uut (.s0(s0), .s1(s1), .x0(x0), .x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .z1(z1)); initial \$monitor ("s1s0=%b%b, x0=%b, x1=%b, x2=%b, x3=%b, z1=%b", s1, s0, x0, x1, x2, x3, z1);	//apply input vectors initial begin #0 s1 = 1'b0; s0 = 1'b0; x0 = 4'b0000; x1 = 4'b0001; x2 = 4'b0010; x3 = 4'b0011; #10 s1 = 1'b0; s0 = 1'b1; #10 s1 = 1'b1; s0 = 1'b0; #10 s1 = 1'b1; s0 = 1'b1; #10 \$stop; end endmodule
---	---

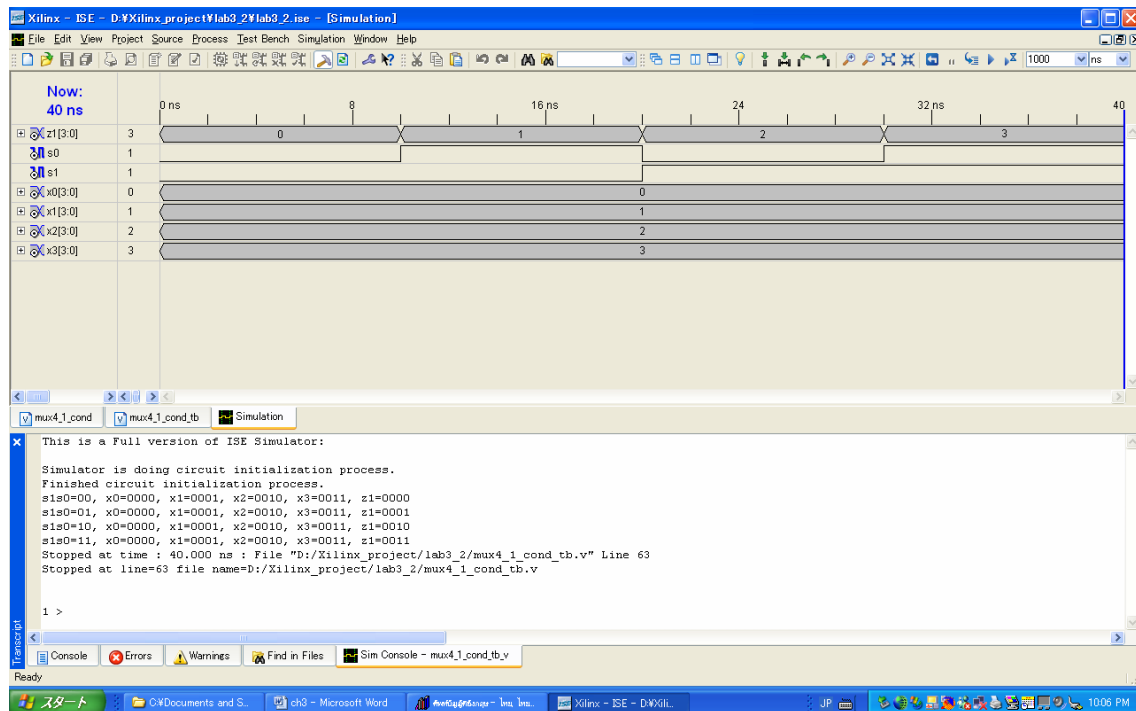รูปที่ 3.29 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.30 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.28

3.2.9 ตัวดำเนินการต่อกัน

ตัวดำเนินการต่อกันสร้างเวกเตอร์ที่มีขนาดกว้างขึ้นจากตัวถูกดำเนินการ 2 ตัวหรือมากกว่า โดยการนำมาต่อกัน ขนาดของตัวถูกดำเนินการต้องถูกทราบก่อนการดำเนินการ ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการต่อกันถูกแสดงดังรูปที่ 3.31 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 3.32 และ 3.33 ตามลำดับ z1...z4 ถูกประกาศให้มีขนาดเท่ากับ 10 บิต เพื่อรองรับการต่อกันของ a b c และ d บิตบนของ z5 ถูกแทนด้วยบิตล่างของ a_bus[3:0] และบิตล่างของ z5 ถูกแทนด้วยบิตบนของ a_bus[7:4] ตัวดำเนินการต่อกันรองรับการต่อกันของเวกเตอร์ขนาดต่างกัน รวมทั้งการรวมเวกเตอร์โดยตรงเช่น 4'b0111 ใน z6 เป็นต้น

<pre>//examples of concatenation module concat(a, b, c, d, a_bus, z1, z2, z3, z4, z5, z6); input [1:0] a; input [2:0] b; input [3:0] c; input d; input [7:0] a_bus; output [9:0] z1, z2, z3, z4; output [7:0] z5; output [11:0] z6;</pre>	<pre>assign z1 = {a, c}; assign z2 = {b, a}; assign z3 = {c, b, a}; assign z4 = {a, b, c, d}; assign z5 = {a_bus[3:0], a_bus[7:4]}; assign z6 = {b, c, d, 4'b0111}; endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 3.31 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการต่อกัน

<pre>//concatenation test bench module concat_tb_v; // Inputs reg [1:0] a; reg [2:0] b; reg [3:0] c; reg d; reg [7:0] a_bus; // Outputs wire [9:0] z1, z2, z3, z4; wire [7:0] z5; wire [11:0] z6; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) concat uut (.a(a), .b(b), .c(c), .d(d), .a_bus(a_bus), .z1(z1), .z2(z2), .z3(z3), .z4(z4), .z5(z5), .z6(z6));</pre>	<pre>initial \$monitor ("a=%b, b=%b, c=%b, d=%b, a_bus=%b, z1=%b, z2=%b, z3=%b, z4=%b, z5=%b, z6=%b", a, b, c, d, a_bus, z1, z2, z3, z4, z5, z6); initial begin #0 a = 2'b11; b = 3'b001; c = 4'b1100; d = 1'b1; a_bus = 8'b1111_0000; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 3.32 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.31

<pre>a=11, b=001, c=1100, d=1, a_bus=11110000, z1=0000111100, z2=0000000111, z3=0110000111, z4=1100111001, z5=00001111, z6=001110010111</pre>

รูปที่ 3.33 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.31

3.2.10 ตัวดำเนินการทำซ้ำ

ตัวดำเนินการทำซ้ำเป็นการทำซ้ำการต่อเวกเตอร์เท่ากับจำนวนครั้งที่ถูกกำหนด ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

```
{number_of_repetations {expression_1, expression_2, ..., expression_n}};
```

ตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการทำซ้ำถูกแสดงดังรูปที่ 3.34 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 3.35 และ 3.36 ตามลำดับ

<pre>//example of replication module replication (a, b, c, z1, z2); input [1:0] a; input [2:0] b; input [3:0] c; output [11:0] z1; output [21:0] z2;</pre>	<pre>assign z1 = {2{a, c}}; assign z2 = {2{b, c, 4'b0111}}; endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 3.34 โค้ด Verilog สำหรับแสดงตัวอย่างการใช้งานตัวดำเนินการทำซ้ำ

<pre>//replication test bench module replication_tb_v; // Inputs reg [1:0] a; reg [2:0] b; reg [3:0] c; // Outputs wire [11:0] z1; wire [21:0] z2; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) replication uut (.a(a), .b(b), .c(c), .z1(z1), .z2(z2));</pre>	<pre>initial \$monitor ("a=%b, b=%b, c=%b, z1=%b, z2=%b", a, b, c, z1, z2); initial begin #0 a = 2'b11; b = 3'b010; c = 4'b0011; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 3.35 Test bench สำหรับโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.34

<pre>a=11, b=010, c=0011, z1=110011110011, z2=0100011011101000110111</pre>
--

รูปที่ 3.36 ผลการจำลองการทำงานของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากโค้ด Verilog ของรูปที่ 3.34

โจทย์

3.1 Design a five-function arithmetic unit for addition, subtraction, multiplication, division, and modulus.

There will be three 4-bit operands: a, b, and c and one result **reg** variable, which must be sufficient width to contain the largest result. Design test bench and obtain the outputs for several values of the inputs. The operations are defined below.

Add operation = $a + b + c$;
Subtract operation = $(a + b) - c$;
Multiply operation = $a * b * c$;
Divide operation = $(a + b) / 2$;
Modulus operation = $(b + c) \% 4$;

3.2 Design a four-function logic unit for the three logical operations: AND, OR, and NOT. There will be

three 4-bit operands: a, b, and c and one result **reg** variable. Generate the test bench and obtains the outputs for the following operations:

AND operation = $(a \&\& b) \&\& c$;
OR operation = $(a \parallel c) \parallel b$;
AND OR operation = $(b \&\& c) \parallel a$;
NOT operation = $!((b \&\& c) \parallel a)$;

3.3 Design a five-function logic unit to show the operation of the five bit-wise operators: AND(&), OR(|), NOT(~), XOR(^), and XNOR(^~ or ~^). There will be three 4-bit operands: a, b, and c and one result **reg** variable. Generate the test bench and obtain the outputs for the following operations:

AND operation = (a & b) & c;
OR operation = (a | c) | b;
NOT operation = ~(b & c | a);
XOR operation = (b ^ c) ^ a;
XNOR operation = (a ^~ c) ^~ b;

3.4 Design an odd parity generator using the XOR and XNOR operators. There are four data inputs and one output that is logic 1 when the number of 1s in the input vector is even. Use dataflow modeling and test all combinations of the inputs. Generate a test bench and obtain the outputs.

บทที่ 4

การโมเดลวงจรระดับเกต

เนื้อหาในบทนี้อธิบายรายละเอียดของการโมเดลวงจรระดับเกต (gate-level modeling) ซึ่งเป็นการออกแบบที่ระดับต่ำ (low-level synthesis) วงจรถูกสร้างจากการต่อกันของเกตปฐมฐาน (primitive) ในที่นี้หมายถึงเกตปฐมฐานที่มีอยู่แล้วในภาษา Verilog เท่านั้น เกตปฐมฐานดังกล่าวถูกเรียกว่า built-in primitive นอกจากนี้ภาษา Verilog ยังรองรับการสร้างเกตปฐมฐานที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (user defined primitive; UDP) ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบอาจจะไม่รองรับการสร้าง UDP ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบอาจจะมี built-in primitive หลากหลายชนิดแตกต่างกันไปเพื่อรองรับการโมเดลวงจรระดับเกต

1.18 เกตปฐมฐานภายในภาษา Verilog (Built-in Primitives)

4.1.1 เกตหลายอินพุต (Multiple-input gate)

เกตหลายอินพุตเช่น **and** **nand** **or** **nor** **xor** และ **xnor** เป็น built-in primitive ที่ถูกนิยามไว้แล้วในภาษา Verilog ในการอธิบายวงจรสามารถเรียกใช้โดยคำหลักเหล่านี้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องนิยามขึ้นมาใหม่ แต่ละเกตอาจมีหลายอินพุต แต่มีเพียงเอาต์พุตเดียว ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

gate_type inst1 (output, input_1, input_2, ..., input_n); หรือ

gate_type (output, input_1, input_2, ..., input_n);

โดยรายการในวงเล็บต้องแสดงเอาต์พุตเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงจะตามด้วยอินพุต inst1 คือชื่อโมดูลย่อย อาจจะไม่แสดงหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ใช้เกตชนิดเดียวกันหลายครั้งก็สามารถเรียกใช้ได้ดังนี้

gate_type (output_1, input_11, input_12, ..., input_1n),
(output_2, input_21, input_22, ..., input_2n),
...
(output_m, input_m1, input_m2, ..., input_mn);

โดยแต่ละครั้งถูกคั่นด้วยสัญลักษณ์ , และจบด้วยสัญลักษณ์ ;

ตัวอย่างที่ 4.1 ออกแบบวงจรเกต AND 3-อินพุต และ OR 3-อินพุต โดยใช้ built-in primitives รูปที่ 4.1 แสดงโมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 4.2 และ 4.3 ตามลำดับ

```
//gate-level modeling for and/or gate
module and3_or3(x1, x2, x3, and3_out, or3_out);
input    x1, x2, x3;
output  and3_out, or3_out;

and (and3_out, x1, x2, x3);
or (or3_out, x1, x2, x3);

endmodule
```

รูปที่ 4.1 โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจรเกต AND 3-อินพุต และ OR 3-อินพุต

<pre>//test bench for and3_or3 module module and3_or3_tb_v; reg x1, x2, x3; wire and3_out, or3_out; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) and3_or3 uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .and3_out(and3_out), .or3_out(or3_out)); //monitor variables initial \$monitor ("x1x2x3 = %b, and3_out = %b, or3_out = %b", {x1, x2, x3}, and3_out, or3_out);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 {x1, x2, x3} = 3'b000; #10 {x1, x2, x3} = 3'b001; #10 {x1, x2, x3} = 3'b010; #10 {x1, x2, x3} = 3'b011; #10 {x1, x2, x3} = 3'b100; #10 {x1, x2, x3} = 3'b101; #10 {x1, x2, x3} = 3'b110; #10 {x1, x2, x3} = 3'b111; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 4.2 Test bench สำหรับวงจรเกต AND 3-อินพุต และ OR 3-อินพุตของรูปที่ 4.1

<pre>x1x2x3 = 000, and3_out = 0, or3_out = 0 x1x2x3 = 001, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 010, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 011, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 100, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 101, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 110, and3_out = 0, or3_out = 1 x1x2x3 = 111, and3_out = 1, or3_out = 1</pre>
--

รูปที่ 4.3 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 4.2

ตัวอย่างที่ 4.2 แผนภาพคาร์น็อฟแสดงดังรูปที่ 4.4 ถูกใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งนิพจน์ที่เล็กที่สุดสำหรับเอาต์พุต z1 ในรูปแบบของ sum-of-product ดังสมการที่ 4.1 รูปที่ 4.5 แสดงวงจรลอจิกที่ระบุชื่อโมดูลย่อย และเน็ท วงจรถูกอธิบายด้วย built-in primitive ดังรูปที่ 4.6 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 4.7 และ 4.8 ตามลำดับ


		x ₅ = 0			
		x ₃ x ₄ 00	01	11	10
x ₁ x ₂	00	1	0	0	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	1
	10	1	1	1	1

z1

		x ₅ = 1			
		x ₃ x ₄ 00	01	11	10
x ₁ x ₂	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

รูปที่ 4.4 แผนภาพคาร์น็อฟสำหรับการหานิพจน์ที่เล็กที่สุดสำหรับเอาต์พุต z1 แบบ sum-of-product
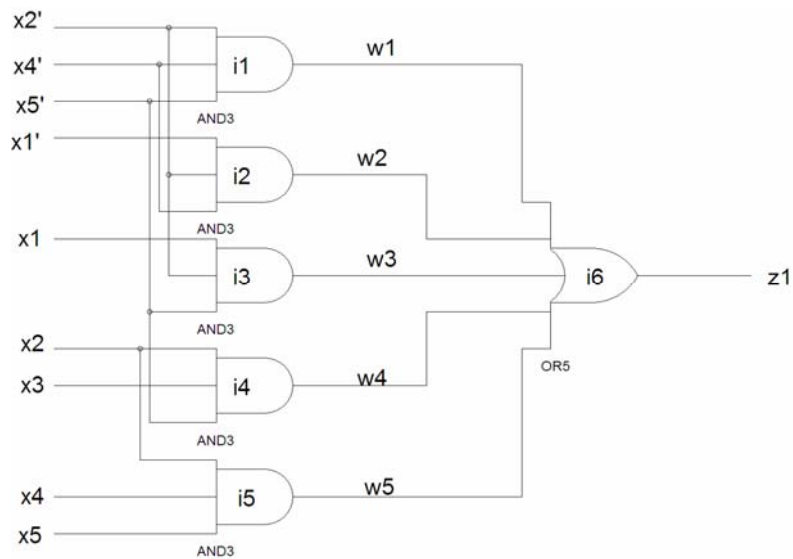
$$z1 = x_2'x_4'x_5' + x_1'x_2'x_4' + x_1x_2'x_5' + x_2x_3x_5' + x_2x_4x_5 \quad (4.1)$$



รูปที่ 4.5 วงจรลอจิกสำหรับเอาต์พุต $z1$ แบบ sum-of-product

```
//logic diagram using built-in primitives
module log_eqn_sop7(x1, x2, x3, x4, x5, z1);
input  x1, x2, x3, x4, x5;
output z1;

and    i1 (w1, ~x2, ~x4, ~x5),
        i2 (w2, ~x1, ~x2, ~x4),
        i3 (w3, x1, ~x2, ~x5),
        i4 (w4, x2, x3, ~x5),
        i5 (w5, x2, x4, x5);
or     i6 (z1, w1, w2, w3, w4, w5);

endmodule
```

รูปที่ 4.6 โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจรรูปที่ 4.5


<pre>//test bench for log_eqn_sop7 module log_eqn_sop7_tb_v; reg x1, x2, x3, x4, x5; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) log_eqn_sop7 uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .x4(x4), .x5(x5), .z1(z1));</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin : apply_stimulus reg [6:0] invect; for (invect = 0; invect < 32; invect = invect+1) begin {x1, x2, x3, x4, x5} = invect[6:0]; #10 \$display ("x1x2x3x4x5 = %b, z1 = %b", {x1, x2, x3, x4, x5}, z1); end end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 4.7 Test bench สำหรับสำหรับวงจรรูปที่ 4.5

x1x2x3x4x5 = 00000, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 10000, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 00001, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 10001, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 00010, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 10010, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 00011, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 10011, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 00100, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 10100, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 00101, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 10101, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 00110, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 10110, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 00111, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 10111, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 01000, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 11000, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 01001, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 11001, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 01010, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 11010, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 01011, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 11011, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 01100, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 11100, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 01101, z1 = 0	x1x2x3x4x5 = 11101, z1 = 0
x1x2x3x4x5 = 01110, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 11110, z1 = 1
x1x2x3x4x5 = 01111, z1 = 1	x1x2x3x4x5 = 11111, z1 = 1

รูปที่ 4.8 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 4.7

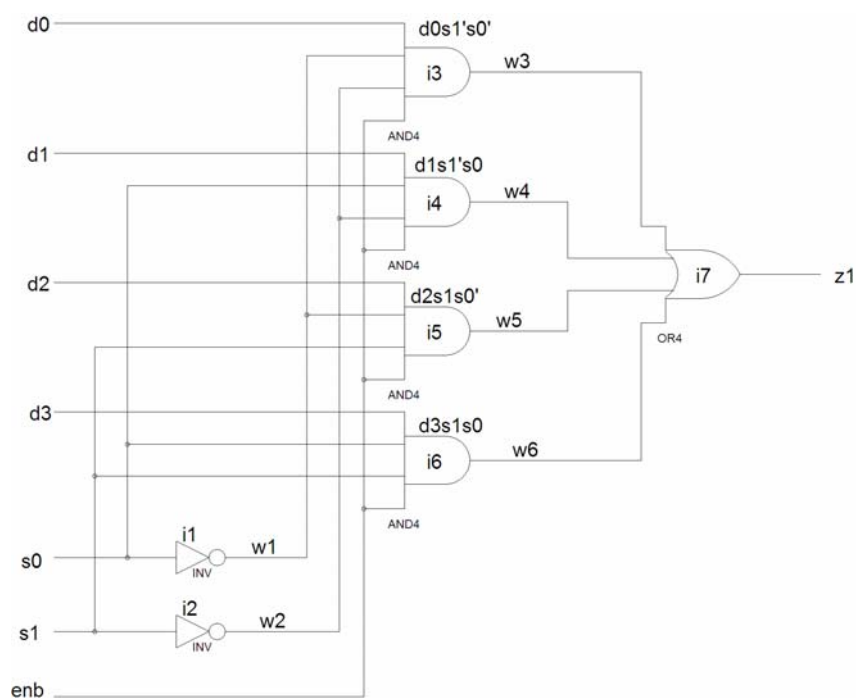ตัวอย่างที่ 4.3 ออกแบบวงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์ 4:1 ดังรูปที่ 4.9 โดยใช้ built-in primitives รูปที่ 4.10 แสดงโมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 4.11 และ 4.12 ตามลำดับ ใน test bench มีการใช้ซิสเต็มฟังก์ชัน \$time เพื่อนำค่าเวลาในการจำลองการทำงานที่เวลาปัจจุบันมาแสดง



รูปที่ 4.9 วงจรลอจิกสำหรับวงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์ 4:1

```
//a 4:1 multiplexer using built-in primitives
module mux4_primitive(d, s, enb, z1);
input  [3:0] d;
input  [1:0] s;
input  enb;
output z1;

not    i1 (w1, s[0]),
        i2 (w2, s[1]);
and    i3 (w3, d[0], w1, w2, enb),
        i4 (w4, d[1], s[0], w2, enb),
        i5 (w5, d[2], w1, s[1], enb),
        i6 (w6, d[3], s[0], s[1], enb);
or     i7 (z1, w3, w4, w5, w6);
endmodule
```

รูปที่ 4.10 โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจรมัลติเพล็กซ์ 4:1 ในรูปที่ 4.9

<pre>//test bench for 4:1 multiplexer module mux4_primitive_tb_v; reg [3:0] d; reg [1:0] s; reg enb; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mux4_primitive uut (.d(d), .s(s), .enb(enb), .z1(z1)); initial \$monitor (\$time, "ns, select:s = %b, inputs:d = %b, output:z1 = %b", s, d, z1);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 s = 2'b00; d = 4'b1010; enb = 1'b1; #10 s = 2'b00; d = 4'b1011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b01; d = 4'b1011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b10; d = 4'b1011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b01; d = 4'b1011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b11; d = 4'b1011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b11; d = 4'b0011; enb = 1'b1; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 4.11 Test bench สำหรับโมดูลวงจรมัลติเพล็กซ์ 4:1 ในรูปที่ 4.10


```
0ns, select:s = 00, inputs:d = 1010, output:z1 = 0
10ns, select:s = 00, inputs:d = 1011, output:z1 = 1
20ns, select:s = 01, inputs:d = 1011, output:z1 = 1
30ns, select:s = 10, inputs:d = 1011, output:z1 = 0
40ns, select:s = 01, inputs:d = 1011, output:z1 = 1
50ns, select:s = 11, inputs:d = 1011, output:z1 = 1
60ns, select:s = 11, inputs:d = 0011, output:z1 = 0
```

รูปที่ 4.12 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 4.11

ตัวอย่างที่ 4.4 ออกแบบวงจร SR latch โดยใช้ built-in primitives ตารางที่ 4.1 แสดง truth table ของ SR latch และรูปที่ 4.13 แสดงวงจรที่สร้างจากเกท NOR โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives แสดงดังรูปที่ 4.14 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 4.15 และ 4.16 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.1 Truth table ของ SR latch

Inputs		Outputs		Comments
S	R	q	qbar	
0	0	q	qbar	
0	1	0	1	Reset
1	0	1	0	Set
1	1	0	0	Invalid state

 

รูปที่ 4.13 วงจรลอจิกสำหรับวงจร SR latch

```
//SR latch using built-in primitives
module SR_latch(S, R, q, qbar);
input  S, R;
output q, qbar;

nor    (q, qbar, R),
        (qbar, q, S);
endmodule
```

รูปที่ 4.14 โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจรวงจร SR latch

```
//test bench for SR_latch
module SR_latch_tb_v;
reg    S, R;
wire   q, qbar;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
SR_latch uut (.S(S), .R(R), .q(q), .qbar(qbar)
);
initial
$monitor ("S = %b, R = %b, q = %b, qbar = %b",
S, R, q, qbar);
```


```
//apply stimulus
initial
begin
#0      S = 1'b1; R = 1'b0;
#10     S = 1'b0; R = 1'b0;
#10     S = 1'b0; R = 1'b1;
#10     S = 1'b1; R = 1'b1;
#10     $stop;
end
endmodule
```

รูปที่ 4.15 Test bench สำหรับวงจร SR latchของรูปที่ 4.13

S = 1, R = 0, q = 1, qbar = 0
 S = 0, R = 0, q = 1, qbar = 0
 S = 0, R = 1, q = 0, qbar = 1
 S = 1, R = 1, q = 0, qbar = 0

รูปที่ 4.16 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 4.15

ตัวอย่างที่ 4.5 ออกแบบวงจร Priority encoder โดยใช้ built-in primitives วงจร Priority encoder มีความแตกต่างจากวงจรเข้ารหัสโดยทั่วไป คือสัญญาณอินพุตสามารถถูกป้อนเข้าได้มากกว่าหนึ่งอินพุตพร้อมๆกัน มีประโยชน์ในงานประยุกต์ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันของอุปกรณ์ในระบบ อุปกรณ์ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าก็จะได้รับการบริการก่อน กล่าวคือถ้าอินพุต x_i และ x_j โดยที่จำนวนเต็ม $i > j$ ร้องขอบริการมาพร้อมกัน อินพุต x_i จะได้รับการบริการก่อน x_j โดยทั่วไปวงจรที่มี n อินพุต จะมี $\log_2 n$ เอาต์พุต ตัวอย่างเช่นวงจรมี 8 อินพุต จะมี 3 เอาต์พุต ดังบล็อกไดอะแกรมรูปที่ 4.17 ซึ่งมีอินพุต enable เพื่อควบคุมให้วงจรทำงานหรือหยุดทำงาน และมีเอาต์พุต valid_request เพื่อบอกว่ามีสัญญาณร้องขอเข้ามา ตารางที่ 4.2 แสดง truth table ของวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุต สมการที่ 4.2 แสดงลอจิกฟังก์ชันที่ได้มาจาก truth table และรูปที่ 4.18 วงจรลอจิก โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจรดังกล่าวแสดงดังรูปที่ 4.19 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 4.20 และ 4.21 ตามลำดับ

 


รูปที่ 4.17 บล็อกไดอะแกรมของวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุต

ตารางที่ 4.2 Truth table ของวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุต

x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$z_1 (2^0)$	$z_2 (2^1)$	$z_4 (2^2)$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
d	d	1	0	0	0	0	0	0	1	0
d	d	d	1	0	0	0	0	0	1	1
d	d	d	d	1	0	0	0	1	0	0
d	d	d	d	d	1	0	0	1	0	1
d	d	d	d	d	d	1	0	1	1	0
d	d	d	d	d	d	d	1	1	1	1

หมายเหตุ d: don't care
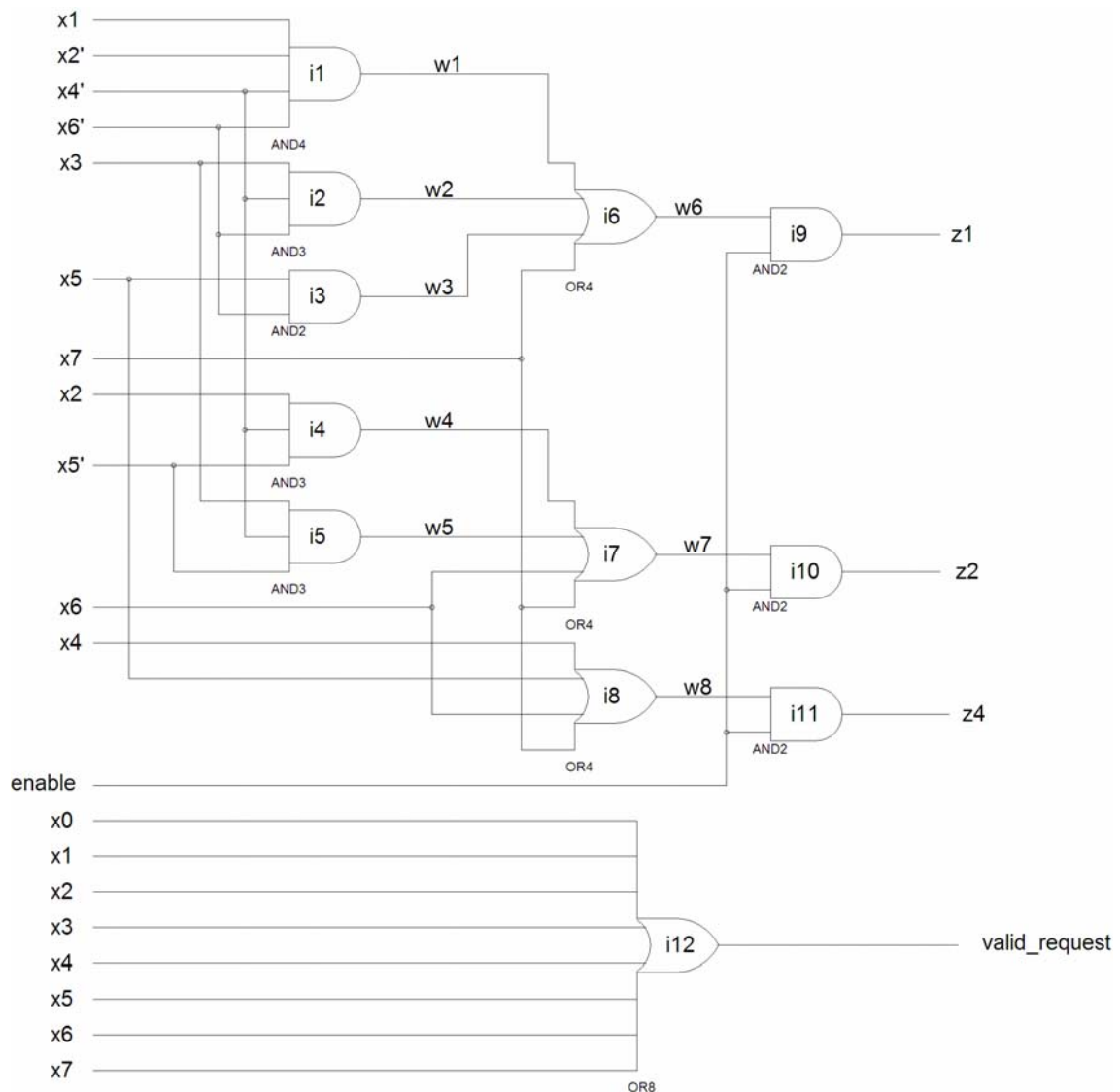
$$\begin{aligned}
z_1(2^0) &= x_1x_2'x_3'x_4'x_5'x_6'x_7' + x_3x_4'x_5'x_6'x_7' + x_5x_6'x_7' + x_7 \\
&= x_1x_2'x_4'x_6' + x_3x_4'x_6' + x_5x_6' + x_7 \\
z_2(2^1) &= x_2x_3'x_4'x_5'x_6'x_7' + x_3x_4'x_5'x_6'x_7' + x_6x_7' + x_7 \\
&= x_2x_4'x_5' + x_3x_4'x_5' + x_6 + x_7 \\
z_4(2^2) &= x_4x_5'x_6'x_7' + x_5x_6'x_7' + x_6x_7' + x_7 \\
&= x_4 + x_5 + x_6 + x_7
\end{aligned} \tag{4.2}$$



รูปที่ 4.18 วงจรลอจิกสำหรับวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุตของรูปที่ 4.17

```
//8-bit priority encoder
module priority_8(x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, enable, z1, z2, z4, valid_request);
input    x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, enable;
output   z1, z2, z4, valid_request;
and      i1 (w1, x1, ~x2, ~x4, ~x6),
          i2 (w2, x3, ~x4, ~x6),
          i3 (w3, x5, ~x6),
          i4 (w4, x2, ~x4, ~x5),
          i5 (w5, x3, ~x4, ~x5);
or       i6 (w6, w1, w2, w3, x7),
          i7 (w7, w4, w5, x6, x7),
          i8 (w8, x4, x5, x6, x7);
and      i9 (z1, w6, enable),
          i10 (z2, w7, enable),
          i11 (z4, w8, enable);
or       i12 (valid_request, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7);
endmodule
```

รูปที่ 4.19 โมดูล Verilog แบบใช้ built-in primitives สำหรับวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุตของรูปที่ 4.17

<pre>//test bench for 8-bit priority encoder module priority_8_tb_v; reg x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, enable; wire z1, z2, z4, valid_request; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) priority_8 uut (.x0(x0), .x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .x4(x4), .x5(x5), .x6(x6), .x7(x7), .enable(enable), .z1(z1), .z2(z2), .z4(z4), .valid_request(valid_request)); initial \$monitor ("x01x2x3x4x5x6x7 = %b, z4z2z1 = %b, valid_request = %b", {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}, {z4, z2, z1}, valid_request);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b00000000; enable = 1'b1; #10 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b00100000; enable = 1'b1; #10 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b00000100; enable = 1'b1; #10 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b00100010; enable = 1'b1; #10 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b10110000; enable = 1'b1; #10 {x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7}= 8'b11111111; enable = 1'b1; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 4.20 Test bench สำหรับวงจร Priority encoder ขนาด 8-อินพุต 3-เอาต์พุตของรูปที่ 4.17

```
x01x2x3x4x5x6x7 = 00000000, z4z2z1 = 000, valid_request = 0
x01x2x3x4x5x6x7 = 00100000, z4z2z1 = 010, valid_request = 1
x01x2x3x4x5x6x7 = 00000100, z4z2z1 = 101, valid_request = 1
x01x2x3x4x5x6x7 = 00100010, z4z2z1 = 110, valid_request = 1
x01x2x3x4x5x6x7 = 10110000, z4z2z1 = 011, valid_request = 1
x01x2x3x4x5x6x7 = 11111111, z4z2z1 = 111, valid_request = 1
```

รูปที่ 4.21 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 4.20

บทที่ 5

การโมเดลกระแสข้อมูล

เนื้อหาในบทนี้อธิบายรายละเอียดของการโมเดลกระแสข้อมูล (Dataflow Modeling) ซึ่งเป็นวิธีการบรรยายการออกแบบที่ระดับสูงกว่าการโมเดลระดับเกต ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบอัตโนมัติ (Design automation tools) ถูกนำใช้เพื่อสร้างวงจรลอจิกเกตด้วยวิธีการ การสังเคราะห์วงจรลอจิก (logic synthesis)

1.19 การกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง (Continuous assignment)

คำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องสามารถโมเดลพฤติกรรมของกระแสข้อมูลได้ และถูกใช้ในการออกแบบวงจรเชิงจัดหมู่ (combinational circuit) โดยไม่ต้องใช้เกตและเน็ตในการเชื่อมต่อ คำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนิพจน์ทางด้านขวาและเป้าหมายทางด้านซ้าย ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้ โดยการกำหนดเวลาเป็นทางเลือก ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้ ไม่ถูกนำมาพิจารณาในการสังเคราะห์วงจรลอจิก แต่ใช้ในการจำลองแบบการทำงานของวงจร

assign [#time] left-hand side target = right-hand side expression

คำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องกำหนดค่าไปยังเน็ต (wire) ที่ถูกประกาศไว้ ไม่สามารถกำหนดค่าไปยังรีจิสเตอร์ ดังนั้นเป้าหมายทางด้านซ้ายต้องเป็นเน็ตเท่านั้น อาจจะเป็นเน็ตแบบสเกลาร์ เวกเตอร์ หรือเวกเตอร์ที่ต่อกัน ตัวถูกดำเนินการในนิพจน์ทางด้านขวาสามารถเป็นรีจิสเตอร์ เน็ต หรือการเรียกฟังก์ชัน

ตัวอย่างของคำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องสำหรับเน็ตที่เป็นสเกลาร์เป็นดังนี้

```
assign    z1 = x1 & x2 & x3;
```

```
assign    z2 = x1 ^ x2;
```

```
assign    z3 = (x1 & x2) | x3;
```

ตัวอย่างของคำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องสำหรับเน็ตที่มีทั้งแบบเวกเตอร์และสเกลาร์เป็นดังนี้ sum เป็นเวกเตอร์ขนาด 9 บิตที่รองรับผลบวกและตัวทดของการบวก a และ b ซึ่งเป็นเวกเตอร์ขนาด 8 บิต และ cin เป็นสเกลาร์

```
assign    sum = a + b + cin;
```

ตัวอย่างของคำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องสำหรับเน็ตที่มีทั้งแบบเวกเตอร์และเวกเตอร์ที่ต่อกันเป็นดังนี้ sum a และ b เป็นเวกเตอร์ขนาด 8 บิต cout และ cin เป็นสเกลาร์ ผลบวกของ a และ b มีขนาด 9 บิตซึ่งถูกกำหนดค่าให้เวกเตอร์ที่ต่อกันของ cout และ sum ซึ่งมี 9 บิตโดย cout เป็นบิตบนสุด

```
assign    {cout, sum} = a + b + cin;
```

คำสั่งแบบการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องนี้จะเฝ้าสังเกตอินพุตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในนิพจน์ทางด้านขวามือ นิพจน์ก็จะถูกคำนวณและนำค่าผลลัพธ์กำหนดให้กับเป้าหมายหลังจากระยะเวลาผ่านไปตามที่กำหนด ถ้าไม่กำหนดถือว่าเป็นศูนย์

5.1.1 เกท AND 3-อินพุต

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการโมเดลเกท AND ขนาด 3-อินพุตด้วยโมเดลกระแสข้อมูล รูปที่ 5.1 แสดงโมดูล Verilog สำหรับเกท AND ดังกล่าว พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 5.2 และรูปที่ 5.3 ตามลำดับ

```
//and3 dataflow
module and3_df(x1, x2, x3, z1);
input    x1, x2, x3;
output   z1;
wire x1, x2, x3, z1; //define signals as wire for dataflow
//continuous assignment for dataflow
assign z1 = x1 & x2 & x3;
endmodule
```

รูปที่ 5.1 โมดูล Verilog แบบกระแสข้อมูลสำหรับเกท AND ขนาด 3-อินพุต

<pre>//test bench for the 3-input AND gate module and3_df_tb_v; reg x1, x2, x3; // Inputs are reg for test bench wire z1; // Outputs are wire for test bench // Instantiate the Unit Under Test (UUT) and3_df uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .z1(z1));</pre>	<pre>//apply input vector and display variables initial begin: apply_stimulus reg [3:0] invest; for (invest = 0; invest < 8; invest = invest + 1) begin {x1, x2, x3} = invest [3:0]; #10 \$display ("x1 x2 x3 = %b, z1 = %b", {x1, x2, x3}, z1); end end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 5.2 Test bench สำหรับเกท AND ขนาด 3-อินพุตแบบกระแสข้อมูลของรูปที่ 5.1

```
x1 x2 x3 = 000, z1 = 0
x1 x2 x3 = 001, z1 = 0
x1 x2 x3 = 010, z1 = 0
x1 x2 x3 = 011, z1 = 0
x1 x2 x3 = 100, z1 = 0
x1 x2 x3 = 101, z1 = 0
x1 x2 x3 = 110, z1 = 0
x1 x2 x3 = 111, z1 = 1
```

รูปที่ 5.3 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 5.2

5.1.2 ตัวดำเนินการลด

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการโมเดลวงจรตัวดำเนินการลดด้วยโมเดลกระแสข้อมูล รูปที่ 5.4 แสดงโมเดล Verilog สำหรับวงจรตัวดำเนินการลด AND NAND OR NOR XOR และ XNOR สังเกตเห็นว่าการกำหนดค่าสามารถใช้คำหลัก **assign** เพียงครั้งเดียวได้หากว่าไม่มีการกำหนดค่าดีเลย์ในการกำหนดค่าแต่ละคำสั่ง โดยตามด้วยสัญลักษณ์ , ในแต่ละคำสั่ง และจบด้วยสัญลักษณ์ ; ในคำสั่งท้าย test bench และผลการจำลองการทำงานในรูปที่ 5.5 และรูปที่ 5.6 ตามลำดับ

```
//module to illustrate the use of reduction operators
module reduction2(a, r_and, r_nand, r_or, r_nor, r_xor, r_xnor);
input    [7:0] a;
output   r_and, r_nand, r_or, r_nor, r_xor, r_xnor;

assign   r_and    = &a,    //reduction AND
          r_nand   = ~&a,   //reduction NAND
          r_or     = |a,    //reduction OR
          r_nor    = ~|a,   //reduction NOR
          r_xor    = ^a,    //reduction XOR
          r_xnor   = ^~a;   //reduction XNOR

endmodule
```

รูปที่ 5.4 โมเดล Verilog แบบกระแสข้อมูลสำหรับวงจรตัวดำเนินการลด

<pre>//test bench for reduction2 module module reduction2_tb_v; reg [7:0] a; wire r_and, r_nand, r_or, r_nor, r_xor, r_xnor; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) reduction2 uut (.a(a), .r_and(r_and), .r_nand(r_nand), .r_or(r_or), .r_nor(r_nor), .r_xor(r_xor), .r_xnor(r_xnor)); initial \$monitor ("a=%b, r_and=%b, r_nand=%b, r_or=%b, r_nor=%b, r_xor=%b, r_xnor=%b", a, r_and, r_nand, r_or, r_nor, r_xor, r_xnor);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 8'b11000011; #10 a = 8'b10010111; #10 a = 8'b00000000; #10 a = 8'b01001111; #10 a = 8'b11111111; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 5.5 Test bench สำหรับวงจรตัวดำเนินการลดแบบกระแสข้อมูลของรูปที่ 5.4


```
a=11000011, r_and=0, r_nand=1, r_or=1, r_nor=0, r_xor=0, r_xnor=1
a=10010111, r_and=0, r_nand=1, r_or=1, r_nor=0, r_xor=1, r_xnor=0
a=00000000, r_and=0, r_nand=1, r_or=0, r_nor=1, r_xor=0, r_xnor=1
a=01001111, r_and=0, r_nand=1, r_or=1, r_nor=0, r_xor=1, r_xnor=0
a=11111111, r_and=1, r_nand=0, r_or=1, r_nor=0, r_xor=0, r_xnor=1
```

รูปที่ 5.6 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 5.5

 5.1.3 วงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสอง

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการโมเดลวงจรแปลงหรือวงจรเข้ารหัส (encoder) ด้วยโมเดลกระแสข้อมูล รูปที่ 5.7 แสดงบล็อกไออะแกรมของวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง (Octal-to-binary encoder) พร้อมด้วย truth table ในตารางที่ 5.1 สมการสำหรับวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองสามารถได้มาโดยตรงจาก truth table ดังสมการที่ 5.1

โมดูล Verilog ที่ใช้โมเดลกระแสข้อมูลอธิบายวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองแสดงดังรูปที่ 5.8 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 5.9 และ 5.10 ตามลำดับ



รูปที่ 5.7 บล็อกไออะแกรมวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง (Octal-to-binary encoder)

ตารางที่ 5.1 Truth table สำหรับวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองของรูปที่ 5.7

Inputs								Outputs		
oct[0]	oct[1]	oct[2]	oct[3]	oct[4]	oct[5]	oct[6]	oct[7]	bin[2]	bin[1]	bin[0]
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$\text{bin}[0] = \text{oct}[1] + \text{oct}[3] + \text{oct}[5] + \text{oct}[7]$$

$$\text{bin}[1] = \text{oct}[2] + \text{oct}[3] + \text{oct}[6] + \text{oct}[7] \quad (5.1)$$

$$\text{bin}[2] = \text{oct}[4] + \text{oct}[5] + \text{oct}[6] + \text{oct}[7]$$

```
//an octal-to-binary encoder
module encoder_8_to_3_df(oct, bin);
input  [0:7] oct;
output [2:0] bin;

assign  bin[0] = oct[1] + oct[3] + oct[5] + oct[7],
        bin[1] = oct[2] + oct[3] + oct[6] + oct[7],
        bin[2] = oct[4] + oct[5] + oct[6] + oct[7];
endmodule
```

รูปที่ 5.8 โมดูล Verilog แบบกระแสข้อมูลสำหรับวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองรูปที่ 5.7

<pre>//test bench for the 8-to-3 encoder module encoder_8_to_3_df_tb_v; reg [0:7] oct; wire [2:0] bin; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) encoder_8_to_3_df uut (.oct(oct), .bin(bin)); //display variables initial \$monitor ("octal = %b, binary = %b", oct[0:7], bin[2:0]);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 oct[0:7] = 8'b10000000; #10 oct[0:7] = 8'b01000000; #10 oct[0:7] = 8'b00100000; #10 oct[0:7] = 8'b00010000; #10 oct[0:7] = 8'b00001000; #10 oct[0:7] = 8'b00000100; #10 oct[0:7] = 8'b00000010; #10 oct[0:7] = 8'b00000001; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 5.9 Test bench สำหรับวงจรแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสองแบบกระแสข้อมูลของรูปที่ 5.8


<pre>octal = 10000000, binary = 000 octal = 01000000, binary = 001 octal = 00100000, binary = 010 octal = 00010000, binary = 011 octal = 00001000, binary = 100 octal = 00000100, binary = 101 octal = 00000010, binary = 110 octal = 00000001, binary = 111</pre>
--

รูปที่ 5.10 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 5.9

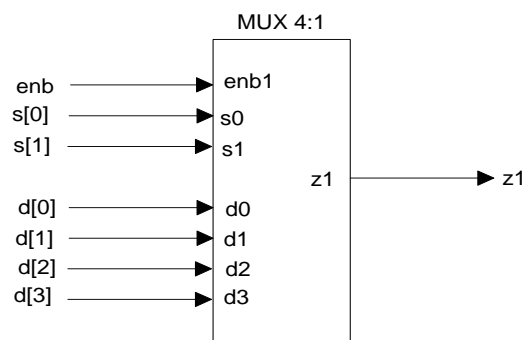5.1.4 มัลติเพลกเซอร์ 4:1

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการโมเดลวงจรมัลติเพล็กเซอร์ด้วยโมเดลกระแสข้อมูล ข้อมูล รูปที่ 5.11 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรมัลติเพล็กเซอร์ 4:1 พร้อมด้วย truth table ในตารางที่ 5.2 สมการสำหรับวงจรมัลติเพล็กเซอร์ 4:1 สามารถได้มาโดยตรงจาก truth table ดังสมการที่ 5.2

โมดูล Verilog ที่ใช้โมเดลกระแสข้อมูลอธิบายวงจรมัลติเพล็กเซอร์ 4:1 แสดงดังรูปที่ 5.12 พร้อมด้วย test bench และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 5.13 และ 5.14 ตามลำดับ



รูปที่ 5.11 บล็อกไดอะแกรมวงจรมัลติเพล็กเซอร์ 4:1

ตารางที่ 5.2 Truth table สำหรับวงจรมัลติเพล็กซ์ 4:1 ของรูปที่ 5.11

Select Inputs		Output
s1	s0	z1
0	0	d0
0	1	d1
1	0	d2
1	1	d3

$$z1 = s1's0'd0 + s1's0d1 + s1s0'd2 + s1s0d3 \quad (5.2)$$

```
//dataflow 4:1 multiplexer
module mux4_df(s, d, enb, z1);
input [1:0] s;
input [3:0] d;
input enb;
output z1;


assign z1 = (~s[1] & ~s[0] & d[0] & enb) |
            (~s[1] & s[0] & d[1] & enb) |
            ( s[1] & ~s[0] & d[2] & enb) |
            ( s[1] & s[0] & d[3] & enb);

endmodule
```

รูปที่ 5.12 โมดูล Verilog แบบกระแสข้อมูลสำหรับวงจรมัลติเพล็กซ์ 4:1 รูปที่ 5.11

<pre>//test bench for multiplexer 4:1 module mux4_df_tb_v; reg [1:0] s; reg [3:0] d; reg enb; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mux4_df uut (.s(s), .d(d), .enb(enb), .z1(z1)); //display variables initial \$monitor ("select: s = %b, data: d = %b, out: z1 = %b", s, d, z1);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 s = 2'b00; d = 4'b1111; enb = 1'b0; #10 s = 2'b00; d = 4'b0000; enb = 1'b1; #10 s = 2'b00; d = 4'b0001; enb = 1'b1; #10 s = 2'b01; d = 4'b0001; enb = 1'b1; #10 s = 2'b01; d = 4'b0011; enb = 1'b1; #10 s = 2'b10; d = 4'b1001; enb = 1'b1; #10 s = 2'b10; d = 4'b0101; enb = 1'b1; #10 s = 2'b11; d = 4'b0111; enb = 1'b1; #10 s = 2'b11; d = 4'b1001; enb = 1'b1; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	---

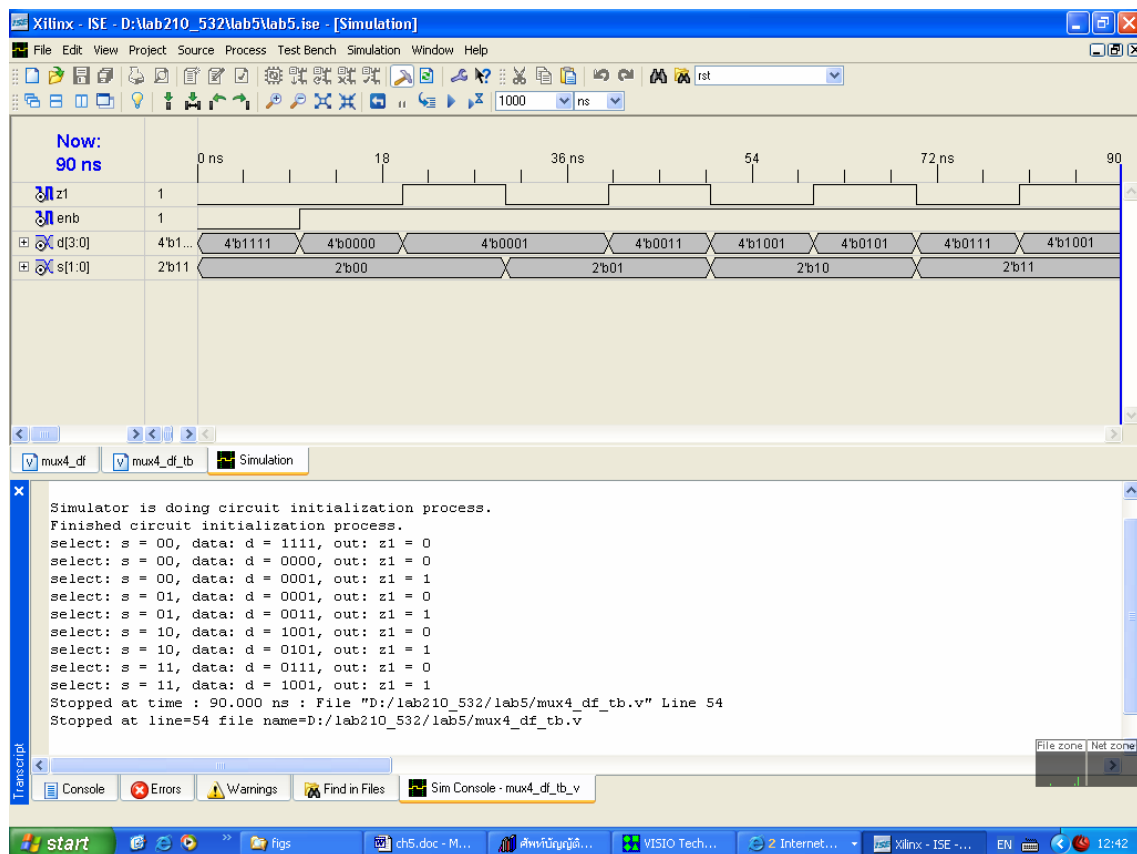รูปที่ 5.13 Test bench สำหรับวงจรมัลติเพล็กซ์ 4:1 แบบกระแสข้อมูลของรูปที่ 5.12



รูปที่ 5.14 ผลการจำลองการทำงานสำหรับ Test bench ของรูปที่ 5.13

บทที่ 6

การโมเดลเชิงพฤติกรรม

เนื้อหาในบทนี้อธิบายรายละเอียดของการโมเดลวงจรเชิงพฤติกรรม (Behavioral modeling) ซึ่งเป็น การบรรยายพฤติกรรมของระบบดิจิทัลในระดับสูงหรือระดับสถาปัตยกรรม (high-level or architecture level) เป็นวิธีการสร้างฮาร์ดแวร์ด้วยวิธีการทางอัลกอริธึม ไม่ได้พิจารณาถึงการสร้างโดยตรงด้วยลอจิกเกต รูปแบบการ โมเดลเชิงพฤติกรรมมีความคล้ายคลึงกับการเขียนภาษา C มาก

1.20 รูปแบบเชิงกระบวนการคำสั่ง (Procedural construct)

กระบวนการคำสั่ง (procedure) เป็นอนุกรมของการดำเนินการ (operations) ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อการ ออกแบบโมดูลหนึ่งๆ ซึ่งถือว่าการออกแบบเชิงพฤติกรรม ภายในโมดูลจะไม่มีรายละเอียดของโครงสร้าง จึง ง่ายต่อการบรรยายเชิงพฤติกรรมของฮาร์ดแวร์ ภาษา Verilog มีโครงสร้างบล็อกพฤติกรรม 2 แบบคือ **initial** และ **always** ในบล็อกพฤติกรรมทั้งสองแบบอาจมีคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้ และภายในโมดูลเดียวกันอาจ มีบล็อก **initial** และ **always** หลายบล็อกก็ได้ บล็อกเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการโมเดลเชิงพฤติกรรม และแต่ละ บล็อกทำงานพร้อมๆกันโดยเริ่มต้นที่เวลาเท่ากับศูนย์ ภายในบล็อกเหล่านี้จะบรรจุคำสั่งเชิงกระบวนการคำสั่งอื่นๆ ดังเช่น

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่ง (procedural assignment)

blocking

non-blocking

คำสั่งแบบเงื่อนไข (conditional statement)

คำสั่ง **case**

คำสั่ง loop

for

while

repeat

forever

คำสั่งบล็อก (block statement)

บล็อกเชิงลำดับ (sequential)

บล็อกแบบขนาน (parallel)

การกำหนดค่าต่อเนื่องเชิงกระบวนการคำสั่ง

assign

deassign

force

release

a. คำสั่ง initial

ทุกคำสั่งที่อยู่ภายในคำสั่ง **initial** รวมกันเป็นบล็อก **initial** จะถูกดำเนินการเพียงครั้งเดียวที่เวลาเท่ากับศูนย์ คำสั่ง **initial** เป็นวิธีสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้นและมอนิเตอร์ค่าตัวแปรก่อนที่จะตัวแปรจะถูกใช้ในโมดูล และถูกใช้เพื่อสร้างรูปคลื่น (waveform) ด้วย ทุกคำสั่งภายในบล็อก **initial** จะถูกดำเนินการตามลำดับ การดำเนินการหรือการกำหนดค่าถูกควบคุมโดยสัญลักษณ์ # ไวยากรณ์การใช้งานคำสั่ง **initial** เป็นดังนี้

initial [optional timing control]

Procedural statement or block of procedural statements

แต่ละบล็อกจะมีความแข่งขานกัน (concurrency) โดยเริ่มทำงานพร้อมๆกันที่เวลาเท่ากับศูนย์ และจบการทำงานที่เวลาต่างๆแยกกันโดยอิสระ ถ้าในบล็อกมีเพียงคำสั่งเดียวไม่จำเป็นต้องมีคำหลัก **begin...end** แต่จำเป็นต้องมีถ้าในบล็อกมีสองคำสั่งขึ้นไป


ตัวอย่างที่ 6.1 โมดูลแสดงตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง **initial** แสดงดังรูปที่ 6.1 ตัวแปร x1 x2 x3 x4 และ x5 ถูกกำหนดให้มีค่าเริ่มต้นค่าหนึ่ง จากนั้นแต่ละตัวแปรถูกกำหนดค่าด้วยคำสั่ง **initial** หลายๆแบบ มีทั้งแบบที่มีคำสั่งเชิงกระบวนการคำสั่งเดียว และเป็นบล็อกของคำสั่งเชิงกระบวนการคำสั่ง ผลลัพธ์ของโมดูลและรูปคลื่นแสดงดังรูปที่ 6.2 และ 6.3 ตามลำดับ

<pre>//module showing use of the initial keyword module ex6_1 (x1, x2, x3, x4, x5); output x1, x2, x3, x4, x5; reg x1, x2, x3, x4, x5; //display variables initial \$monitor (\$time, " x1x2x3x4x5 = %b", {x1,x2,x3,x4,x5}); //initialize variables to 0 //multiple statements require begin...end initial begin #0 x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; x3 = 1'b0; x4 = 1'b0; x5 = 1'b0; end //set x1 //single statement requires no begin...end initial #10 x1 = 1'b1;</pre>	<pre>//set x2 and x3 initial begin #10 x2 = 1'b1; #10 x3 = 1'b1; end //set x4 and x5 initial begin #10 x4 = 1'b1; #10 x5 = 1'b1; end //reset variables initial begin #20 x1 = 1'b0; #10 x2 = 1'b0; #10 x3 = 1'b0; #10 x4 = 1'b0; #10 x5 = 1'b0; end //determine length of simulation initial #70 \$finish; endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 6.1 โมดูลแสดงตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง **initial**

0	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 00000$
10	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 11010$
20	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 01111$
30	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 00111$
40	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 00011$
50	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 00001$
60	$x1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 00000$

รูปที่ 6.2 ผลลัพธ์ของโมดูลรูปที่ 6.1

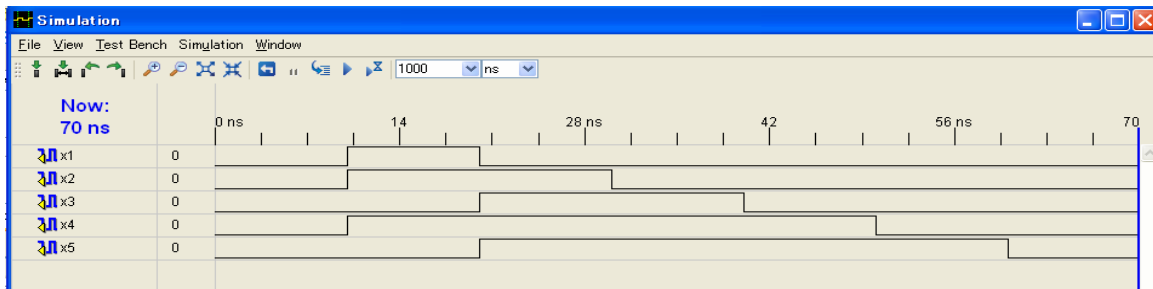

รูปที่ 6.3 รูปคลื่นของโมดูลรูปที่ 6.1

รูปที่ 6.1 เป็นตัวอย่างการสร้างรูปคลื่น มีคำสั่ง **initial** ถึง 7 คำสั่ง โดยคำสั่งแรกเป็นการเรียกชืสเต็มแทสค์ **\$monitor** ซึ่งทำให้ข้อความภายในเครื่องหมายคำพูดถูกแสดงออกมาทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรในอาร์กิวเมนต์ที่ถูกแสดงรายการไว้ ชืสเต็มแทสค์ **\$time** ทำการคืนค่าเวลาของการจำลองการทำงานในรูปแบบจำนวนเต็ม 64 บิต

คำสั่ง **initial** คำสั่งที่ 2 เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ให้กับทุกตัวแปร คำสั่งที่ 3 เป็นการเซตค่า $x1$ ที่เวลา 10 หน่วยเวลา เนื่องจากคำสั่ง **initial** ทุกคำสั่งเริ่มพร้อมกันที่เวลาศูนย์ คำสั่งที่ 4 ก็เป็นการเซตค่า $x2$ ที่เวลา 10 หน่วยเวลาเช่นกัน และเซต $x3$ ที่เวลา 20 หน่วยเวลา ทำนองเดียวกันสำหรับคำสั่งที่ 5 คำสั่งที่ 6 เป็นการรีเซตค่าตัวแปรทุกตัวตามลำดับเวลาที่ระบุ คำสั่งที่ 7 เป็นการสิ้นสุดการจำลองการทำงาน

b. คำสั่ง **always**

คำสั่ง **always** ดำเนินการตามคำสั่งเชิงพฤติกรรมที่อยู่ภายในบล็อก **always** ซ้ำๆในลักษณะการวนลูปและเริ่มการดำเนินการที่เวลาศูนย์ การดำเนินการจะทำซ้ำต่อเนื่องจนกระทั่งการจำลองการทำงานสิ้นสุด คำสั่งภายในบล็อก **always** เป็นคำสั่งเชิงพฤติกรรม หรือก็คือคำสั่งเชิงกระบวนการคำสั่งนั่นเอง ไวยากรณ์การใช้งานคำสั่ง **always** เป็นดังนี้


always [optional timing control]

Procedural statement or block of procedural statements

ตัวอย่างที่ 6.2 การใช้งานโดยทั่วไปของคำสั่ง **always** ที่แสดงดังรูปที่ 6.4 เป็นการสร้างสัญญาณนาฬิกาเพื่อใช้ใน test bench สัญญาณ **clk** ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ด้วยคำสั่ง **initial** คำสั่งแรก จากนั้นค่าของสัญญาณ **clk** ถูกสลับค่าทุกๆ 10 หน่วยเวลาด้วยคำสั่ง **always** ทำให้ได้สัญญาณนาฬิกาที่มีคาบเท่ากับ 20 หน่วยเวลา และสัญญาณ **clk** ถูกหยุดเมื่อเวลาผ่านไป 100 หน่วยเวลาด้วยคำสั่ง **initial** คำสั่งสุดท้ายที่มีการเรียกใช้ชืสเต็มแทสค์ **\$finish** ซึ่งทำให้การจำลองแบบการทำงานสิ้นสุด รูปคลื่นที่ได้ถูกแสดงดังรูปที่ 6.5

<pre>//clock generation using initial and always statements module ex6_2(clk); output clk; reg clk; //initialize clock to 0 initial clk = 1'b0;</pre>	<pre>//toggle clock every 10 time units always #10 clk = ~clk; //determine length of simulation initial #100 \$finish; endmodule</pre>
---	--

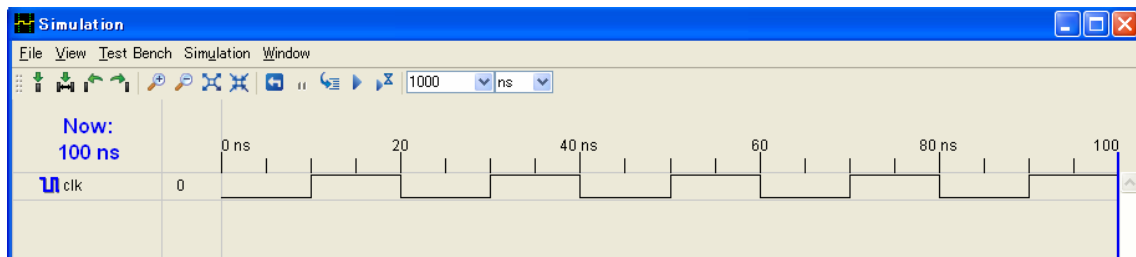รูปที่ 6.4 โมดูลแสดงตัวอย่างการใช้สร้างสัญญาณนาฬิกา



รูปที่ 6.5 รูปคลื่นของโมดูลรูปที่ 6.4

ตัวอย่างที่ 6.3 คำสั่ง **always** มักถูกใช้ร่วมกับ รายการควบคุมเหตุการณ์ (event control list) หรือ รายการความไวต่อเหตุการณ์ (sensitivity list) เพื่อดำเนินการบล็อกเชิงลำดับ (sequential block) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณภายใน sensitivity list คำสั่งหรือบล็อกของคำสั่งภายในบล็อก **always** จะถูกดำเนินการ คำหลัก **or** มีไว้สำหรับการระบุกรณีที่มีหลายเหตุการณ์แสดงดังรูปที่ 6.6 ซึ่งเป็นโมดูลของเกต AND 3 อินพุต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของอินพุต x1 x2 หรือ x3 คำสั่งภายในบล็อก **always** จะถูกดำเนินการ ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำหลัก begin...end เนื่องจากมีคำสั่งเดียว ตัวแปรเป้าหมาย z1 ภายในบล็อก **always** ต้องถูกประกาศเป็นชนิด **reg** ในตัวอย่างนี้คือเลข 5 หน่วยเวลาถูกกำหนดให้เป็นเวลาแพร่กระจายของเกต (propagation delay)

รูปที่ 6.7 แสดง test bench ของโมดูลเกต AND 3 อินพุตข้างต้น อินพุตเวกเตอร์ invec มีความกว้าง 4 บิตเพื่อรองรับการป้อนอินพุตทั้งสามให้ครบทั้ง 8 รูปแบบ ผลลัพธ์ของโมดูลและรูปคลื่นแสดงดังรูปที่ 6.8 และ 6.9 ตามลำดับ เอาท์พุท z1 อยู่ในสถานะไม่ทราบค่าเป็นเวลา 5 หน่วยเวลาแรกจนกระทั่งอินพุตจะแพร่กระจายผ่านเกต AND สังเกตเห็นว่าอินพุตถูกป้อนเสร็จที่เวลา 42 หน่วยเวลา แต่เอาท์พุตยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเวลาผ่านไป 47 หน่วยเวลา ซึ่งก็คือ 5 หน่วยเวลาถัดมา

<pre>//behavioral 3-input AND gate module and3_bh(x1, x2, x3, z1); input x1, x2, x3; output reg z1; always @(x1 or x2 or x3) z1 = #5 (x1 & x2 & x3); endmodule</pre>
--

รูปที่ 6.6 โมดูลแสดงตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง **always** ที่มี event control list


```
//test bench for behavioral 3-input AND gate
module and3_bh_tb_v;
reg x1, x2, x3;
wire z1;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    and3_bh uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .z1(z1));

//generate stimulus and display variables
initial
begin: apply_stimulus
    reg [3:0] invect;
    for (invect=0; invect<8; invect=invect+1)
        begin
            {x1, x2, x3} = invect[2:0];
            #6 $display ($time, "          x1x2x3 = %b, z1 = %b", {x1,x2,x3}, z1);
        end
    end
endmodule
```

รูปที่ 6.7 Test bench ของโมดูลเกท AND 3 อินพุตของรูปที่ 6.6

6	x1x2x3 = 000, z1 = 0
12	x1x2x3 = 001, z1 = 0
18	x1x2x3 = 010, z1 = 0
24	x1x2x3 = 011, z1 = 0
30	x1x2x3 = 100, z1 = 0
36	x1x2x3 = 101, z1 = 0
42	x1x2x3 = 110, z1 = 0
48	x1x2x3 = 111, z1 = 1

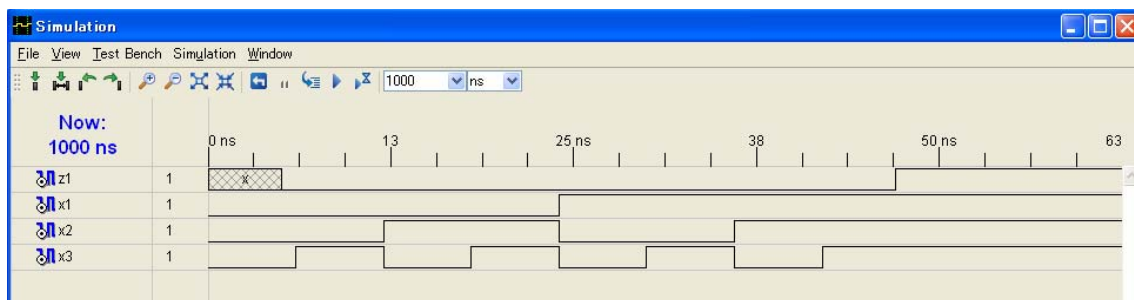รูปที่ 6.8 ผลลัพธ์ของ test bench ของรูปที่ 6.7



รูปที่ 6.9 รูปคลื่นของ test bench ของรูปที่ 6.7

ตัวอย่างที่ 6.4 ตัวอย่างนี้แสดงการออกแบบวงจร add-shift อย่างง่ายเพื่อแสดงการโมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจรบวก 8 บิต พร้อมด้วยการเลื่อนซ้ายและเลื่อนขวา ดังโมดูลในรูปที่ 6.10 รายการใน sensitivity list ของบล็อก **always** มีตัวแปร a และ b เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ a หรือ b จะได้ผลบวก sum จากนั้น จะได้ผลการเลื่อนซ้าย 4 บิตซึ่งให้ผลเท่าการคูณด้วย 16 เก็บไว้ใน left_shift_result และผลการเลื่อนขวา 4 บิตซึ่งให้ผลเท่าการหารด้วย 16 เก็บไว้ใน right_shift_result ในที่นี้ต้องประกาศให้ sum มีขนาด 9 บิตเพื่อรองรับผลการบวก 8 บิต และประกาศให้ left_shift_result และ right_shift_result มีขนาด 16 บิต เพื่อรองรับการเลื่อนหลายตำแหน่ง สังเกตเห็นได้ว่าภายในโมดูลมีการบรรยายพฤติกรรมอย่างง่าย ไม่มีรายละเอียดของการออกแบบระดับเกตเลย

รูปที่ 6.11 แสดง test bench ของโมดูลในรูปที่ 6.10 พร้อมด้วยผลการจำลองการทำงานและรูปคลื่นในรูปที่ 6.12 และ 6.13 ตามลำดับ

```
//add shift operations
module add_shift_bh(a, b, sum, right_shift_result, left_shift_result);
input    [7:0]    a, b;
output reg [8:0]    sum;
output reg [15:0]   right_shift_result, left_shift_result;

always @(a or b)
begin
    sum = a + b;
    left_shift_result = sum << 4;
    right_shift_result = sum >> 4;
end
endmodule
```


รูปที่ 6.10 โมดูลเชิงพฤติกรรมสำหรับวงจร add shift

<pre>//add shift test bench module add_shift_bh_tb_v; reg [7:0] a, b; wire [8:0] sum; wire [15:0] right_shift_result, left_shift_result; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) add_shift_bh uut (.a(a), .b(b), .sum(sum), .right_shift_result(right_shift_result), .left_shift_result(left_shift_result)); //display variables initial \$monitor ("a=%b, b=%b, sum=%b, left_shift_result=%b, right_shift_result=%b,", a, b, sum, left_shift_result, right_shift_result);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 a = 8'b01010101; b = 8'b01010101; #10 a = 8'b00001100; b = 8'b00000100; #10 a = 8'b11110000; b = 8'b00001111; #10 a = 8'b10100000; b = 8'b00001111; #10 a = 8'b11111111; b = 8'b11111111; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 6.11 Test bench สำหรับโมดูล add shift ของรูปที่ 6.10

```
a=01010101, b=01010101, sum=010101010,
left_shift_result=0000101010100000, right_shift_result=0000000000001010,
a=00001100, b=00000100, sum=000010000,
left_shift_result=0000000100000000, right_shift_result=0000000000000001,
a=11110000, b=00001111, sum=011111111,
left_shift_result=0000111111110000, right_shift_result=0000000000001111,
a=10100000, b=00001111, sum=010101111,
left_shift_result=0000101011110000, right_shift_result=0000000000001010,
a=11111111, b=11111111, sum=111111110,
left_shift_result=0001111111100000, right_shift_result=0000000000011111,
```

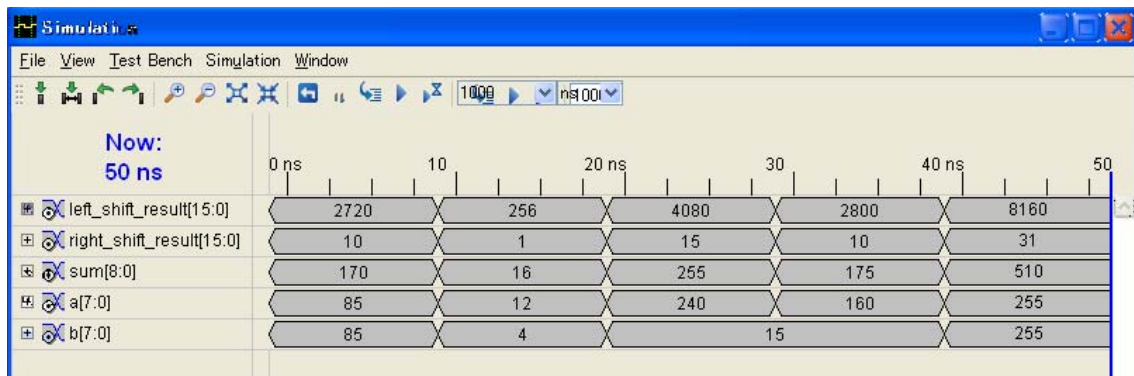รูปที่ 6.12 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.11



รูปที่ 6.13 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.11

ตัวอย่างที่ 6.5 แสดงตัวอย่างการออกแบบวงจร 8-bit odd parity generator โดยการใช้โมเดลเชิงพฤติกรรม อินพุตของวงจรเป็นเวกเตอร์ขนาด 8 บิต x[7:0] เอาท์พุทของวงจรเป็นสเกลาร์ z1 ซึ่งต้องถูกประกาศเป็นข้อมูล ชนิด **reg** เนื่องจากอยู่ภายในบล็อก **always** เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอินพุต คำสั่งภายในบล็อก **always** จะถูกดำเนินการ

รูปที่ 6.14 แสดงโมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจร 8-bit odd parity generator ข้างต้น พร้อมด้วย test bench ผลการจำลองการทำงาน และผลรูปคลื่นในรูปที่ 6.15 6.16 และ 6.17 ตามลำดับ

```
//behavioral 8-bit odd parity generator
module par_gen8_bh(x, z1);
input  [7:0] x;
output reg z1;

always @(x)
    z1 = ~^x;

endmodule
```

รูปที่ 6.14 โมเดลเชิงพฤติกรรมสำหรับวงจร 8-bit odd parity generator

<pre>//test bench for the behavioral 8-bit odd parity generator module par_gen8_bh_tb_v; reg [7:0] x; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) par_gen8_bh uut (.x(x), .z1(z1)); //display variables initial \$monitor ("x=%b, z1=%b", x, z1);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 x = 8'b00000000; #10 x = 8'b00011010; #10 x = 8'b10011010; #10 x = 8'b10011111; #10 x = 8'b11010011; #10 x = 8'b10011010; #10 x = 8'b11011010; #10 x = 8'b10111111; #10 x = 8'b11111111; #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	--


รูปที่ 6.15 Test bench สำหรับโมเดล 8-bit odd parity generator ของรูปที่ 6.14

```

x=00000000, z1=1
x=00011010, z1=0
x=10011010, z1=1
x=10011111, z1=1
x=11010011, z1=0
x=10011010, z1=1
x=11011010, z1=0
x=10111111, z1=0
x=11111111, z1=1

```

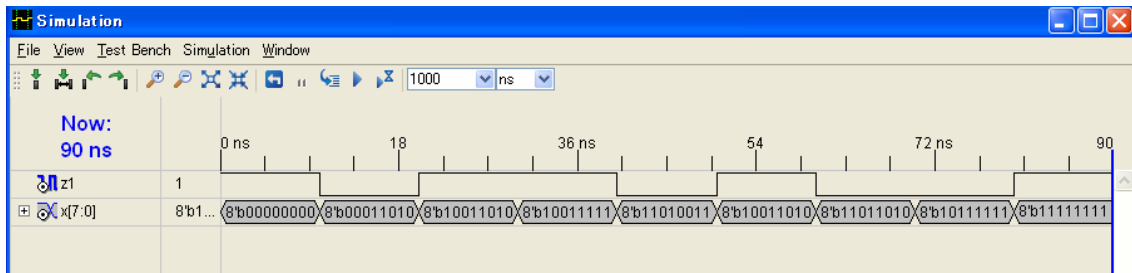รูปที่ 6.16 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.15



รูปที่ 6.17 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.15

1.21 การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่ง

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่ง (procedural assignment) เป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวแปรรีจิสเตอร์ชนิด **reg integer real realtime** และ **time** การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งเป็นการกำหนดค่าที่ปรากฏอยู่ในบล็อก **initial** และ **always** อาจจะเลือกกำหนดค่าให้กับบางบิต บางส่วนของเวกเตอร์ หรือเวกเตอร์ที่ต่อกัน การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งถูกดำเนินการตามลำดับ ภายในบล็อกเชิงลำดับ (sequential block) อาจมีการกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งซึ่งมีการกำหนดเวลาด้วยดังเช่น

```

reg [15:0] bus_a;
...
initial
begin
    #0      bus_a = 16'h00ff;
    #5      bus_a = 16'hff00;
    #5      bus_a = 16'habcd;
    #5      bus_a = 16'h65ab;
end

```

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่ง (ซึ่งใช้ในการโมเดลเชิงพฤติกรรม) และการกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง (ซึ่งใช้ในการโมเดลแบบกระแสข้อมูล) มีความแตกต่างกันดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งและการกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่ง	การกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง
i. ปรากฏในบล็อก initial หรือ always	v. ไม่ถูกใช้ในบล็อก initial หรือ always
ii. ดำเนินการสัมพันธ์กับคำสั่งอื่นในบล็อก initial หรือ always	vi. ดำเนินการแข่งขนาน (concurrency) กับคำสั่งอื่น
iii. ขั้วรีจิสเตอร์	vii. ขั้วเน็ต
iv. ใช้สัญลักษณ์ = (blocking) หรือ <= (nonblocking)	viii. ใช้สัญลักษณ์ = เพื่อการกำหนดค่า

6.2.1 ดีเลย์ในคำสั่ง

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งอาจมีการกำหนดดีเลย์ได้ ดีเลย์ที่ปรากฏทางด้านหน้าของนิพจน์ทางขวาของการกำหนดค่าคือ ดีเลย์ในคำสั่ง (intra-statement delay) เป็นการหน่วงเวลาในการกำหนดค่าผลลัพธ์ทางด้านขวาให้กับเป้าหมายทางด้านซ้าย ตัวอย่างเช่น

```
z1 = #5 (x1 & x2);
```

เมื่อนิพจน์ (x1 & x2) ถูกคำนวณ จะมีการดีเลย์ 5 หน่วยเวลา ก่อนการกำหนดค่าผลลัพธ์ให้กับ z1

จุดประสงค์ของการมีดีเลย์ในคำสั่งก็เพื่อจำลองเวลาในการทำงานของลอจิกเกต หรือดีเลย์แพร่กระจายของเกต (gate propagation delay) ซึ่งก็คือเวลาของการแพร่กระจายของสัญญาณอินพุตผ่านไปยังเอาต์พุตของเกตหนึ่งๆนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 6.6 แสดงตัวอย่างการใช้ดีเลย์ในคำสั่งสำหรับการโมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจรที่มีเอาต์พุต z1 z2 และ z3 ดังรูปที่ 6.18 พร้อมด้วย test bench ผลการจำลองการทำงาน และผลรูปคลื่นในรูปที่ 6.19 6.20 และ 6.21 ตามลำดับ ผลลัพธ์ของวงจรจะไม่ปรากฏจนกระทั่งถึงเวลาที่ถูกกำหนด เนื่องจากในบล็อก always เป็นการกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งแบบ blocking ดังนั้นจึงเกิดการสะสมของดีเลย์ กล่าวคือ หลังจากอินพุตมีการเปลี่ยนค่า z1 จะรับค่าใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 2 หน่วยเวลา z2 จะรับค่าใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 5 หน่วยเวลา และ z3 จะรับค่าใหม่เมื่อเวลาผ่านไป 9 หน่วยเวลา

```
//behavioral model to demonstrate intra-statement delay
module intra_delay_bh(x1, x2, x3, x4, z1, z2, z3);
input x1, x2, x3, x4;
output reg z1, z2, z3;

always @(x1 or x2 or x3 or x4)
begin
    z1 = #2 (x1 & ~x2) ^ (~x3 & x4);
    z2 = #3 (x1 >= x2) ? x3 : x4;
    z3 = #4 ~^{x1,x2,x3,x4};
end
endmodule
```


รูปที่ 6.18 ตัวอย่างการใช้ดีเลย์ในคำสั่งสำหรับการโมเดลเชิงพฤติกรรม

<pre>//test bench for intra-statement delay module intra_delay_bh_tb_v; reg x1, x2, x3, x4; wire z1, z2, z3; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) intra_delay_bh uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .x4(x4), .z1(z1), .z2(z2), .z3(z3));</pre>	<pre>//apply input vectors and display variables initial begin: apply_stimulus reg [4:0] invec; for (invec=0; invec<16; invec=invec+1) begin {x1,x2,x3,x4} = invec[4:0]; #10 \$display("x1x2x3x4 = %b, z1=%b, z2=%b, z3=%b", {x1,x2,x3,x4}, z1, z2, z3); end end endmodule</pre>
---	---

รูปที่ 6.19 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.18

x1x2x3x4 = 0000, z1=0, z2=0, z3=1	x1x2x3x4 = 1000, z1=1, z2=0, z3=0
x1x2x3x4 = 0001, z1=1, z2=0, z3=0	x1x2x3x4 = 1001, z1=0, z2=0, z3=1
x1x2x3x4 = 0010, z1=0, z2=1, z3=0	x1x2x3x4 = 1010, z1=1, z2=1, z3=1
x1x2x3x4 = 0011, z1=0, z2=1, z3=1	x1x2x3x4 = 1011, z1=1, z2=1, z3=0
x1x2x3x4 = 0100, z1=0, z2=0, z3=0	x1x2x3x4 = 1100, z1=0, z2=0, z3=1
x1x2x3x4 = 0101, z1=1, z2=1, z3=1	x1x2x3x4 = 1101, z1=1, z2=0, z3=0
x1x2x3x4 = 0110, z1=0, z2=0, z3=1	x1x2x3x4 = 1110, z1=0, z2=1, z3=0
x1x2x3x4 = 0111, z1=0, z2=1, z3=0	x1x2x3x4 = 1111, z1=0, z2=1, z3=1

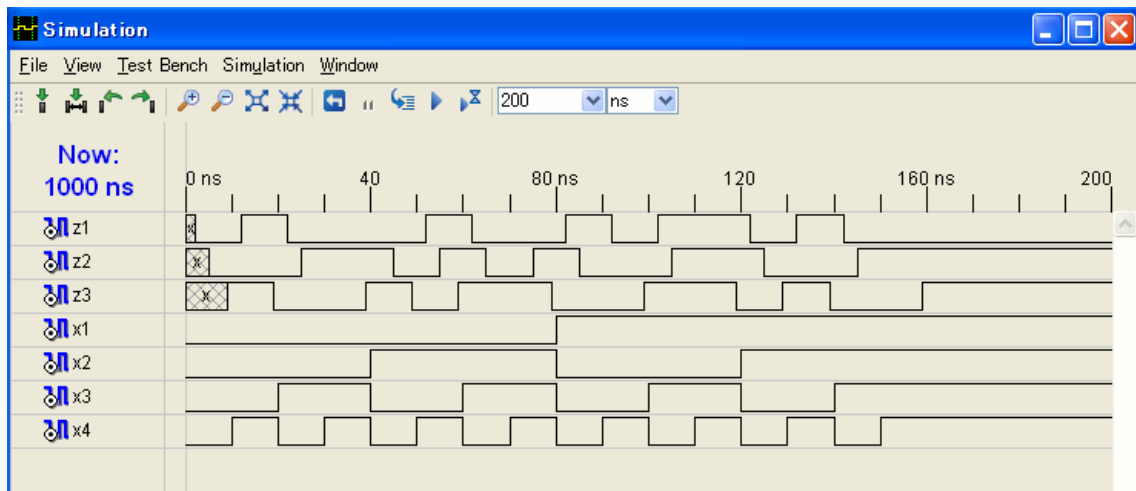รูปที่ 6.20 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.19



รูปที่ 6.21 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.19

6.2.2 ดีเลย์ระหว่างคำสั่ง

ดีเลย์ระหว่างคำสั่ง (inter-statement delay) เป็นดีเลย์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะคำสั่งจะถูกดำเนินการ ตัวอย่างเช่น

$z1 = (x1 \& x2) | x3;$

$\#5 \ z2 = x4 \wedge x5;$

ดีเลย์ที่ถูกกำหนดให้กับคำสั่งที่สองมีความหมายว่า เมื่อคำสั่งแรกถูกดำเนินการเสร็จแล้ว ให้รอ 5 หน่วยเวลา ก่อนเริ่มดำเนินการคำสั่งที่สอง ถ้าไม่มีการกำหนดดีเลย์ในการกำหนดค่าเชิงกระบวนคำสั่ง ถือว่าดีเลย์เป็นศูนย์

ตัวอย่างที่ 6.7 แสดงตัวอย่างการใช้ดีเลย์ระหว่างคำสั่งสำหรับการโมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจรที่มีเอาต์พุต z1 และ z2 ดังรูปที่ 6.22 พร้อมด้วย test bench ผลการจำลองการทำงาน และผลรูปคลื่นในรูปที่ 6.23 6.24 และ 6.25 ตามลำดับ ผลลัพธ์ของวงจรจะไม่ปรากฏจนกระทั่งถึงเวลาที่ถูกระบุไว้ เมื่อคำสั่งสำหรับ z1 ถูกดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีดีเลย์ 5 หน่วยเวลาเกิดขึ้นก่อนที่จะ คำสั่งสำหรับ z2 ถูกดำเนินการ

<pre>//behavioral module to illustrate inter-statement delay module inter_delay_bh(x1, x2, x3, z1, z2); input x1, x2, x3; output reg z1, z2;</pre>	<pre>always @(x1 or x2 or x3) begin z1 = (x1 & x2 & x3); #5 z2 = ~^{x1,x2,x3}; end endmodule</pre>
--	---


รูปที่ 6.22 ตัวอย่างการใช้ดีเลย์ระหว่างคำสั่งสำหรับการโมเดลเชิงพฤติกรรม

<pre>//test bench for inter-statement delay module inter_delay_bh_tb_v; reg x1, x2, x3; wire z1, z2; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) inter_delay_bh uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .z1(z1), .z2(z2));</pre>	<pre>//apply input vectors and display variables initial begin: apply_stimulus reg [3:0] invest; for (invest=0; invest<8; invest=invest+1) begin {x1, x2, x3} = invest [3:0]; #10 \$display ("x1 x2 x3 = %b, z1 = %b, z2 = %b", {x1, x2, x3}, z1, z2); end end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 6.23 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.22

x1 x2 x3 = 000, z1 = 0, z2 = 1
x1 x2 x3 = 001, z1 = 0, z2 = 0
x1 x2 x3 = 010, z1 = 0, z2 = 0
x1 x2 x3 = 011, z1 = 0, z2 = 1
x1 x2 x3 = 100, z1 = 0, z2 = 0
x1 x2 x3 = 101, z1 = 0, z2 = 1
x1 x2 x3 = 110, z1 = 0, z2 = 1
x1 x2 x3 = 111, z1 = 1, z2 = 0

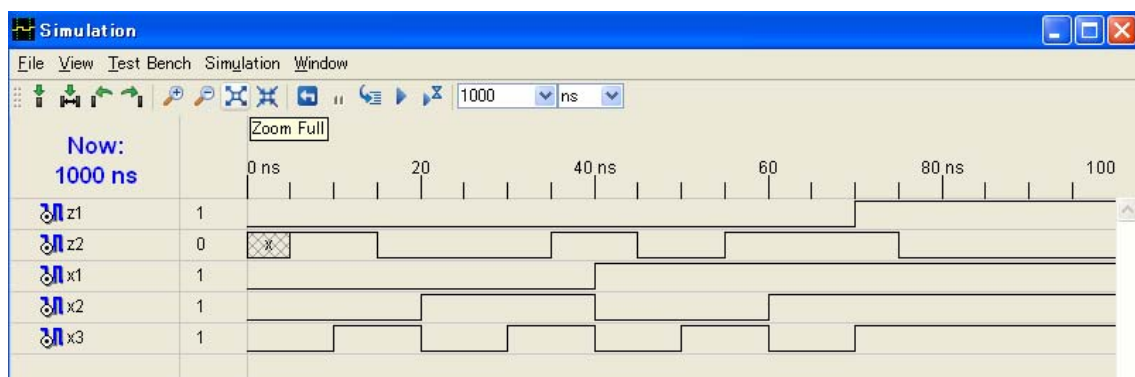รูปที่ 6.24 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.23



รูปที่ 6.25 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.23

6.2.3 การกำหนดค่าแบบ blocking

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่เป็นแบบ blocking จะทำงานลงมาที่ละบรรทัดหรือ เป็นลำดับก่อนหลังนั่นเอง โดยใช้สัญลักษณ์ "=" เป็นตัวกำหนดค่าให้กับตัวแปรเป้าหมายทางด้านขวา คำสั่งที่มาหลังจะถูกบล็อกไว้จนกระทั่งคำสั่งที่มาก่อนถูกดำเนินการเสร็จ


ตัวอย่างที่ 6.8 แสดงตัวอย่างการกำหนดค่าแบบ blocking โดยใช้ดีเลย์ในคำสั่งเพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น โมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจรที่มีเอาต์พุต z1 z2 และ z3 แสดงดังรูปที่ 6.26 พร้อมด้วย test bench และผลรูปคลื่นในรูปที่ 6.27 และ 6.28 ตามลำดับ ผลลัพธ์ของวงจรจะไม่ปรากฏจนกระทั่งถึงเวลาที่ถูกระบุ คำสั่งสำหรับ z1 z2 และ z3 จะถูกดำเนินการตามลำดับโดยห่างกัน 1 หน่วยเวลาดังผลรูปคลื่น

<pre>//blocking intra-statement delay module blocking1_bh(x1, x2, x3, z1, z2, z3); input x1, x2, x3; output reg z1, z2, z3;</pre>	<pre>always @(x1 or x2 or x3) begin z1 = #1 (x1 & x2) x3; z2 = #1 (x1 x2) & x3; z3 = #1 ~^{x1, x2, x3}; end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 6.26 ตัวอย่างการกำหนดค่าแบบ blocking ซึ่งมีดีเลย์ในคำสั่ง

<pre>//test bench for blocking intra-statement delay module blocking1_bh_tb_v; reg x1, x2, x3; wire z1, z2, z3; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) blocking1_bh uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .z1(z1), .z2(z2), .z3(z3));</pre>	<pre>//apply input vectors and display variables initial begin: apply_stimulus reg [3:0] invect; for (invect=0; invect<8; invect=invect+1) begin {x1, x2, x3} = invect [3:0]; #10 \$display ("x1 x2 x3 = %b, z1 = %b, z2 = %b, z3 = %b", {x1, x2, x3}, z1, z2, z3); end end endmodule</pre>
---	--

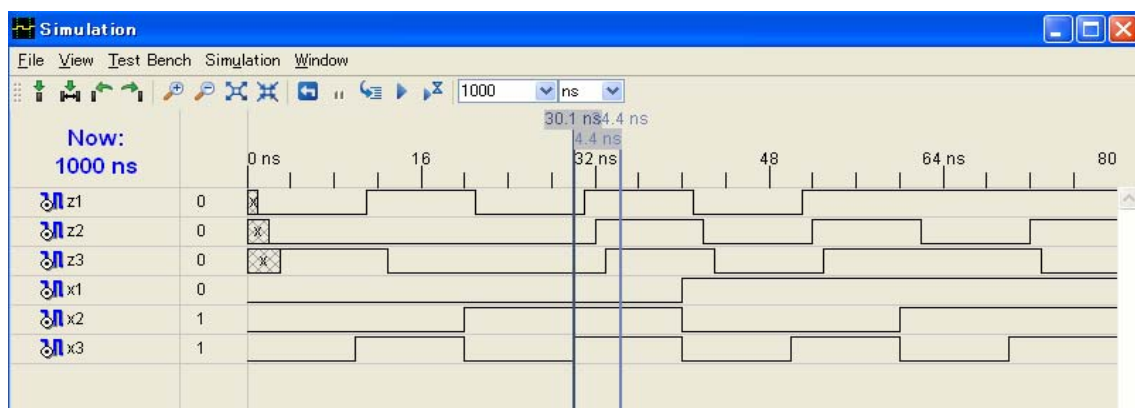รูปที่ 6.27 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.26



รูปที่ 6.28 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.27

6.2.4 การกำหนดค่าแบบ non-blocking

การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่เป็น non-blocking จะทำงานพร้อมกันทุกบรรทัดหรือ เป็นแบบแข่งขันกันเอง โดยใช้สัญลักษณ์ "<=" เป็นตัวกำหนดค่าให้กับตัวแปรเป้าหมายทางด้านขวา คำสั่งที่มาหลังจะไม่ถูกบล็อกไว้จนกระทั่งคำสั่งที่มาก่อนถูกดำเนินการเสร็จ แต่ทุกคำสั่งจะถูกดำเนินการไปพร้อมๆกัน

ตัวอย่างที่ 6.9 ออกแบบวงจร 4-bit parallel-in serial-out shift register โดยใช้การกำหนดค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่เป็น non-blocking ดังโมดูลเชิงพฤติกรรมในรูปที่ 6.29 การดำเนินการโหลดและเลื่อนข้อมูลถูกควบคุมด้วยสัญญาณ load เมื่อสัญญาณ load เป็นลอจิก 1 ข้อมูลจะถูกโหลดจากบัสอินพุต x[1:4] มาเก็บที่รีจิสเตอร์ภายใน y[1:4] และเมื่อสัญญาณ load เป็นลอจิก 0 ข้อมูลจะถูกเลื่อนไปทางขวา 1 บิต และบิตซ้ายสุดจะถูกแทนด้วย

ศูนย์ เอาท์พุทของวงจรร z1 ก็คือเอาท์พุทของ y[4] โมดูล test bench ผลการจำลองการทำงาน และผลรูปคลื่นในรูปที่ 6.30 6.31 และ 6.32 ตามลำดับ

<pre>//parallel-in serial-out shift register module piso_bh(clk, load, x, z1); input clk, load; input [1:4] x; output z1; reg [1:4] y; assign z1 = y[4];</pre>	<pre>always @(posedge clk) begin y[1] <= ((load & x[1]) (~load & 1'b0)); y[2] <= ((load & x[2]) (~load & y[1])); y[3] <= ((load & x[3]) (~load & y[2])); y[4] <= ((load & x[4]) (~load & y[3])); end endmodule</pre>
--	--


รูปที่ 6.29 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรร 4-bit parallel-in serial-out shift register โดยใช้คำสั่งที่เป็น non-blocking

<pre>//test bench for piso shift register module piso_bh_tb_v; reg clk, load; reg [1:4] x; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) piso_bh uut (.clk(clk), .load(load), .x(x), .z1(z1)); initial //define clock begin clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end initial \$monitor ("load = %b, x = %b, z1 = %b", load, x, z1);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin #0 load = 1'b0; x = 4'b0000; #5 load = 1'b1; x = 4'b0101; #10 load = 1'b0; x = 4'b1100; #30 load = 1'b1; x = 4'b1100; #20 load = 1'b0; x = 4'b1111; #10 load = 1'b1; x = 4'b1111; #10 load = 1'b0; x = 4'b1111; #20 load = 1'b1; x = 4'b1111; #10 load = 1'b0; x = 4'b1111; #30 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 6.30 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.29

load = 0, x = 0000, z1 = x	load = 0, x = 1100, z1 = 0
load = 1, x = 0101, z1 = x	load = 1, x = 1111, z1 = 0
load = 1, x = 0101, z1 = 1	load = 0, x = 1111, z1 = 0
load = 0, x = 0101, z1 = 1	load = 0, x = 1111, z1 = 1
load = 0, x = 0101, z1 = 0	load = 1, x = 1111, z1 = 1
load = 1, x = 1100, z1 = 0	load = 0, x = 1111, z1 = 1

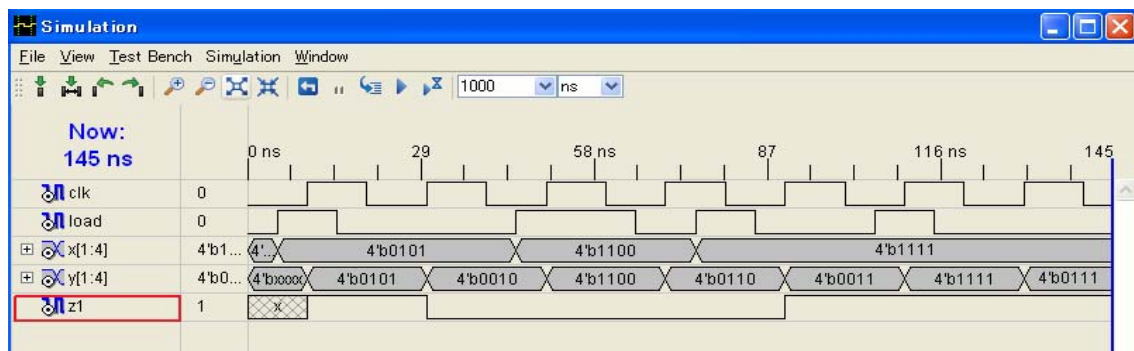รูปที่ 6.31 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.30



รูปที่ 6.32 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.30


6.2.5 Blocking/Non-blocking กับการสังเคราะห์วงจร

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวงจรที่สังเคราะห์ได้จากการกำหนดค่าค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่เป็นแบบ blocking และ non-blocking


ตัวอย่างที่ 6.10 ออกแบบวงจร Flip-flop based digital delay line โมเดลเชิงพฤติกรรมของการกำหนดค่าค่าเชิงกระบวนการคำสั่งที่เป็นแบบ blocking และ non-blocking แสดงดังรูปที่ 6.33 วงจรที่สังเคราะห์ได้และผลการจำลองการทำงานแสดงดังรูปที่ 6.34-6.37 สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง blocking และ non-blocking วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่ง non-blocking เป็นวงจร shift register ซึ่งสามารถทำงานเป็น Flip-flop based digital delay line ได้ 3 สเตจ ที่ทุกๆรอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา clk สัญญาณ q1 q2 และ z1 จะรับค่าเดิมของ in q1 และ q2 ตามลำดับมาเก็บพร้อมๆกัน ในขณะที่วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่ง blocking เป็นวงจรรีจิสเตอร์ D flip-flop เพียงสเตจเดียว สัญญาณ q1 และ q2 จะถูกลบออกไปในขั้นตอนการสังเคราะห์วงจร

non-blocking	blocking
<pre> module nonblocking(x1, clk, z1); input x1, clk; output z1; reg q1, q2, z1; always @(posedge clk) begin q1 <= x1; q2 <= q1; z1 <= q2; end endmodule </pre>	<pre> module blocking(x1, clk, z1); input x1, clk; output z1; reg q1, q2, z1; always @(posedge clk) begin q1 = x1; q2 = q1; z1 = q2; end endmodule </pre>

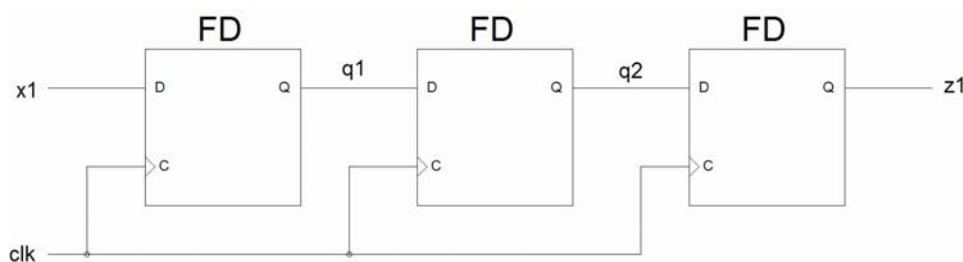
รูปที่ 6.33 โมดูล Verilog ของ non-blocking และ blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 6.10



 
รูปที่ 6.34 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 6.10



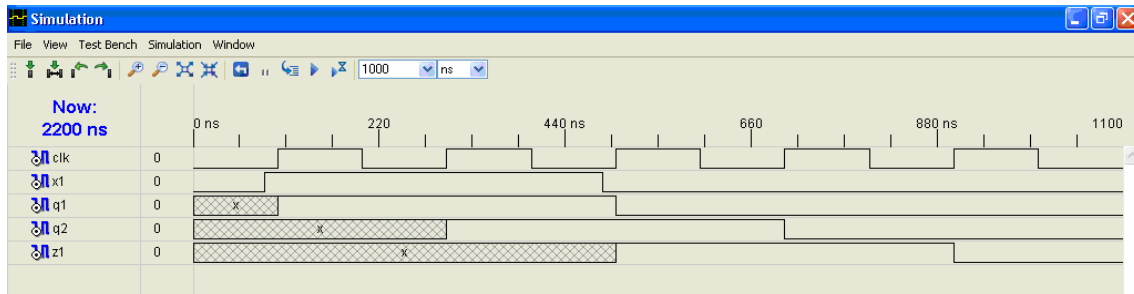รูปที่ 6.35 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 6.10



 รูปที่ 6.36 ผลการจำลองการทำงานของ non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 6.10



รูปที่ 6.37 ผลการจำลองการทำงานของ blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 6.10

1.22 คำสั่งแบบเงื่อนไข

คำสั่งเงื่อนไข (conditional statement) ทำการสลับการไหลของสายงานภายใต้เงื่อนไขโดยมีค่าบูลีนของนิพจน์เป็นตัวกำหนดทางเลือก เงื่อนไขที่เป็นจริงมีค่าเท่ากับลอจิก 1 เงื่อนไขที่เป็นเท็จมีค่าเท่ากับลอจิก 0 **x** หรือ **z** มีการใช้คำหลัก if และ else สำหรับเขียนคำสั่งเงื่อนไขได้ 3 แบบดังนี้

```
if (expression) statement1;           // ถ้านิพจน์ expression เป็นจริง statement1 จะถูกดำเนินการ

if (expression) statement1;           // ถ้านิพจน์ expression เป็นจริง statement1 จะถูกดำเนินการ
else statement2;                      // ไม่เช่นนั้น (เป็นเท็จ) statement2 จะถูกดำเนินการ

if (expression1) statement1;          // ถ้านิพจน์ expression1 เป็นจริง statement1 จะถูกดำเนินการ
else if (expression2) statement2;     // ไม่เช่นนั้นถ้า expression2 เป็นจริง statement2
...                                  // จะถูกดำเนินการ ...เงื่อนไขซ้อนๆกัน
else default statement;              // ไม่เช่นนั้น statement จะถูกดำเนินการ
```

ตัวอย่างที่ 6.11 ออกแบบวงจร SOP (sum-of-products) สำหรับเกต AND และ OR ดังโมดูลเชิงพฤติกรรมในรูปที่ 6.38 เอาท์พุท z1 เป็น 1 เมื่อ $x_1x_2=11$ หรือ $x_3x_4=11$ รูปที่ 6.39 แสดง test bench ของวงจрдังกล่าวพร้อมด้วยผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.40 และ 6.41

<pre>//sum-of-products equation using if-else module sop_if_else(x1, x2, x3, x4, z1); input x1, x2, x3, x4; output reg z1;</pre>	<pre>always @ (x1 or x2 or x3 or x4) begin if ((x1 && x2) (x3 && x4)) z1 = #2 1; else z1 = #2 0; end endmodule</pre>
--	---


รูปที่ 6.38 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจรตัวอย่างที่ 6.11

<pre>//test bench for sop_if_else module sop_if_else_tb_v; reg x1, x2, x3, x4; wire z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) sop_if_else uut (.x1(x1), .x2(x2), .x3(x3), .x4(x4), .z1(z1));</pre>	<pre>//apply input vectors and display variables initial begin: apply_stimulus reg [4:0] invest; for (invest=0; invest<16; invest=invest+1) begin {x1, x2, x3, x4} = invest [4:0]; #10 \$display ("x1 x2 x3 x4 = %b, z1 = %b", {x1, x2, x3, x4}, z1); end end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 6.39 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.38

x1 x2 x3 x4 = 0000, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 0110, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1011, z1 = 1
x1 x2 x3 x4 = 0001, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 0111, z1 = 1	x1 x2 x3 x4 = 1100, z1 = 1
x1 x2 x3 x4 = 0010, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1000, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1101, z1 = 1
x1 x2 x3 x4 = 0011, z1 = 1	x1 x2 x3 x4 = 1001, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1110, z1 = 1
x1 x2 x3 x4 = 0100, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1010, z1 = 0	x1 x2 x3 x4 = 1111, z1 = 1
x1 x2 x3 x4 = 0101, z1 = 0		

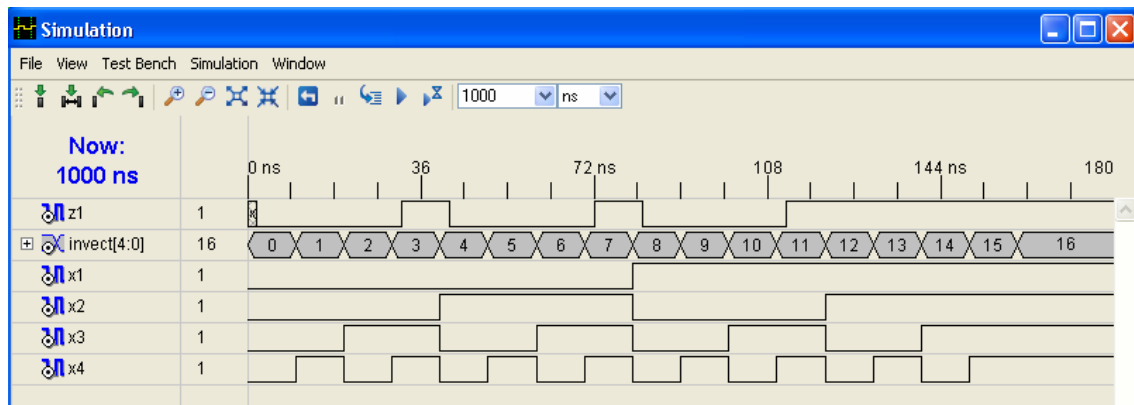รูปที่ 6.40 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.39



รูปที่ 6.41 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.39

ตัวอย่างที่ 6.12 ออกแบบวงจร modulo-16 ด้วยโมเดลเชิงพฤติกรรมดังรูปที่ 6.42 ลำดับของการนับถูกกำหนดโดยตัวดำเนินการ modulus ได้เป็นลำดับ 0000, 0001, 0010, 0011, ..., 1111, 0000 รูปที่ 6.43 แสดง test bench ของวงจร พร้อมทั้งผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.44 และ 6.45

<pre>//behavior modulo-16 counter module mod_16(clk, rst_n, count); input clk, rst_n; output reg [3:0] count;</pre>	<pre>always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (rst_n==0) count <= 4'b0000; else count <= (count + 1) % 16; end endmodule</pre>
---	---


รูปที่ 6.42 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร 4-bit parallel-in serial-out shift register โดยใช้คำสั่งที่เป็น non-blocking

<pre>//test bench for modulo-16 counter module mod_16_tb_v; reg clk, rst_n; wire [3:0] count; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mod_16 uut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .count(count)); //display count initial \$monitor ("count = %b", count); //define reset initial begin #0 rst_n = 1'b0; //assert reset #5 rst_n = 1'b1; //deassert reset end</pre>	<pre>//define clock initial begin #0 clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end //define length of simulation initial begin #330 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 6.43 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.42


count = 0000 count = 0001 count = 0010 count = 0011 count = 0100 count = 0101	count = 0110 count = 0111 count = 1000 count = 1001 count = 1010 count = 1011	count = 1100 count = 1101 count = 1110 count = 1111 count = 0000
--	--	--

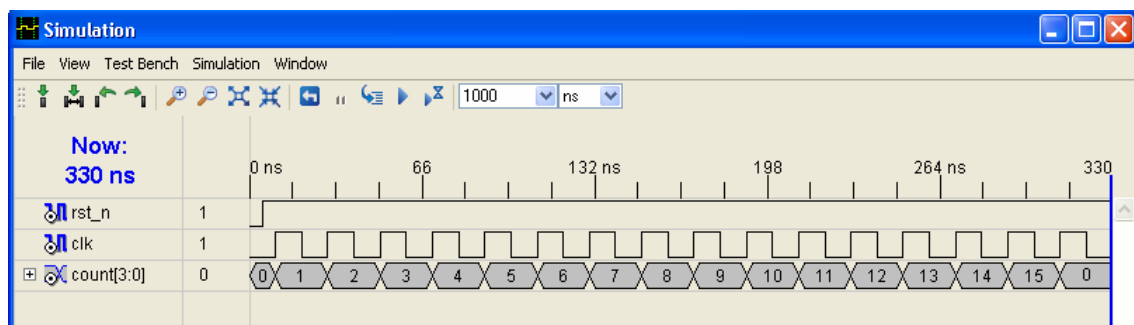รูปที่ 6.44 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.43



รูปที่ 6.45 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.43

 ตัวอย่างที่ 6.13 ออกแบบวงจร D flip-flop ซึ่งมีพอร์ทตามรูปที่ 6.46 โดยใช้โมเดลเชิงพฤติกรรมและคำสั่งเงื่อนไขได้ดังรูปที่ 6.47 พร้อมด้วย test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.48 6.49 และ 6.50 ตามลำดับ



รูปที่ 6.46 บล็อกไดอะแกรมของ D flip-flop สำหรับตัวอย่างที่ 6.13

<pre>// behavioral D flip-flop module d_ff_bh(rst_n, clk, d, q, q_n); input rst_n, clk, d; output q, q_n; reg q; assign q_n = ~q;</pre>	<pre>always @(negedge rst_n or posedge clk) begin if (rst_n == 0) q <= 1'b0; else q <= d; end endmodule</pre>
--	---


รูปที่ 6.47 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร D flip-flop สำหรับตัวอย่างที่ 6.13

<pre>//test bench for d_ff_bh module d_ff_bh_tb_v; reg rst_n, clk, d; wire q, q_n; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) d_ff_bh uut (.rst_n(rst_n), .clk(clk), .d(d), .q(q), .q_n(q_n)); initial \$monitor ("rst_n=%b, clk=%b, d=%b, q=%b, q_n=%b", rst_n, clk, d, q, q_n); //define clock initial begin #0 clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end</pre>	<pre>initial begin #0 rst_n = 1'b0; d = 1'b0; #5 rst_n = 1'b1; #10 d = 1'b1; #10 d = 1'b1; #10 d = 1'b0; #10 d = 1'b1; #10 d = 1'b0; #10 d = 1'b0; #10 d = 1'b0; #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 6.48 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.47


rst_n=0, clk=0, d=0, q=0, q_n=1	rst_n=1, clk=1, d=1, q=1, q_n=0	rst_n=1, clk=1, d=0, q=1, q_n=0
rst_n=1, clk=0, d=0, q=0, q_n=1	rst_n=1, clk=1, d=0, q=1, q_n=0	rst_n=1, clk=0, d=0, q=1, q_n=0
rst_n=1, clk=1, d=0, q=0, q_n=1	rst_n=1, clk=0, d=0, q=1, q_n=0	rst_n=1, clk=1, d=0, q=0, q_n=1
rst_n=1, clk=1, d=1, q=0, q_n=1	rst_n=1, clk=0, d=1, q=1, q_n=0	rst_n=1, clk=0, d=0, q=0, q_n=1
rst_n=1, clk=0, d=1, q=0, q_n=1	rst_n=1, clk=1, d=1, q=1, q_n=0	

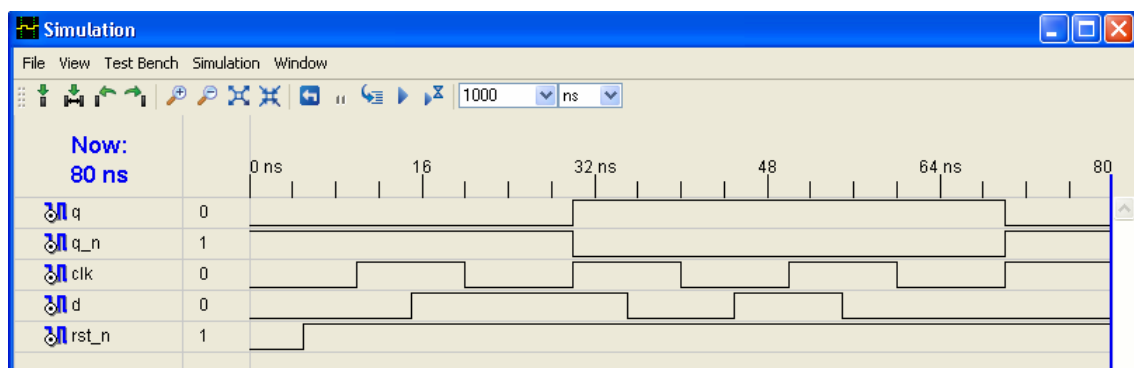รูปที่ 6.49 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.48



รูปที่ 6.50 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.48

 ตัวอย่างที่ 6.14 ออกแบบวงจร JK flip-flop ซึ่งมีพอร์ทตามรูปที่ 6.51 โดยใช้โมเดลเชิงพฤติกรรมและคำสั่งเงื่อนไขได้ดังรูปที่ 6.52 พร้อมด้วย test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.53 6.54 และ 6.55 ตามลำดับ



รูปที่ 6.51 บล็อกไดอะแกรมของ JK flip-flop สำหรับตัวอย่างที่ 6.14

<pre>//behavioral JK flip-flop module jkff_bh(clk, j, k, set_n, rst_n, q, q_n); input clk, j, k, set_n, rst_n; output reg q, q_n; initial q = 1'b0; always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge set_n) begin if (~rst_n) begin q <= 1'b0; q_n <= 1'b1; end else if (~set_n) begin q <= 1'b1; q_n <= 1'b0; end end end</pre>	<pre> else if (j==1'b0 && k==1'b0) begin q <= q; q_n <= q_n; end else if (j==1'b0 && k==1'b1) begin q <= 1'b0; q_n <= 1'b1; end else if (j==1'b1 && k==1'b0) begin q <= 1'b1; q_n <= 1'b0; end else if (j==1'b1 && k==1'b1) begin q <= q_n; q_n <= q; end end end endmodule</pre>
---	--


รูปที่ 6.52 โมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจร JK flip-flop สำหรับตัวอย่างที่ 6.14

<pre>// test bench for JK flip-flop module jkff_bh_tb_v; reg clk, j, k, set_n, rst_n; wire q, q_n; jkff_bh uut (.clk(clk), .j(j), .k(k), .set_n(set_n), .rst_n(rst_n), .q(q), .q_n(q_n)); //display outputs at simulation time initial \$monitor (\$time, " q = %b, q_n = %b", q, q_n); initial begin set_n = 1'b1; rst_n = 1'b0;</pre>	<pre> j = 1'b0; k = 1'b0; clk = 1'b0; #3 rst_n = 1'b1; forever #5 clk = ~clk; end initial begin #10 j = 1'b1; k = 1'b0; //set #10 j = 1'b1; k = 1'b1; //toggle reset #10 j = 1'b1; k = 1'b1; //togle set #10 j = 1'b0; k = 1'b0; //no change (set) #10 j = 1'b0; k = 1'b1; //reset #10 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 6.53 Test bench สำหรับโมเดลของรูปที่ 6.52

0	q = 0, q_n = 1
18	q = 1, q_n = 0
28	q = 0, q_n = 1
38	q = 1, q_n = 0
58	q = 0, q_n = 1

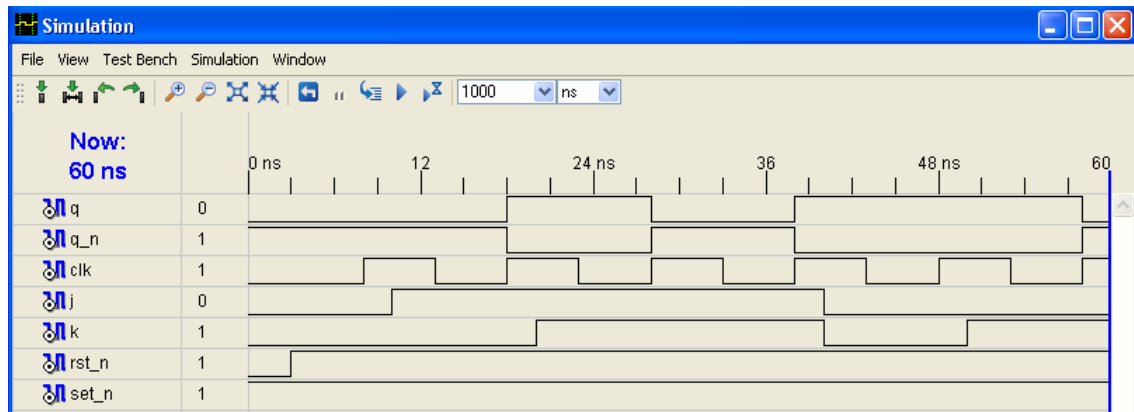รูปที่ 6.54 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.53



รูปที่ 6.55 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.53

1.23 คำสั่ง case

คำสั่ง **case** เป็นคำสั่งเงื่อนไขแบบหลายทาง มีความเหมาะสมสำหรับการใช้แทนคำสั่ง **if...else if** ที่ซ้อนกันหลายๆชั้น ไวยากรณ์การใช้งานเป็นดังนี้

```

case (expression)
    case_item1 : procedural_statement1;
    case_item2 : procedural_statement2;
    case_item3 : procedural_statement3;
    ...
    case_itemn : procedural_statementn;
default : default_statement;
endcase

```

นิพจน์ (expression) ในวงเล็บถูกเปรียบเทียบกับทางเลือก (case item) แบบบิตต่อบิต ในแต่ละรอบของการทำงานมีเพียงทางเลือกเดียวที่เท่ากับทุกบิตในนิพจน์เท่านั้นที่จะถูกดำเนินการ ในกรณีไม่มีทางเลือกใดตรงกับนิพจน์เลย ทางเลือกโดยปริยาย (**default**) จะถูกดำเนินการ

ตัวอย่างที่ 6.15 ออกแบบวงจร 4-bit Gray code counter โดยใช้โมเดลเชิงพฤติกรรมและคำสั่ง **case** ได้ดังรูปที่ 6.56 พร้อมด้วย test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.57 6.58 และ 6.59 ตามลำดับ

<pre>//behavioral 4-bit Gray code counter module gray4_case(clk, rst_n, count); input clk, rst_n; output reg [3:0] count; reg [3:0] next_count; //internal register //set next count always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin if (~rst_n) count <= 4'b0000; else count <= next_count; end</pre>	<pre>//determine next count always @(count) begin case (count) 4'b0000 : next_count = 4'b0001; 4'b0001 : next_count = 4'b0011; 4'b0011 : next_count = 4'b0010; 4'b0010 : next_count = 4'b0110; 4'b0110 : next_count = 4'b0111; 4'b0111 : next_count = 4'b0101; 4'b0101 : next_count = 4'b0100; 4'b0100 : next_count = 4'b1100; 4'b1100 : next_count = 4'b1101; 4'b1101 : next_count = 4'b1111; 4'b1111 : next_count = 4'b1110; 4'b1110 : next_count = 4'b1010; 4'b1010 : next_count = 4'b1011; 4'b1011 : next_count = 4'b1001; 4'b1001 : next_count = 4'b1000; 4'b1000 : next_count = 4'b0000; default : next_count = 4'b0000; endcase end endmodule</pre>
---	---


รูปที่ 6.56 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร 4-bit Gray code counter

<pre>//test bench for 4-bit Gray code counter using case module gray4_case_tb_v; reg clk, rst_n; wire [3:0] count; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) gray4_case uut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .count(count)); initial \$monitor ("count = %b", count); //define reset initial begin #0 rst_n = 1'b0; #5 rst_n = 1'b1; end</pre>	<pre>//define clock initial begin #0 clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end //define length of simulation initial begin #330 \$stop; end endmodule</pre>
--	---

รูปที่ 6.57 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.56

count = 0000 count = 0001 count = 0011 count = 0010 count = 0110 count = 0111	count = 0101 count = 0100 count = 1100 count = 1101 count = 1111 count = 1110	count = 1010 count = 1011 count = 1001 count = 1000 count = 0000
--	--	--

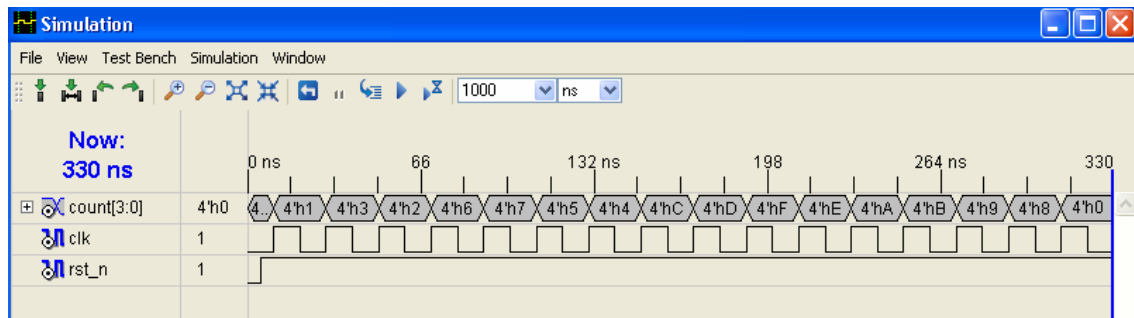รูปที่ 6.58 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.57



รูปที่ 6.59 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.57

ตัวอย่างที่ 6.16 ออกแบบวงจร 4-bit even-odd counter โดยใช้โมเดลเชิงพฤติกรรมและคำสั่ง **case** ได้ดังรูปที่ 6.60 พร้อมด้วย test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.61 6.62 และ 6.63 ตามลำดับ

<pre>//behavioral even-odd counter module even_odd_case(clk, rst_n, count); input clk, rst_n; output reg [3:0] count; reg [3:0] next_count; //internal register //set next count always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin if (~rst_n) count <= 4'b0000; else count <= next_count; end</pre>	<pre>//determine next count always @ (count) begin case (count) 4'b0000 : next_count = 4'b0010; 4'b0010 : next_count = 4'b0100; 4'b0100 : next_count = 4'b0110; 4'b0110 : next_count = 4'b1000; 4'b1000 : next_count = 4'b1010; 4'b1010 : next_count = 4'b1100; 4'b1100 : next_count = 4'b1110; 4'b1110 : next_count = 4'b0001; 4'b0001 : next_count = 4'b0011; 4'b0011 : next_count = 4'b0101; 4'b0101 : next_count = 4'b0111; 4'b0111 : next_count = 4'b1001; 4'b1001 : next_count = 4'b1011; 4'b1011 : next_count = 4'b1101; 4'b1101 : next_count = 4'b1111; 4'b1111 : next_count = 4'b0000; default : next_count = 4'b0000; endcase end endmodule</pre>
---	--


รูปที่ 6.60 โมเดลเชิงพฤติกรรมของวงจร 4-bit even-odd counter

<pre>// test bench for even-odd counter module even_odd_case_tb_v; reg clk, rst_n; wire [3:0] count; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) even_odd_case uut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .count(count)); initial \$monitor ("count = %b", count); Initial //define reset begin #0 rst_n = 1'b0; #5 rst_n = 1'b1; end</pre>	<pre>//define clock initial begin #0 clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end //define length of simulation initial begin #330 \$stop; end endmodule</pre>
--	--

รูปที่ 6.61 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.60

count = 0000 count = 0010 count = 0100 count = 0110 count = 1000	count = 1010 count = 1100 count = 1110 count = 0001	count = 0011 count = 0101 count = 0111 count = 1001	count = 1011 count = 1101 count = 1111 count = 0000
--	--	--	--

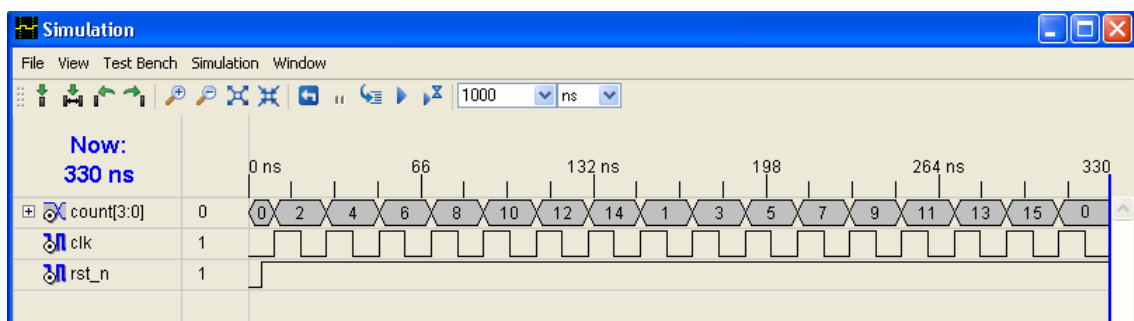รูปที่ 6.62 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.61



รูปที่ 6.63 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.61

ตัวอย่างที่ 6.17 ออกแบบวงจร 4-function ALU โดยใช้โมเดลเชิงพฤติกรรมและคำสั่ง **case** ได้ดังรูปที่ 6.64 พร้อมด้วย test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.65 6.66 และ 6.67 ตามลำดับ

<pre>//behavioral 4-bit ALU module alu4_bh(a, b, opcode, z); input [3:0] a, b; input [1:0] opcode; output reg [8:0] z; //define operation codes parameter addop = 2'b00, subop = 2'b01, mulop = 2'b10, div2op = 2'b11;</pre>	<pre>//perform operations always @ (a or b or opcode) begin case (opcode) addop: z = a + b; subop: z = a - b; mulop: z = a * b; div2op: z = a / 2; endcase end endmodule</pre>
--	--


รูปที่ 6.64 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร 4-function ALU

<pre>//test bench for 4-bit ALU module alu4_bh_tb_v; reg [3:0] a, b; reg [1:0] opcode; wire [8:0] z; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) alu4_bh uut (.a(a), .b(b), .opcode(opcode), .z(z)); //display variables initial \$monitor ("a=%b, b=%b, opcode=%b, result=%b", a, b, opcode, z);</pre>	<pre>//apply input vectors initial begin // add operation #0 a=4'b0010; b=4'b1101; opcode=2'b00; #10 a=4'b1111; b=4'b1111; opcode=2'b00; // subtract operation #10 a=4'b1000; b=4'b0111; opcode=2'b01; #10 a=4'b0100; b=4'b1000; opcode=2'b01; //multiply operation #10 a=4'b0100; b=4'b0111; opcode=2'b10; #10 a=4'b1111; b=4'b1111; opcode=2'b10; // divided by 2 operation #10 a=4'b0100; opcode=2'b11; #10 a=4'b0111; opcode=2'b11; #10 a=4'b0001; opcode=2'b11; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 6.65 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.64


a=0010, b=1101, opcode=00, result=000001111
a=1111, b=1111, opcode=00, result=000011110
a=1000, b=0111, opcode=01, result=000000001
a=0100, b=1000, opcode=01, result=111111100
a=0100, b=0111, opcode=10, result=000011100
a=1111, b=1111, opcode=10, result=011100001
a=0100, b=1111, opcode=11, result=000000010
a=0111, b=1111, opcode=11, result=000000011
a=0001, b=1111, opcode=11, result=000000000

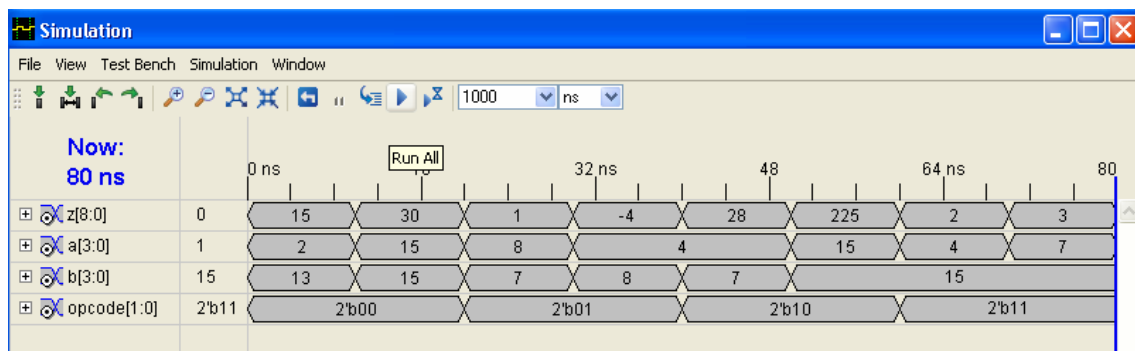รูปที่ 6.66 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.65



รูปที่ 6.67 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.65

ตัวอย่างที่ 6.18 ออกแบบวงจร Moore finite state machine (FSM) ตามรูปแผนภาพสถานะ (state diagram) ดังรูปที่ 6.68 โดยหลักการของ Moore เอาท์พุทจะขึ้นกับสเตตแต่เพียงอย่างเดียว และสเตตถัดไป (next state) ขึ้นกับสเตตปัจจุบัน (present state) และอินพุท โมดูลเชิงพฤติกรรมสำหรับแผนภาพดังกล่าวถูกแสดงดังรูปที่ 6.69 สังเกตเห็นว่าการใช้บล็อก always สำหรับการคำนวณเอาท์พุทซึ่งมีเพียงสเตตเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนด เอาท์พุท และมีการใช้บล็อก always แยกต่างหากสำหรับการคำนวณสเตตถัดไปซึ่งมีทั้งสเตตปัจจุบันและอินพุทเป็นตัวกำหนดสเตตถัดไป test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.70 6.71 และ 6.72 ตามลำดับ

 

รูปที่ 6.68 แผนภาพสถานะของ Moore finite state machine (FSM) สำหรับตัวอย่างที่ 6.18

<pre>//behavioral Moore FSM1 module moore_fsm1(clk, rst_n, x1, y, z1, z2); input clk, rst_n, x1; output reg [2:0] y; output reg z1, z2; reg [2:0] next_state; //assign state codes parameter state_a = 3'b001, state_b = 3'b101, state_c = 3'b011, state_d = 3'b000, state_e = 3'b111; //set next state always @ (posedge clk) begin if (~rst_n) y <= state_a; else y <= next_state; end</pre>	<pre>//determine outputs always @ (y) begin if (y == state_d) z1 = 1'b1; else z1 = 1'b0; if (y == state_e) z2 = 1'b1; else z2 = 1'b0; end //determine next state always @ (y or x1) begin case (y) state_a : if (x1) next_state = state_c; else next_state = state_b; state_b : if (x1) next_state = state_d; else next_state = state_e; state_c : if (x1) next_state = state_e; else next_state = state_d; state_d : next_state = state_a; state_e : next_state = state_a; default : next_state = state_a; endcase end</pre>
--	---


รูปที่ 6.69 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร Moore finite state machine (FSM) สำหรับตัวอย่างที่ 6.18

<pre>//test bench for Moore FSM1 module moore_fsm1_tb_v; reg clk, rst_n, x1; wire [2:0] y; wire z1, z2; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) moore_fsm1 uut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .x1(x1), .y(y), .z1(z1), .z2(z2)); initial \$monitor ("x1 = %b, state = %b, z1 = %b, z2 = %b", x1, y, z1, z2); //define clock initial begin clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end //define input sequence initial begin #0 rst_n = 1'b0; //reset to state_a #15 rst_n = 1'b1; x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_b x1 = 1'b1; @ (posedge clk) //go to state_d; assert z1 end endmodule</pre>	<pre>x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b1; @ (posedge clk) //go to state_c x1 = 1'b1; @ (posedge clk) //go to state_e; assert z2 x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_b x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_e; assert z2 x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b1; @ (posedge clk) //go to state_c x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_d; assert z1 x1 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a #10 \$stop;</pre>
--	---


รูปที่ 6.70 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.69

<pre>x1 = x, state = xxx, z1 = x, z2 = x x1 = x, state = 001, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 001, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 1, state = 101, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 000, z1 = 1, z2 = 0 x1 = 1, state = 001, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 1, state = 011, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 111, z1 = 0, z2 = 1 x1 = 0, state = 001, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 101, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 111, z1 = 0, z2 = 1 x1 = 1, state = 001, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 011, z1 = 0, z2 = 0 x1 = 0, state = 000, z1 = 1, z2 = 0 x1 = 0, state = 001, z1 = 0, z2 = 0</pre>
--

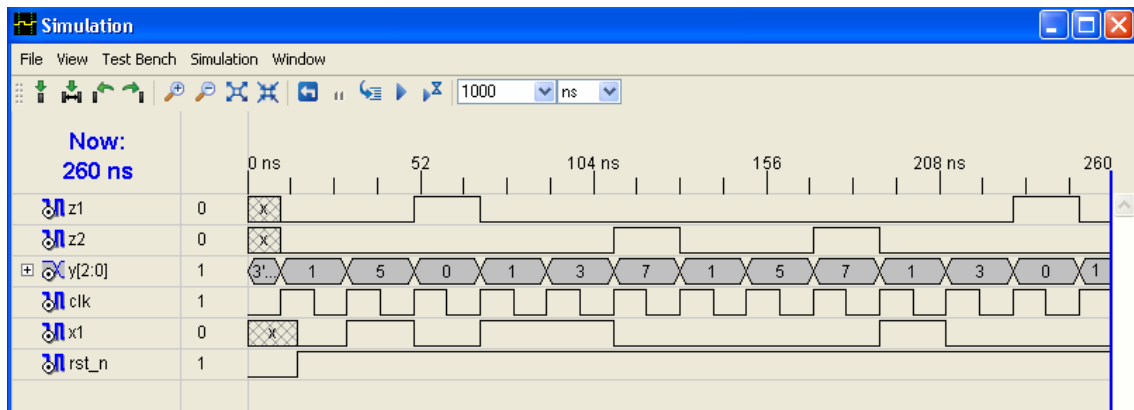รูปที่ 6.71 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.70



ตัวอย่างที่ 6.19 ออกแบบวงจร Mealy finite state machine (FSM) ตามรูปแผนภาพสถานะ (state diagram) ดังรูปที่ 6.73 โดยหลักการของ Mealy ทั้งเอาต์พุตและสเตตถัดไป (next state) ขึ้นกับสเตตปัจจุบัน (present state) และอินพุต โมดูลเชิงพฤติกรรมสำหรับแผนภาพดังกล่าวถูกแสดงดังรูปที่ 6.74 สังเกตเห็นว่ามีการใช้บล็อก always สำหรับการคำนวณเอาต์พุตซึ่งมีทั้งสเตตและอินพุตเป็นตัวกำหนดเอาต์พุต และมีการใช้บล็อก always แยกต่างหากสำหรับการคำนวณสเตตถัดไปซึ่งมีทั้งสเตตปัจจุบันและอินพุตเป็นตัวกำหนดสเตตถัดไป เช่นกัน test bench ของวงจร และผลการจำลองการทำงานดังรูปที่ 6.75 6.76 และ 6.77 ตามลำดับ

 

<pre>//behavioral Mealy FSM module mealy_fsm1(clk, rst_n, x1, x2, y, z1); input clk, rst_n, x1, x2; output reg z1, y; reg next_state; //define state codes parameter state_a = 1'b0, state_b = 1'b1; //set next state always @ (posedge clk) begin if (~rst_n) y <= state_a; else y <= next_state; end</pre>	<pre>//determine outputs always @ (x1) begin if ((y == state_a) && (x1 == 1'b1)) z1 = 1'b1; else z1 = 1'b0; end //determine outputs always @ (y or x1 or x2) begin case (y) state_a: if (x1) next_state = state_b; else next_state = state_a; state_b: if (x2) next_state = state_a; else next_state = state_b; default: next_state = state_a; endcase end endmodule</pre>
--	---


รูปที่ 6.74 โมดูลเชิงพฤติกรรมของวงจร Mealy finite state machine (FSM) สำหรับตัวอย่างที่ 6.19

<pre>//test bench for Mealy FSM module mealy_fsm1_tb_v; reg clk, rst_n, x1, x2; wire y, z1; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) mealy_fsm1 uut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .x1(x1), .x2(x2), .y(y), .z1(z1)); //display variables initial \$monitor ("x1=%b, x2=%b, state=%b, z1=%b", x1, x2, y, z1); //define clock initial begin clk = 1'b0; forever #10 clk = ~clk; end //define input sequence initial begin #0 rst_n = 1'b0; //reset to state_a #15 rst_n = 1'b1;</pre>	<pre>x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b1; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //assert z1; go to state_b x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_b x1 = 1'b0; x2 = 1'b1; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a x1 = 1'b1; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //assert z1; go to state_b x1 = 1'b0; x2 = 1'b0; @ (posedge clk) //go to state_a #10 \$stop; end endmodule</pre>
---	--

รูปที่ 6.75 Test bench สำหรับโมดูลของรูปที่ 6.74

x1=x, x2=x, state=x, z1=x	x1=0, x2=1, state=1, z1=0
x1=x, x2=x, state=0, z1=x	x1=0, x2=0, state=0, z1=0
x1=0, x2=0, state=0, z1=0	x1=1, x2=0, state=0, z1=1
x1=1, x2=0, state=0, z1=1	x1=0, x2=0, state=1, z1=0
x1=0, x2=0, state=1, z1=0	

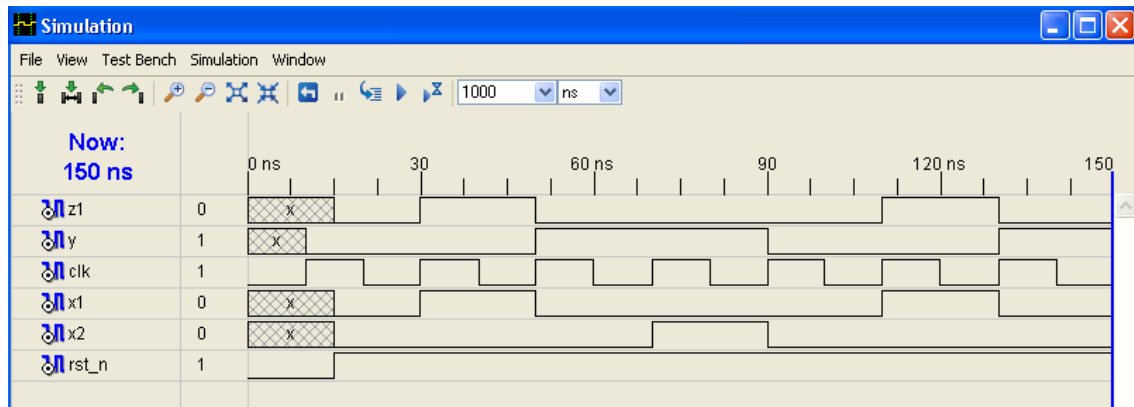รูปที่ 6.76 ผลลัพธ์ของ test bench รูปที่ 6.75



รูปที่ 6.77 รูปคลื่นของ test bench รูปที่ 6.75

1.24 คำสั่ง loop

6.5.1 For loop

6.5.2 While loop

6.5.3 Repeat loop

6.5.4 Forever loop

1.25 คำสั่งบล็อก

6.6.1 บล็อกเชิงลำดับ

6.6.2 บล็อกขนาน

1.26 การกำหนดค่าต่อเนื่องเชิงกระบวนการคำสั่ง

6.7.1 Assign ... Deassign

6.7.2 Force ... Release

ภาคผนวก

VHDL / Verilog

1. entity / module

VHDL	Verilog
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity entity_name is port (port_name_1 : mode type; port_name_n : mode type); end entity_name; architecture arch_name of entity_name is architecture declarations begin architecture statements end arch_name;</pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ns module module_name (port lists); input <[bit_width]> in_1,..., in_n ; output <[bit_width]> out_1, ..., out_n; inout <[bit_width]> inout_1, ..., inout_n; ... endmodule</pre>

Ex. AND-OR-INVERTER

VHDL	Verilog
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity aoi is port (a, b, c : in std_logic; x : out std_logic); end aoi; architecture rtl_aoi of aoi is begin x <= not ((a and b) or c); end rtl_aoi;</pre>	<pre> `timescale 1ns / 1ns module aoi (x, a, b, c); input a, b, c; output x; assign x = ~((a & b) c); endmodule</pre>

2. Object, type

VHDL	Verilog
signal signal_name : type;	reg <[bit_width]> register_name;
variable variable_name : type;	wire <[bit_width]> wire_name;
constant constant_name : type;	parameter <[bit_width]> parameter_name;

Ex.

VHDL	Verilog
signal s : std_logic ;	reg s;
variable v: std_logic_vector (7 downto 0);	wire [7:0] v;
constant c: std_logic := '1';	parameter p = 1;

3. Operators

VHDL		Verilog	
Arithmetic		Arithmetic	
+	Add	+	Add
-	Subtract	-	Subtract
*	Multiply	*	Multiply
/	Divide	/	Divide
**	Power	%	Modulus
abs	Absolute		
Logical		Bitwise	
and	AND	~	Bitwise inverter
or	OR	&	Bitwise AND
not	NOT	 	Bitwise OR
nand	NAND	^	Bitwise EX-OR
nor	NOR	~^	Bitwise EX-NOR
xor	EX-OR		
		Reduction	
		&	Reduction AND
		~&	Reduction NAND
		 	Reduction OR
		~ 	Reduction NOR
		^	Reduction EX-OR
		~^	Reduction EX-NOR

		Logical	
		!	Logical negation
		&&	Logical AND
			Logical OR
Equality		Equality	
=	Equality	==	Logical equality
/=	Inequality	!=	Logical inequality
		===	Case equality
		!==	Case inequality
Relational		Relational	
>	Greater than	>	Greater than
<	Less than	<	Less than
>=	Greater than or equal	>=	Greater than or equal
<=	Less than or equal	<=	Less than or equal
		Shift	
		<<	Left shift
		>>	Right shift
		Conditional	
		?:	Conditional
Concatenation		Concatenation	
&	Concatenation	{,}	Concatenation
		Replication	
		{ { }	Replication

4. Concurrent signal assignment / assign statement

VHDL	Verilog
signal_name <= expression <after time>;	assign <#time> wire_name = expression;

Ex.

VHDL	Verilog
x <= a and b after 10 ns;	`timescale 1 ns / 1 ns assign #10 x = a & b;

5. Conditional signal assignment / conditional assign statement

VHDL	Verilog
<pre>signal_name <= expression_1 <after time_1> when condition else expression_2 <after time_2>;</pre>	<pre>assign <#time> wire_name = condition? expression_1 : expression_2;</pre>

6. process / always , initial

VHDL	Verilog
<pre><label:> process <(sensitivity list)> {Declarations} begin {Sequential statements} end process;</pre>	<pre>always <@(sensitivity list)> begin <:label> {Declaration} {Sequential statements} end initial <@(sensitivity list)> begin <:label> {Declaration} {Sequential statements} end</pre>
Inside process	Inside always, initial blocks
<pre>Sequential signal assignment Variable assignment if case for loop, while loop, loop wait on, wait for, wait until etc.</pre>	<pre>Procedural assignment if case for, while, forever wait etc.</pre>

Ex. Combinational circuit: multiplexer

VHDL	Verilog
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity mux is port (a, b, s : in std_logic; x : out std_logic); end mux; architecture arch_mux of mux is signal w1 : std_logic; begin process (a, b, s) variable tmp: std_logic; begin if (s = '1') then tmp := a; else tmp := b; end if; w1 <= tmp; end process; process (w1) begin x <= not w1; end process; end arch_mux; </pre>	<pre> `timescale 1 ns / 1 ns module mux (x, a, b, s); input a, b, s; output x; reg x, w1, tmp; always @(a or b or s) begin if (s == 1'b1) tmp = a; else tmp = b; w1 <= tmp; end always @(w1) begin x <= ~w1; end endmodule </pre>

Ex. Sequential circuit: flip-flop

VHDL	Verilog
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity dff is port (d, clk, rst : in std_logic; q, xq : out std_logic); end dff; architecture arch_dff of dff is begin process (clk, rst) begin if (rst = '0') then q <= '0'; xq <= '1'; elsif (clk'event and clk = '1') then q<= d; xq <= not d; end if; end process; end arch_dff; </pre>	<pre> module dff (d, clk, rst, q, xq); input d, clk, rst; output q, xq; reg q, xq; always @(posedge clk or negedge rst) begin if (rst == 1'b0) begin q <= 1'b0; xq <= 1'b1; end else begin q <= d; xq <= ~d; end end endmodule </pre>

7. Sequential signal assignment / procedural non-blocking assignment

VHDL	Verilog
signal_name <= expression <after time>;	register_name <= <#time> expression;

Ex. Swap a and b

VHDL	Verilog
<pre> process (a, b) begin a <= b; b <= a; end process; </pre>	<pre> always @(a or b) begin a <= b; b <= a; end </pre>

8. Variable assignment / procedural blocking assignment

VHDL	Verilog
variable_name := expression <after time>;	register_name = <#time> expression;

Ex. Does not swap a and b

VHDL	Verilog
process (a, b) begin a := b; b := a; end process;	always @(a or b) begin a = b; b = a; end

9. if statement

VHDL	Verilog
if (condition_1) then statement_1 elsif (condition_2) then statement_2 else Statement_3 end if;	if (condition_1) statement_1 else if (condition_2) statement_2 else Statement_3

Ex.

VHDL	Verilog
if (cond_1 = '1') then x <= a; elsif (cond_2 = '1') then x <= b; else x <= c; end if;	if (cond_1 == 1'b1) x <= a; else if (cond_2 == 1'b1) then x <= b; else x <= c;

10. case statement

VHDL	Verilog
case expression is when value_1 => statement_1 when value_2 => statement_2 ... when others => statement_x end case;	case (expression) value_1 : statement_1 value_2 : statement_2 ... default : statement_x endcase

Ex.

VHDL	Verilog
case sel is when "00" => x <= a; when "01" => x <= b; when "10" => x <= c; when "11" => x <= d; when others => x <= 'X'; end case;	case (sel) 2'b00: x <= a; 2'b01: x <= b; 2'b10: x <= c; 2'b11: x <= d; default: x <= 1'bx; endcase

11. for statement

VHDL	Verilog
for index in range loop Statement end loop;	for (expression_1; condition; expression_2) Statement

Ex.

VHDL	Verilog
for i in 0 to 7 loop x(i) <= y(7 - i); end loop;	for (i = 0; i <= 7; i = i+1) x[i] <= y[7 - i];

12. while statement

VHDL	Verilog
while condition loop Statement end loop;	while (condition) Statement

Ex.

VHDL	Verilog
i := 0; while (i <= 7) loop x(i) <= y(7-i); i := i + 1; end loop;	i = 0; while (i <= 7) begin x[i] <= y[7-i]; i = i + 1; end

13. loop / forever

VHDL	Verilog
loop Statement end loop;	forever statement

Ex.

VHDL	Verilog
<i>i</i> := 0; loop <i>x</i> (<i>i</i>) <= <i>y</i> (7- <i>i</i>); <i>i</i> := <i>i</i> + 1; exit when (<i>i</i> = 8); end loop;	<i>i</i> := 0; forever begin: forever_block <i>x</i> [<i>i</i>] <= <i>y</i> [7- <i>i</i>]; <i>i</i> = <i>i</i> + 1; if (<i>i</i> == 8) disable forever_block; end

14. wait for /

VHDL	Verilog
wait for time;	# time;

Ex.

VHDL	Verilog
wait for 100 ns;	# 100;

15. wait until / wait

VHDL	Verilog
wait until condition;	wait (condition);

Ex.

VHDL	Verilog
wait until <i>c</i> = '1';	wait (<i>c</i> == 1'b1);

16. wait on / @

VHDL	Verilog
wait on sensitivity list;	@ (sensitivity list);

Ex.

VHDL	Verilog
wait on a, b, c;	@(a or b or c);

17. wait / \$stop, \$finish

VHDL	Verilog
wait; หยุด process แต่ไม่หยุด simulation	\$stop; หยุด simulation \$finish; จบ simulation

18. function

VHDL	Verilog
function function_name ({<object type> parameter_name {, parameter_name}: <in> type;} <object type> parameter_name {, parameter_name}: <in> type) return type is {declaration} begin {sequential statement} return expression; end <function_name>;	function <[bit_width]> function_name; { input <[bit_width]> parameter_name {, parameter_name};} {declaration} {sequential statement} endfunction

Ex.

VHDL	Verilog
function sign_extend (a: std_logic_vector (3 downto 0)) return std_logic_vector is begin if (a(3) = '1') then return ("1111" & a); else return ("0000" & a); end if; end sign_extend; x <= sign_extend(a); // call function	function [7:0] sign_extend; input [3:0] a; if (a[3]) sign_extend = {4'b1111, a}; else sign_extend = {4'b0000, a}; endfunction x <= sign_extend(a); // call function

19. procedure / task

VHDL	Verilog
<pre> procedure procedure_name ({<object_type> parameter_name {, parameter_name}: <mode> type;} <object_type> parameter_name {, parameter_name}: <mode> type) is {declaration} begin {sequential statement} return; end procedure_name; </pre>	<pre> task task_name; {input <[bit_width]> parameter_name {, parameter_name};} {output <[bit_width]> parameter_name {, parameter_name};} {inout <[bit_width]> parameter_name {, parameter_name};} {declaration} {sequential statement} endtask </pre>

Ex.

VHDL	Verilog
<pre> procedure sign_extend (constant a: in std_logic_vector (3 downto 0); signal x: out std_logic_vector (7 downto 0)) is begin if (a(3) = '1') then x <= "1111" & a; else x <= "0000" & a; end if; end sign_extend; sign_extend(a, x); // cal procedure </pre>	<pre> task sign_extend; input [3:0] a; output [7:0] x; if (a[3]) x = {4'b1111, a}; else x = {4'b0000, a}; endtask sign_extend(a, x); // call task </pre>

20. component, instantiation, configuration

VHDL	Verilog
<pre> component component_name port ({port_name{, port_name}: mode type;} port_name{, port_name}: mode type); end component; label: component_name port map (<port_name ==>> object_name {, <port_name ==>> object_name}); configuration configuration_name of entity_name is for arch_name for label: component_name use entity library_name.entity_name(arch_name); end for; for label: component_name use configuration library_name.configuration_name; end for; end for; end configuration_name; </pre>	<pre> module_name instance_name (object_name{, object_name}); module_name instance_name (.port_name(object_name) {, .port_name(object_name)}); </pre>

Ex. AND-OR-INV

VHDL	Verilog
<pre> library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity aoi is port (a, b, c: in std_logic; x: out std_logic); end aoi; </pre>	<pre> module aoi (x, a, b, c); input a, b, c; output x; </pre>

<pre> architecture struct of aoi is component and2 port (a, b: in std_logic; x: out std_logic); end component; component or2 port (a, b: in std_logic; x: out std_logic); end component; component inv port (a: in std_logic; x: out std_logic); end component; signal w1, w2: std_logic; begin i0: and2 port map (a => a, b => b, x => w1); i1: or2 port map (a => w1, b => c, x => w2); i2: inv port map (a => w2, x => x); end struct; </pre>	<pre> wire w1, w2; and2 i0 (.a(a), .b(b), .x(w1)); or2 i1 (.a(w1), .b(c), .x(w2)); inv i2 (.a(w2), .x(x)); endmodule </pre>
---	--

21. package, library, use / 'include

VHDL	Verilog
<pre> package package_name is {declaration} end package_name; package body package_name is {sub-program definitions} end package_name; library library_name; use library_name.package_name.all; </pre>	<pre> 'include "file_name" </pre>

Ex.

VHDL	Verilog
<pre> package component_pack is component and2 port (a, b: in std_logic; x: out std_logic); end component; component or2 port (a, b: in std_logic; x: out std_logic); end component; component inv port (a: in std_logic; x: out std_logic); end component; end component_pack; library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use work.component_pack.all; entity aoi is port(a, b, c: in std_logic; x: out std_logic); end aoi; architecture struct of aoi is signal w1, w2: std_logic; begin i0: and2 port map(a=>a, b=>b, x=>w1); end struct; </pre>	<pre> #include "global_parameters.v" </pre>

ภาคผนวก

Blocking / Non-Blocking


คำสั่งที่เป็น blocking จะทำงานลงมาทีละบรรทัดหรือ เป็นลำดับขั้นนั่นเอง และเป็นลักษณะของการกำหนดค่าตัวแปรโดยใช้สัญลักษณ์ "=" เป็นตัวกำหนดค่า

คำสั่งที่เป็น non-blocking จะทำงานพร้อมกันทุกบรรทัดหรือ เป็นแบบแข่งขานั่นเอง และเป็นลักษณะของการกำหนดค่าทางด้านซ้ายของ สัญลักษณ์ "<=" มาไว้ที่ตัวแปรทางด้านขวามือ


ตัวอย่างที่ 1 Flip-flop based digital delay line

non-blocking	blocking
<pre> module nonblocking(x1, clk, z1); input x1, clk; output z1; reg q1, q2, z1; always @(posedge clk) begin q1 <= x1; q2 <= q1; z1 <= q2; end endmodule </pre>	<pre> module blocking(x1, clk, z1); input x1, clk; output z1; reg q1, q2, z1; always @(posedge clk) begin q1 = x1; q2 = q1; z1 = q2; end endmodule </pre>

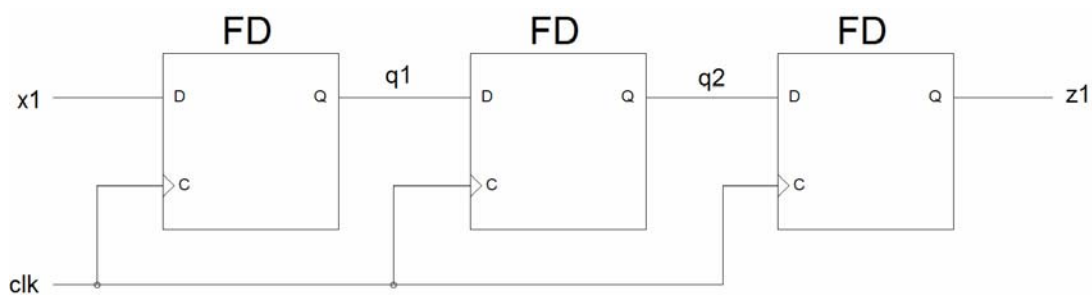
รูปที่ b1 โมดูล Verilog ของ non-blocking และ blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1



 
รูปที่ b2 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1



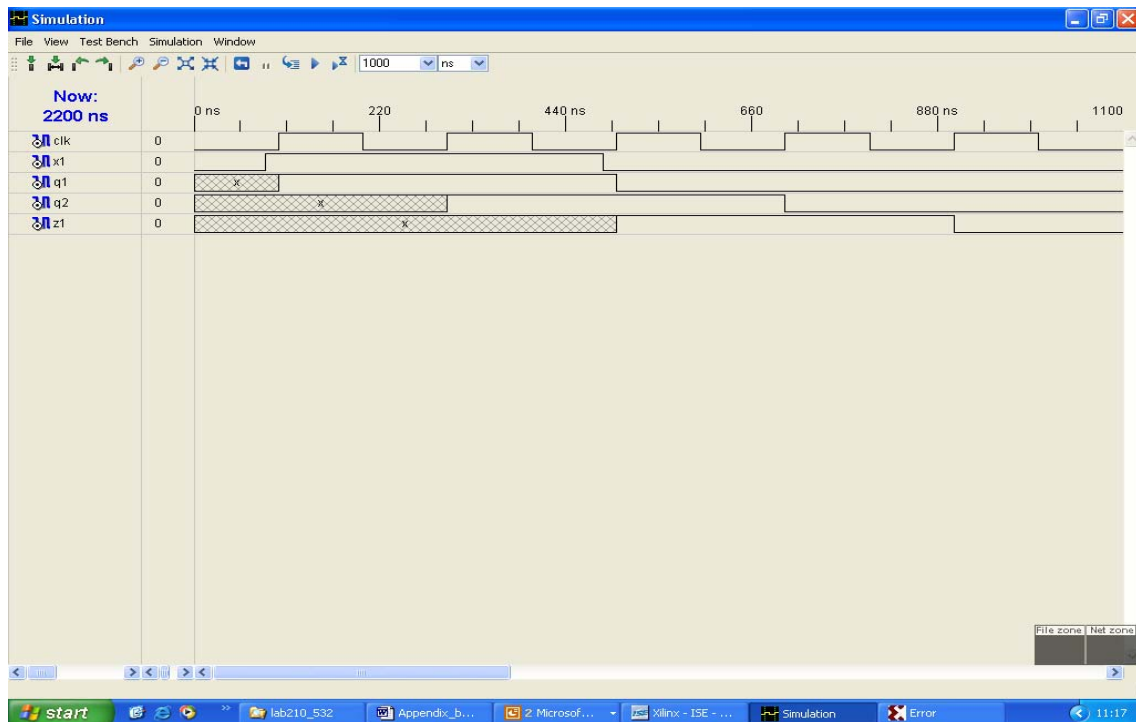รูปที่ b3 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1



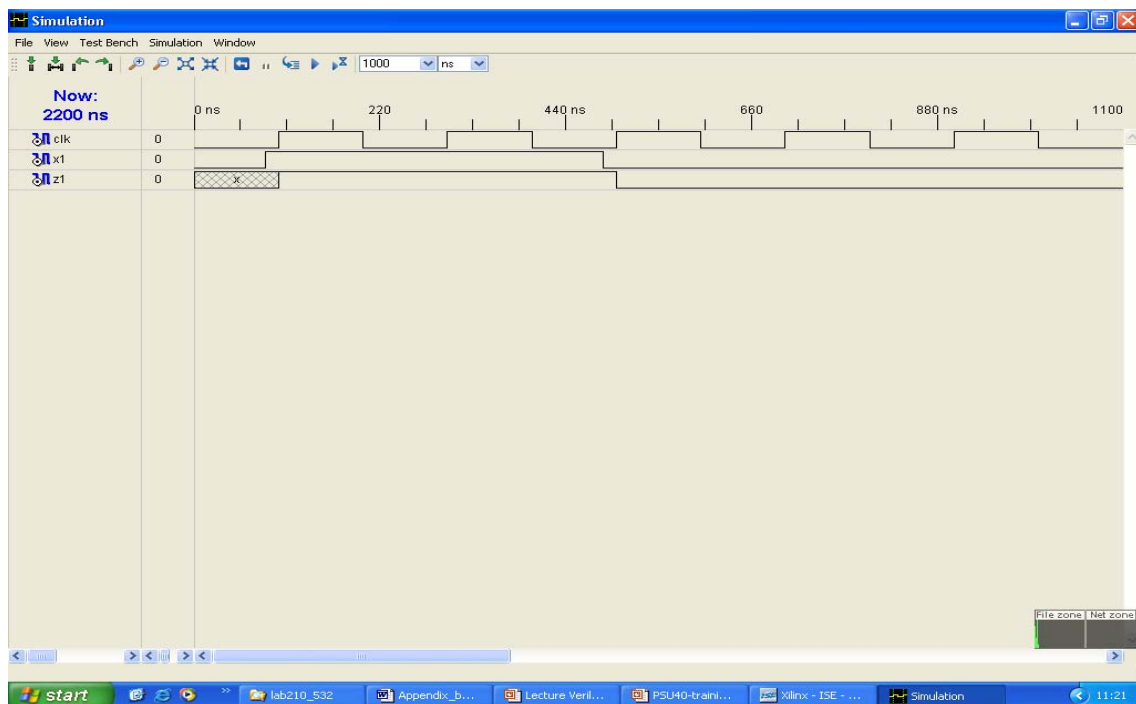รูปที่ b4 ผลการจำลองการทำงานของ non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1




รูปที่ b5 ผลการจำลองการทำงานของ blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1

วงจรที่สังเคราะห์ได้และผลการจำลองการทำงานของคำสั่งแบบ block และ non-blocking ในรูปที่ b1-b5 สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง block และ non-blocking วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่ง non-blocking เป็นวงจร shift register ซึ่งสามารถทำงานเป็น Flip-flop based digital delay line ได้ 3 สเตจ ที่


ทุกๆรอบขาขึ้นของสัญญาณนาฬิกา clk สัญญาณ q1 q2 และ z1 จะรับค่าเดิมของ in q1 และ q2 ตามลำดับมาเก็บพร้อมๆกัน ในขณะที่วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่ง blocking เป็นวงจรรีจิสเตอร์ D flip-flop เพียงสเตจเดียว สัญญาณ q1 และ q2 จะถูกลบออกไปในขั้นตอนการสังเคราะห์วงจร

ตัวอย่างที่ 2 ออกแบบวงจรสลับค่าสัญญาณ

non-blocking	blocking
<pre> module nb_swap(clk, z1, z2); input clk; output reg z1, z2; always @(posedge clk) begin z1 <= z2; z2 <= z1; end endmodule </pre>	<pre> module b_swap(clk, z1, z2); input clk; output reg z1, z2; always @(posedge clk) begin z1 = z2; z2 = z1; end endmodule </pre>

 


 รูปที่ b6 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 2




รูปที่ b7 วงจรที่สังเคราะห์ได้จาก blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 1

วงจรที่สังเคราะห์ได้และผลการจำลองการทำงานของคำสั่งแบบ block และ non-blocking สำหรับตัวอย่างที่ 2 แสดงดังรูปที่ b6-b9 สังเกตเห็นว่า วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่งแบบ **non-blocking** เป็นวงจรสลับค่าสัญญาณได้ แต่วงจรที่สังเคราะห์ได้จากคำสั่งแบบ **blocking** เป็นเน็ตที่ค่าสัญญาณเท่ากัน ผลการจำลองการทำงานเอาท์พุทเป็นค่า unknown ทั้งหมดทั้งสองแบบทั้งนี้เพราะอินพุทไม่สามารถถูกป้อนในวงจรดังกล่าว ดังนั้นวงจรทั้งสองจึงไม่สามารถถูกใช้งานได้จริง

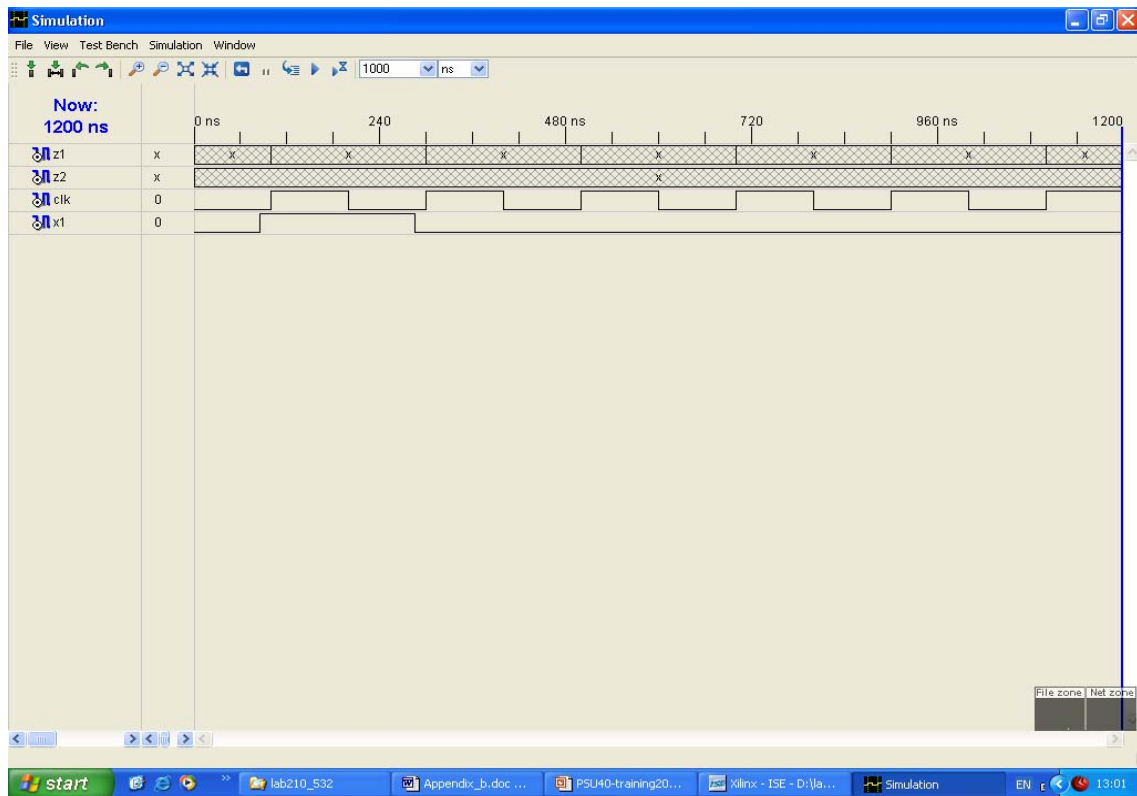

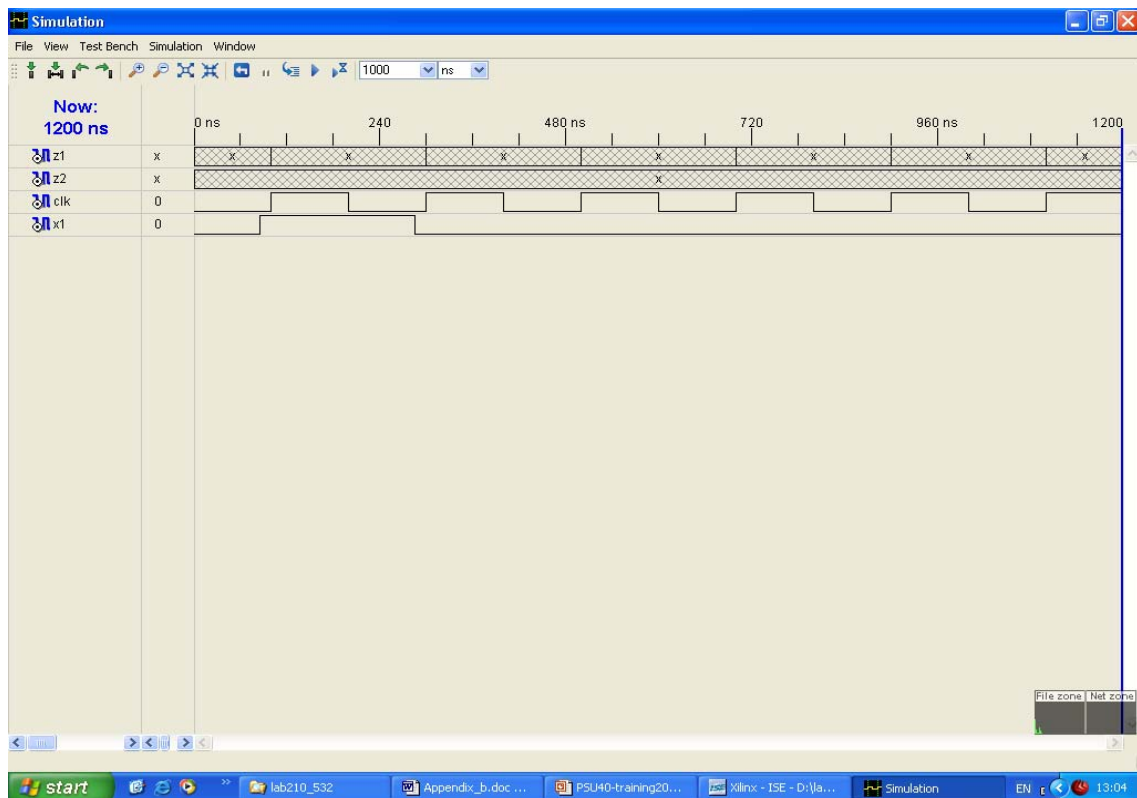รูปที่ b8 ผลการจำลองการทำงานของ non-blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 2



รูปที่ b9 ผลการจำลองการทำงานของ blocking สำหรับ ตัวอย่างที่ 2